



第五章 单周期处理器



1. 处理器设计的主要步骤



2. 数据通路的建立



3. 运算指令的控制信号



4. 访存指令的控制信号



5. 分支指令的控制信号



6. 控制信号的集成


不同维度的指令分类

运算指令	<code>addu rd,rs,rt</code> <code>subu rd,rs,rt</code>	<code>ori rt,rs,imm16</code>	
访存指令		<code>lw rt,imm16(rs)</code> <code>sw rt,imm16(rs)</code>	
分支指令		<code>beq rs,rt,imm16</code>	
	R型指令	I型指令	J型指令

lw指令的操作步骤


lw rt, imm16(rs)

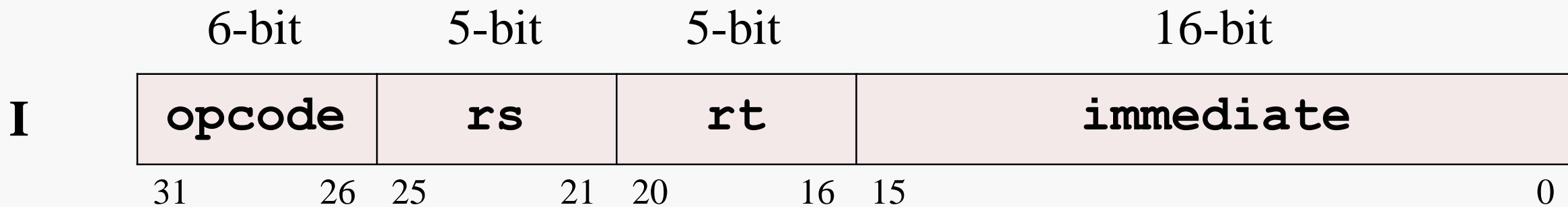- ① MEM[PC] 从指令存储器中取回指令
- ② $R[rt] = \text{DataMemory}\{R[rs] + \text{SignExt}[\text{imm16}]\}$ 指令指定的操作
- ③ $PC = PC + 4$ 计算下一条指令的地址




lw指令的操作步骤（2）

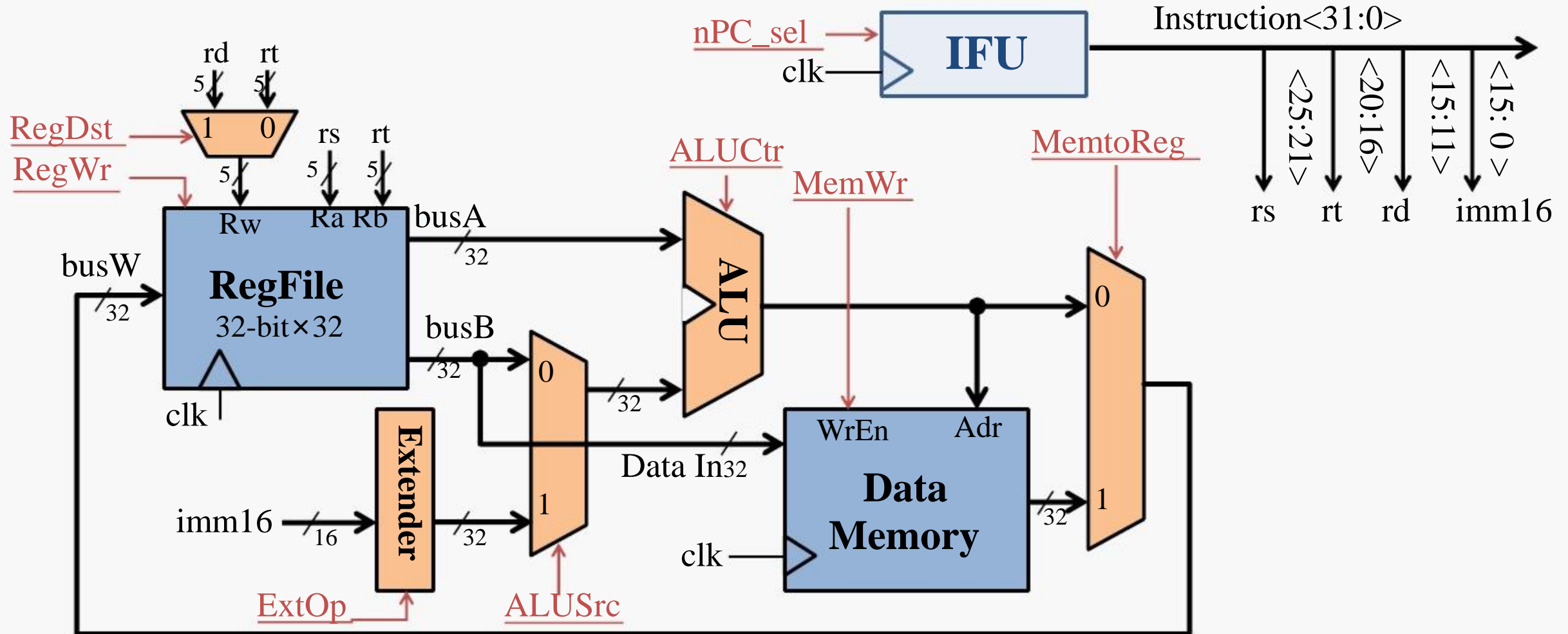$R[rt] = \text{Data Memory}\{R[rs] + \text{SignExt}[imm16]\}$




lw指令的操作步骤（2）

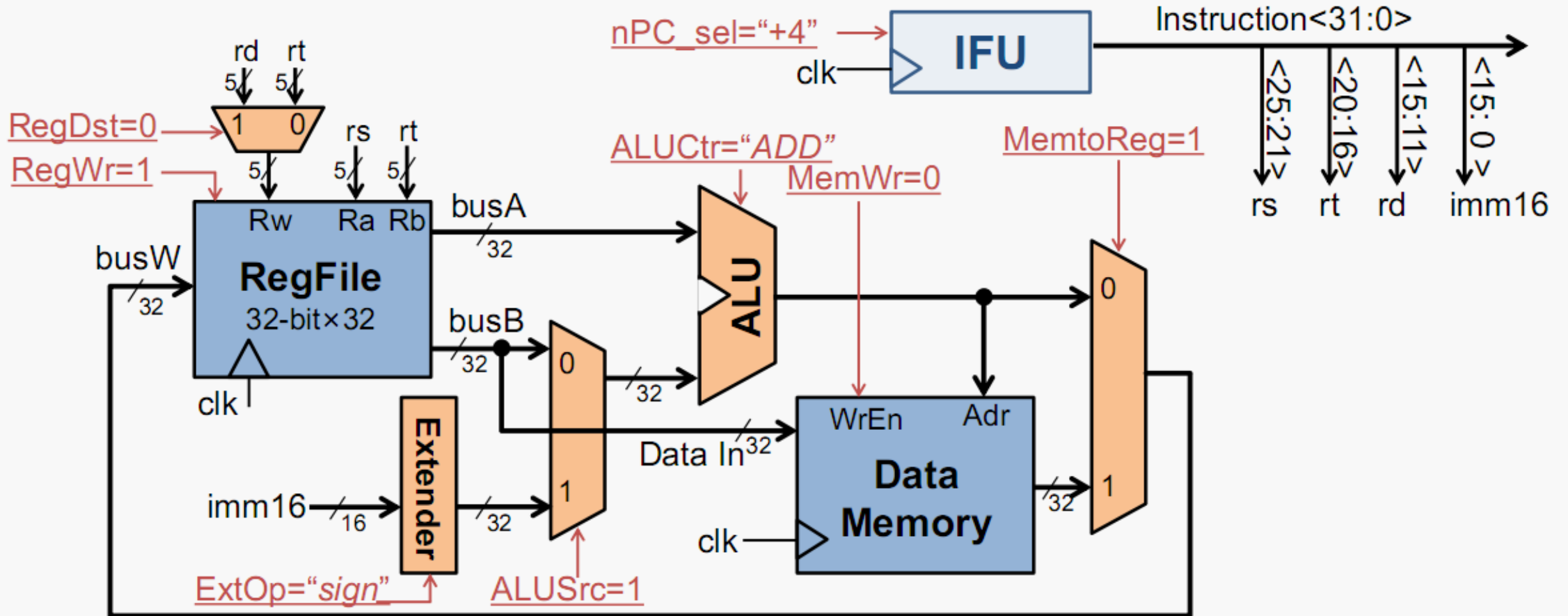$R[rt] = \text{Data Memory}\{R[rs] + \text{SignExt}[imm16]\}$



lw指令的操作步骤（2）

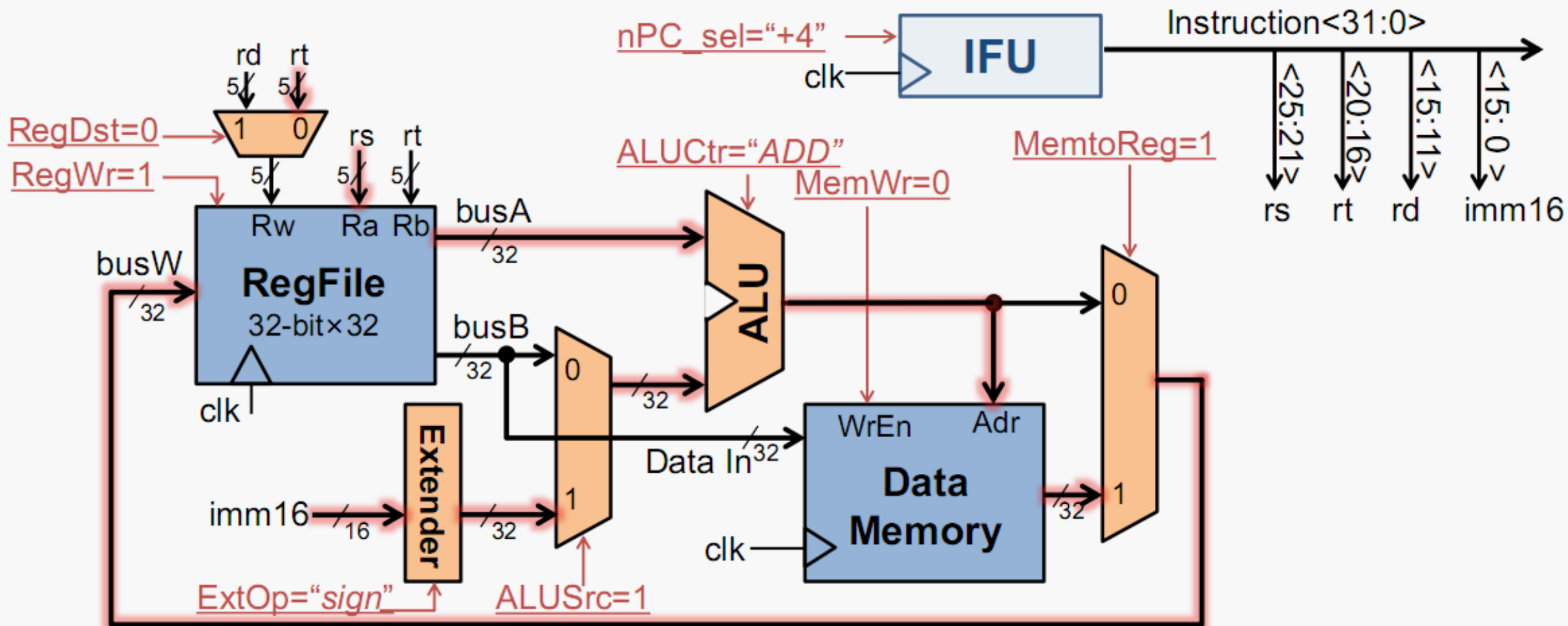
$R[rt] = \text{Data Memory}\{R[rs] + \text{SignExt}[imm16]\}$



sw指令的操作步骤


sw rt, imm16(rs)

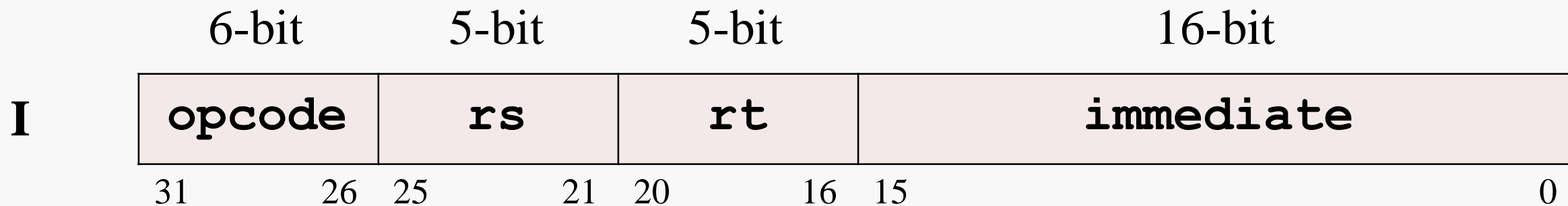- ① MEM[PC] 从指令存储器中取回指令
- ② DataMemory{R[rs]+SignExt[imm16]}=R[rt] 指令指定的操作
- ③ PC=PC + 4 计算下一条指令的地址



sw指令的操作步骤（2）

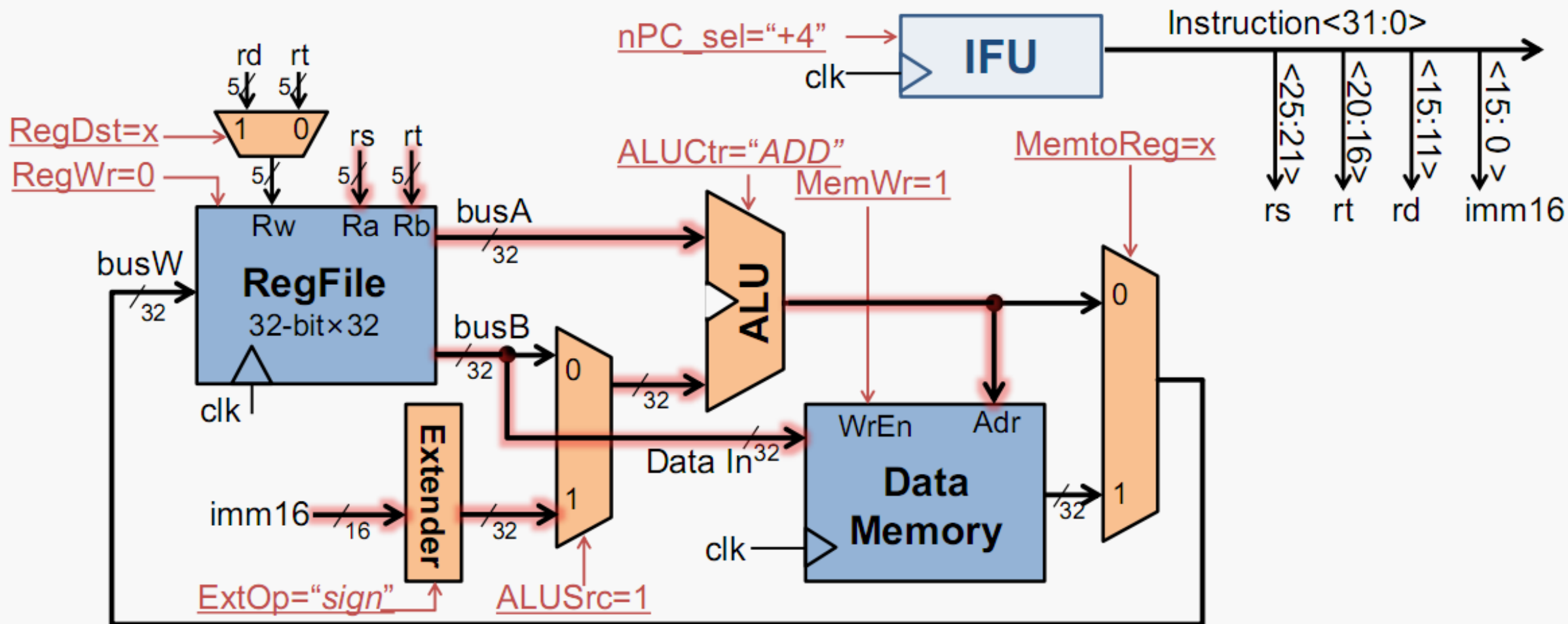$\text{DataMemory}\{\text{R}[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]\} = \text{R}[\text{rt}]$





第五章 单周期处理器

- 1. 处理器设计的主要步骤
- 2. 数据通路的建立
- 3. 运算指令的控制信号
- 4. 访存指令的控制信号
- 5. 分支指令的控制信号
- 6. 控制信号的集成

不同维度的指令分类

运算 指令	<code>addu rd,rs,rt</code> <code>subu rd,rs,rt</code>	<code>ori rt,rs,imm16</code>	
访存 指令		<code>lw rt,imm16(rs)</code> <code>sw rt,imm16(rs)</code>	
分支 指令		<code>beq rs,rt,imm16</code>	
	R型指令	I型指令	J型指令

条件分支指令的示例

```
if (i==j)
    f=g+h;
else
    f=g-h;
```

C语言代码

```
beq $s3,$s4,True      # branch i==j
sub $s0,$s1,$s2        # f=g-h (false)
j   Next              # goto Next


True: add $s0,$s1,$s2 # f=g+h (true)
Next: ...
```

MIPS汇编语言代码

beq指令的操作步骤


```
beq rs, rt, imm16
```

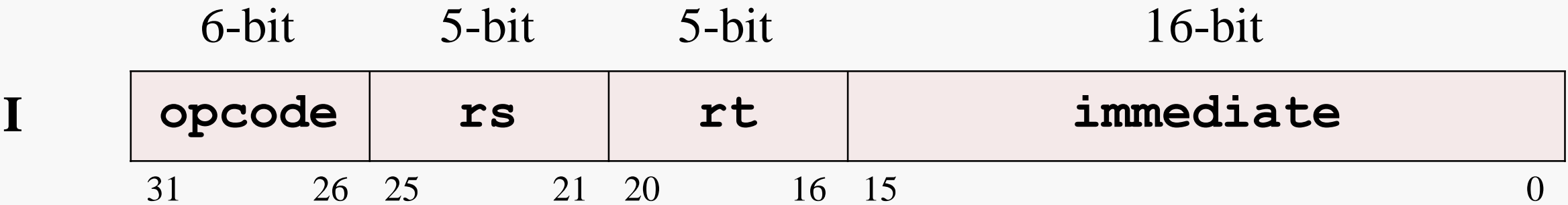- ① MEM[PC] 从指令存储器中取回指令
- ② if (R[rs]-R[rt]==0) 判断转移条件是否成立
- ③ then PC = PC + 4 + SignExt[imm16]*4 ;
else PC = PC + 4 ;
计算下一条指令的地址




beq指令的操作步骤（2）

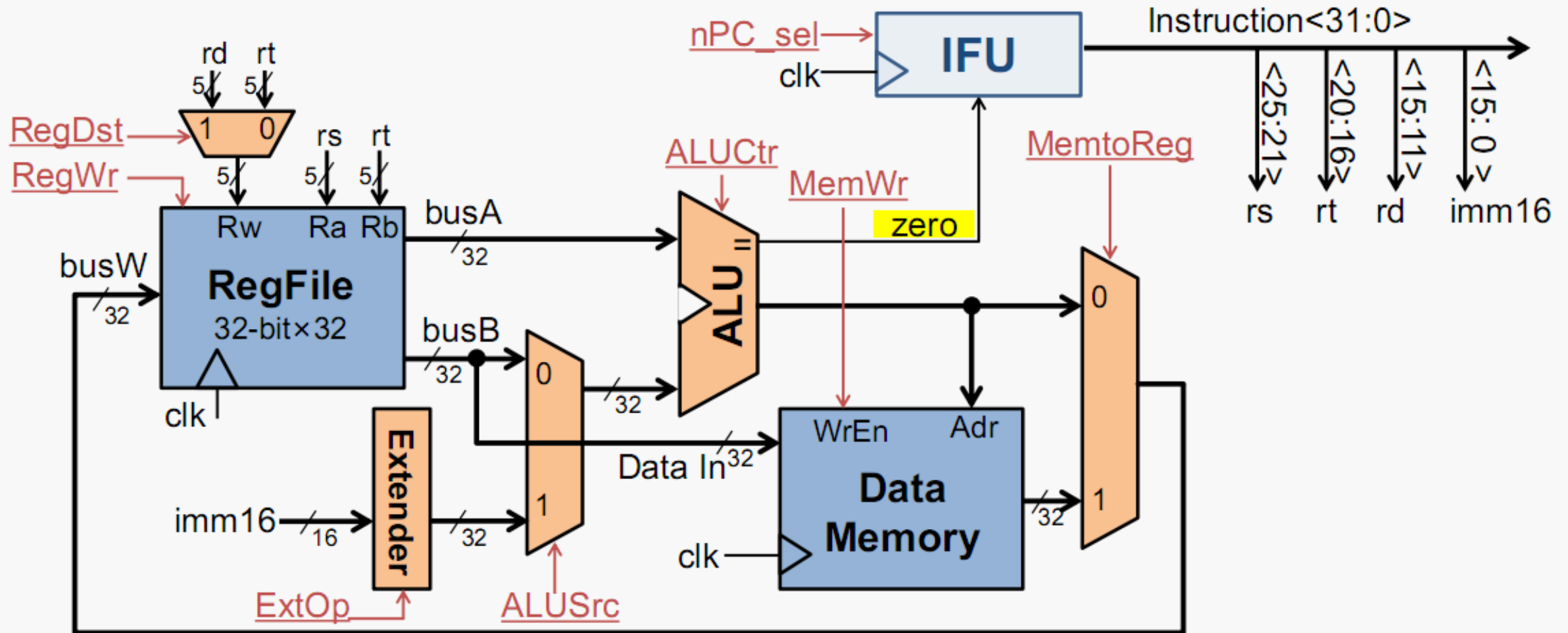if ($R[rs] - R[rt] == 0$) then zero=1; else zero=0;




beq指令的操作步骤（2）

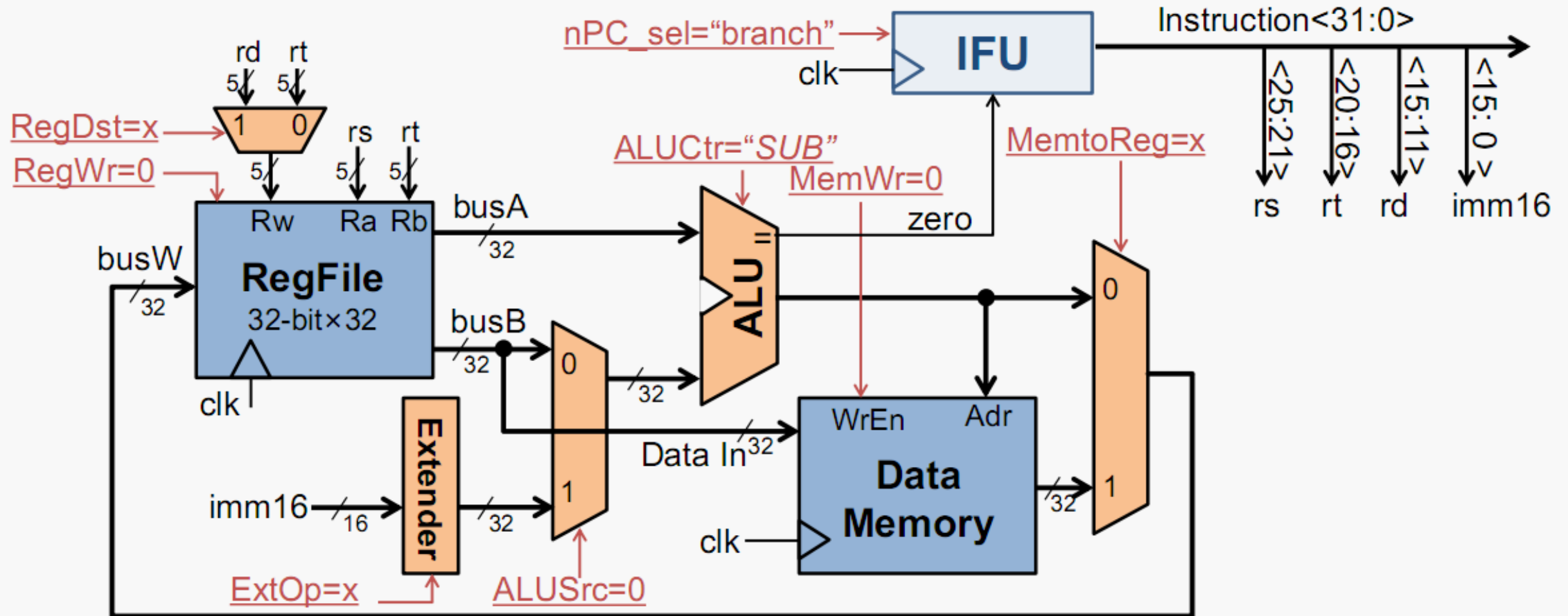if ($R[rs] - R[rt] == 0$) then zero=1; else zero=0;




beq指令的操作步骤（2）

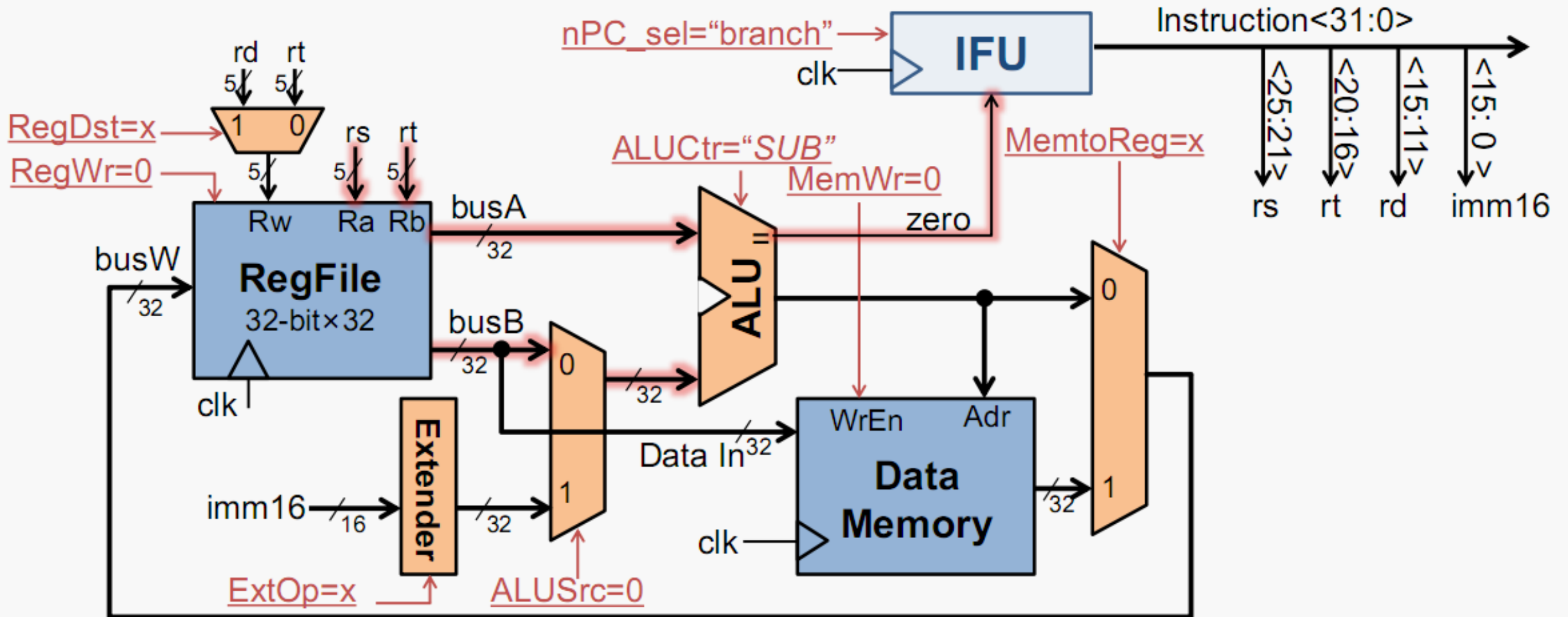if ($R[rs] - R[rt] == 0$) then zero=1; else zero=0;




beq指令的操作步骤（3）
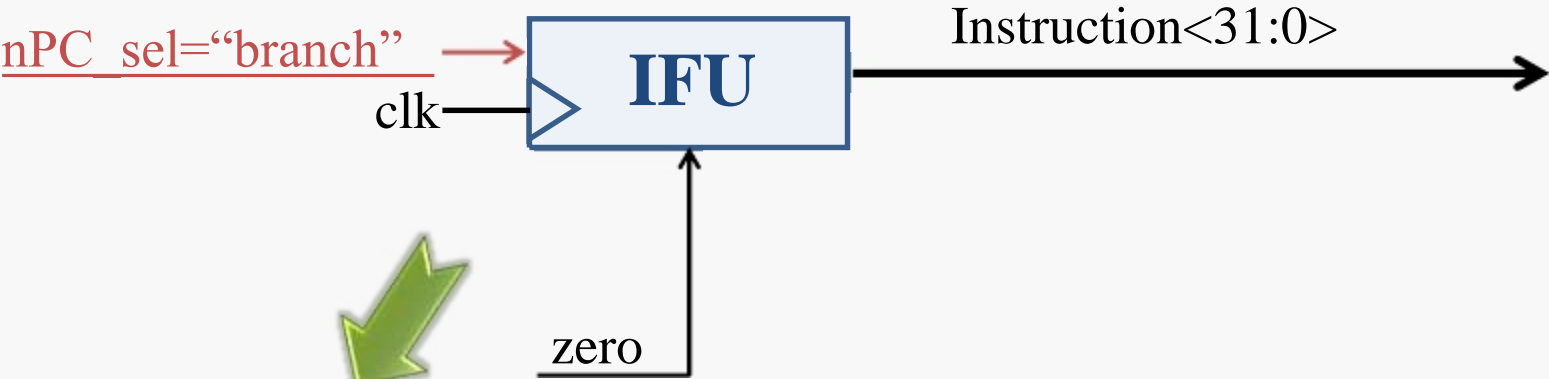
```
if (zero==0) then PC=PC+4 + SignExt [imm16] * 4 ;  
else PC=PC+4;
```




nPC_sel	zero	MUX
0 ("+4")	x	0 (PC+4)
1 ("branch")	0 (≠)	0 (PC+4)
1 ("branch")	1 (=)	1 (Target Address)

 


beq指令的操作步骤（3）
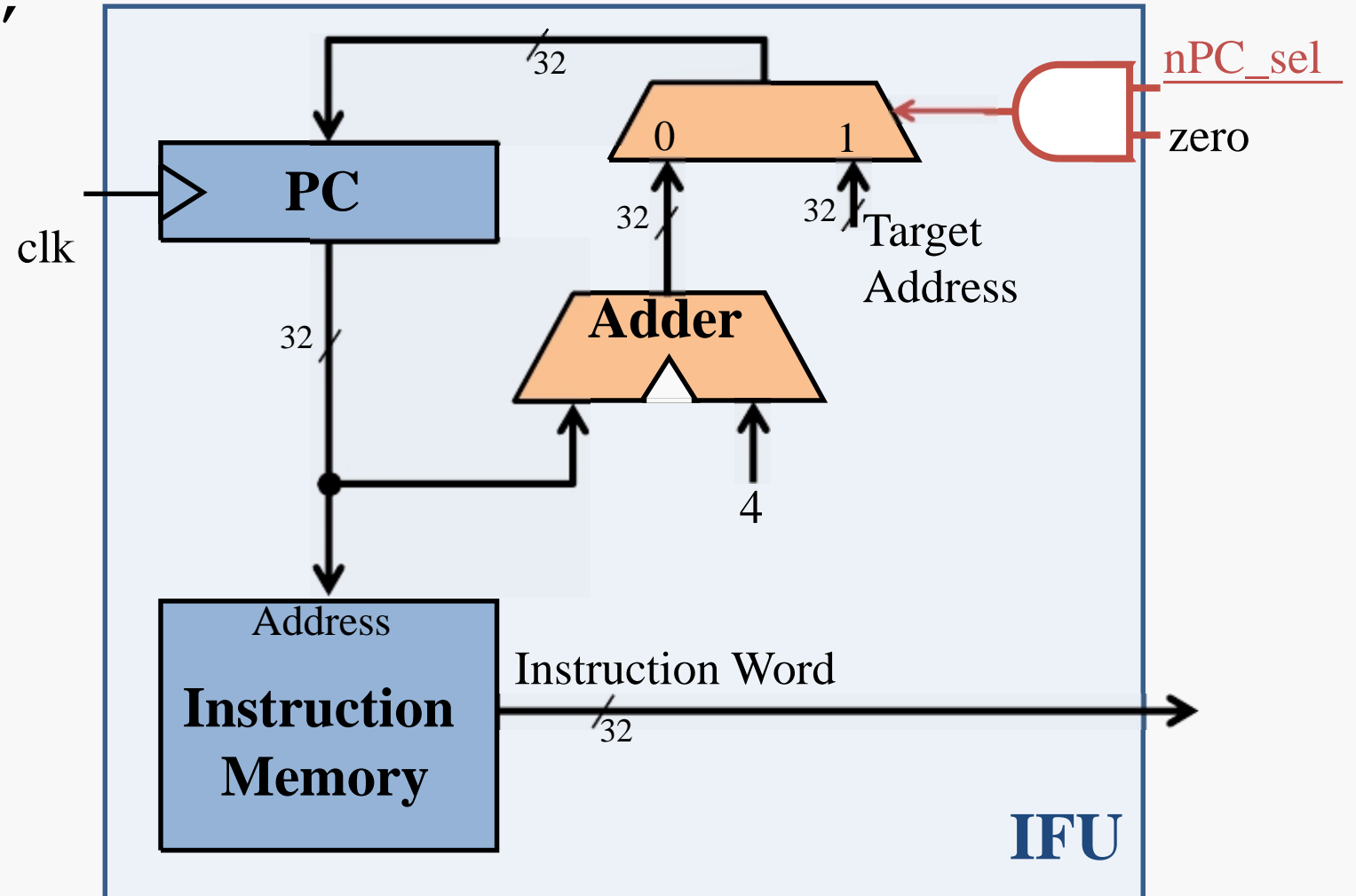
```
if (zero==0) then PC=PC+4 + SignExt[imm16]*4 ;  
else PC=PC+4;
```



beq指令的操作步骤（3）
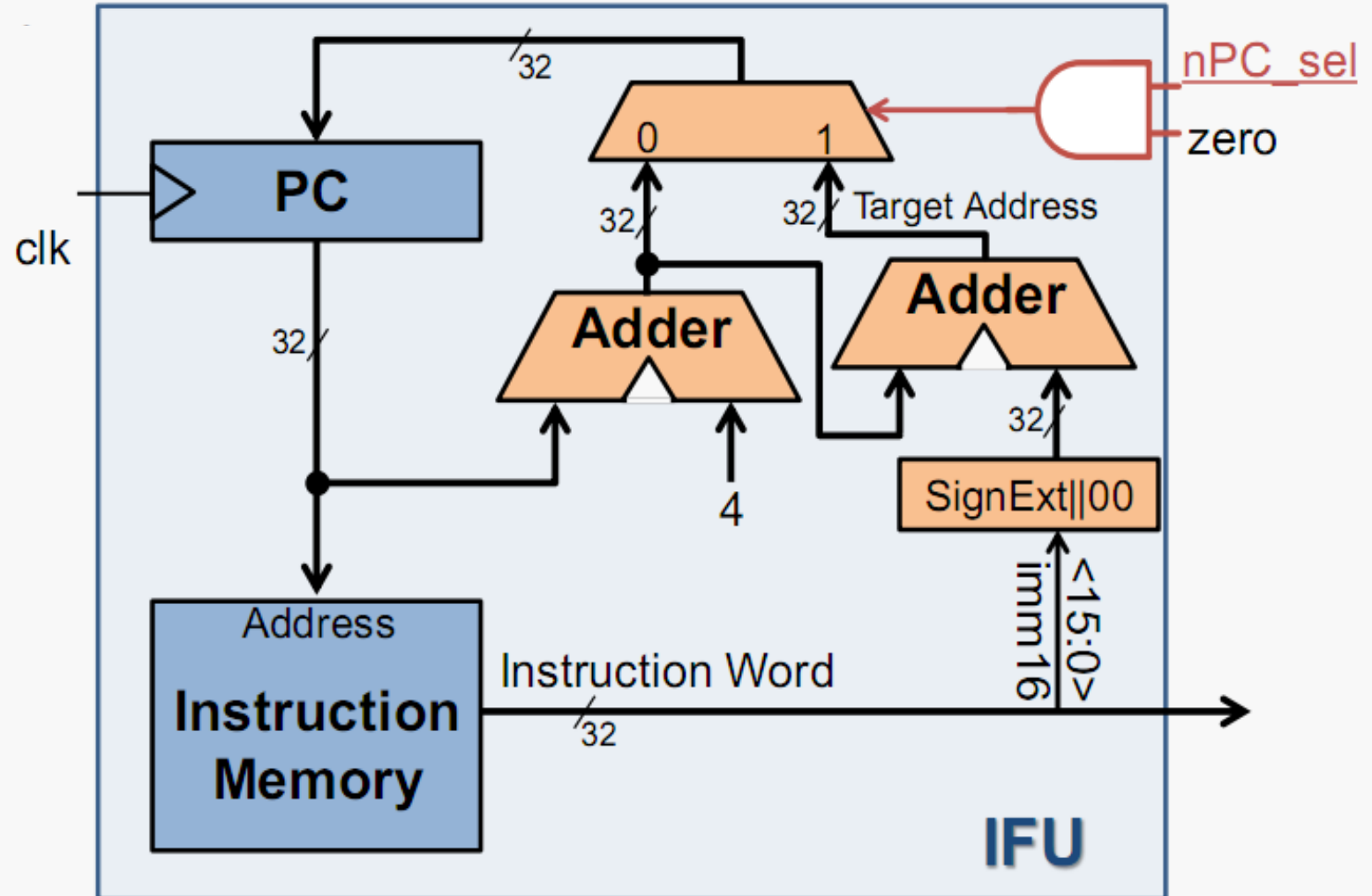
```
if (zero==0) then PC=PC+4 + SignExt[imm16]*4 ;  
else PC=PC+4;
```






第五章 单周期处理器

- 1. 处理器设计的主要步骤
- 2. 数据通路的建立
- 3. 运算指令的控制信号
- 4. 访存指令的控制信号
- 5. 分支指令的控制信号
- 6. 控制信号的集成


现有指令所需的控制信号

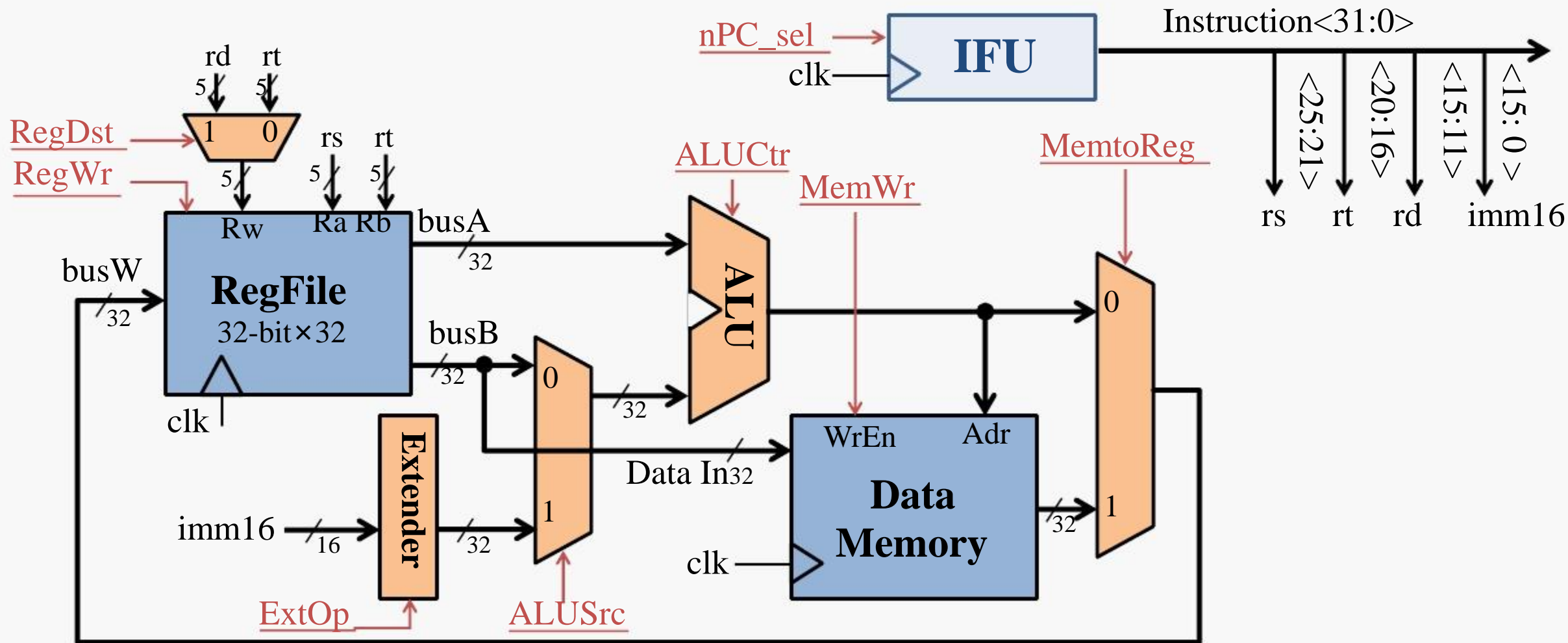

处理器的设计步骤


- ① 分析指令系统，得出对数据通路的需求 ✓
- ② 为数据通路选择合适的组件 ✓
- ③ 连接组件建立数据通路 ✓
- ④ 分析每条指令的实现，以确定控制信号 ✓
- ⑤ 集成控制信号，形成完整的控制逻辑

控制逻辑与数据通路

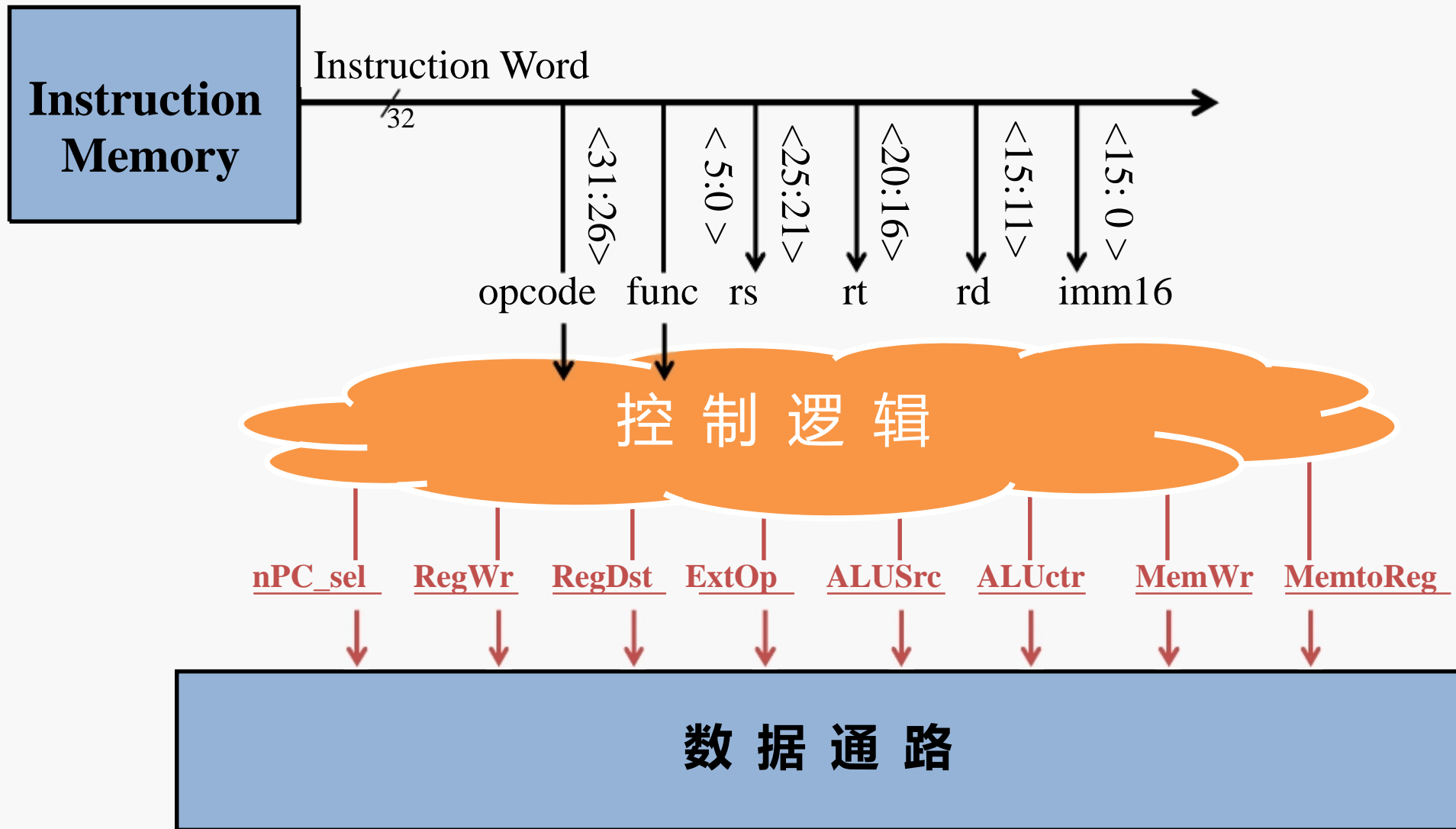

控制信号的汇总（以add指令为例）

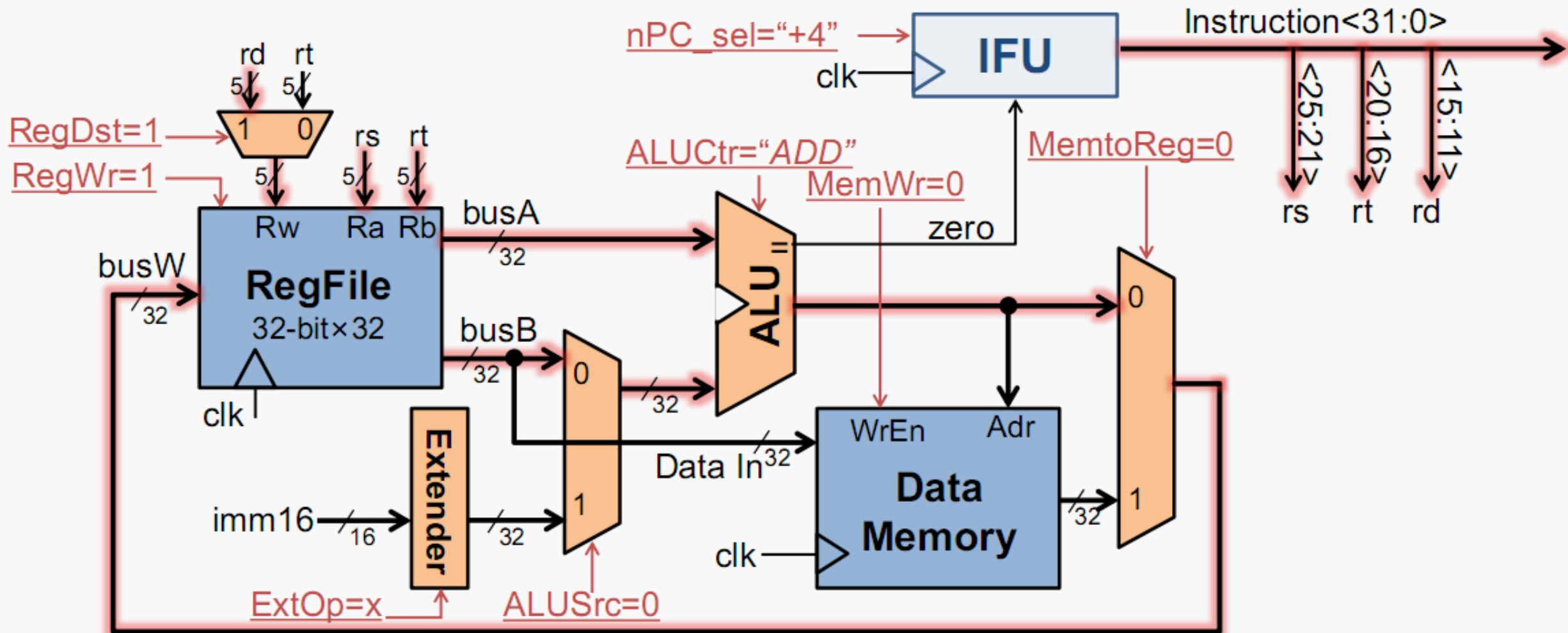add: $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]; PC \leftarrow PC + 4$



控制信号的逻辑表达式

func opcode (op)	100000	100010	/			
	000000	000000	001101	100011	101011	000100
	add	sub	ori	lw	sw	beq
RegDst	1	1	0	0	x	x
ALUSrc	0	0	1	1	1	0
MemtoReg	0	0	0	1	x	x
RegWr	1	1	1	1	0	0
MemWr	0	0	0	0	1	0
nPC_sel	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	x	0	1	1	x
ALUctr<1:0>	00 (ADD)	01 (SUB)	10 (OR)	00 (ADD)	00 (ADD)	01 (SUB)

控制信号的逻辑表达式

func opcode (op)	100000	100010	/			
	000000	000000	001101	100011	101011	000100
	add	sub	ori	lw	sw	beq
RegDst	1	1	0	0	x	x

RegDst = add + sub

add = rtype · func5 · ~func4 · ~func3 · ~func2 · ~func1 · ~func0

sub = rtype · func5 · ~func4 · ~func3 · ~func2 · func1 · ~func0

rtype = ~op5 · ~op4 · ~op3 · ~op2 · ~op1 · ~op0


R	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct	add, sub
I	opcode	rs	rt	immediate			ori, lw, sw, beq

控制器的逻辑表达式

```
RegDst      = add + sub
ALUSrc      = ori + lw + sw
MemtoReg    = lw
RegWr       = add + sub + ori + lw
MemWr       = sw
nPC_sel     = beq
ExtOp       = lw + sw
ALUctr[0]   = sub + beq
ALUctr[1]   = or
```

```
add    = rtype · func5 · ~func4 · ~func3 · ~func2 · ~func1 · ~func0
sub    = rtype · func5 · ~func4 · ~func3 · ~func2 · func1 · ~func0
rtype  = ~op5 · ~op4 · ~op3 · ~op2 · ~op1 · ~op0,
ori    = ~op5 · ~op4 · op3 · op2 · ~op1 · op0
lw     = op5 · ~op4 · ~op3 · ~op2 · op1 · op0
sw     = op5 · ~op4 · op3 · ~op2 · op1 · op0
beq    = ~op5 · ~op4 · ~op3 · op2 · ~op1 · ~op0
```

控制器的实现示意图

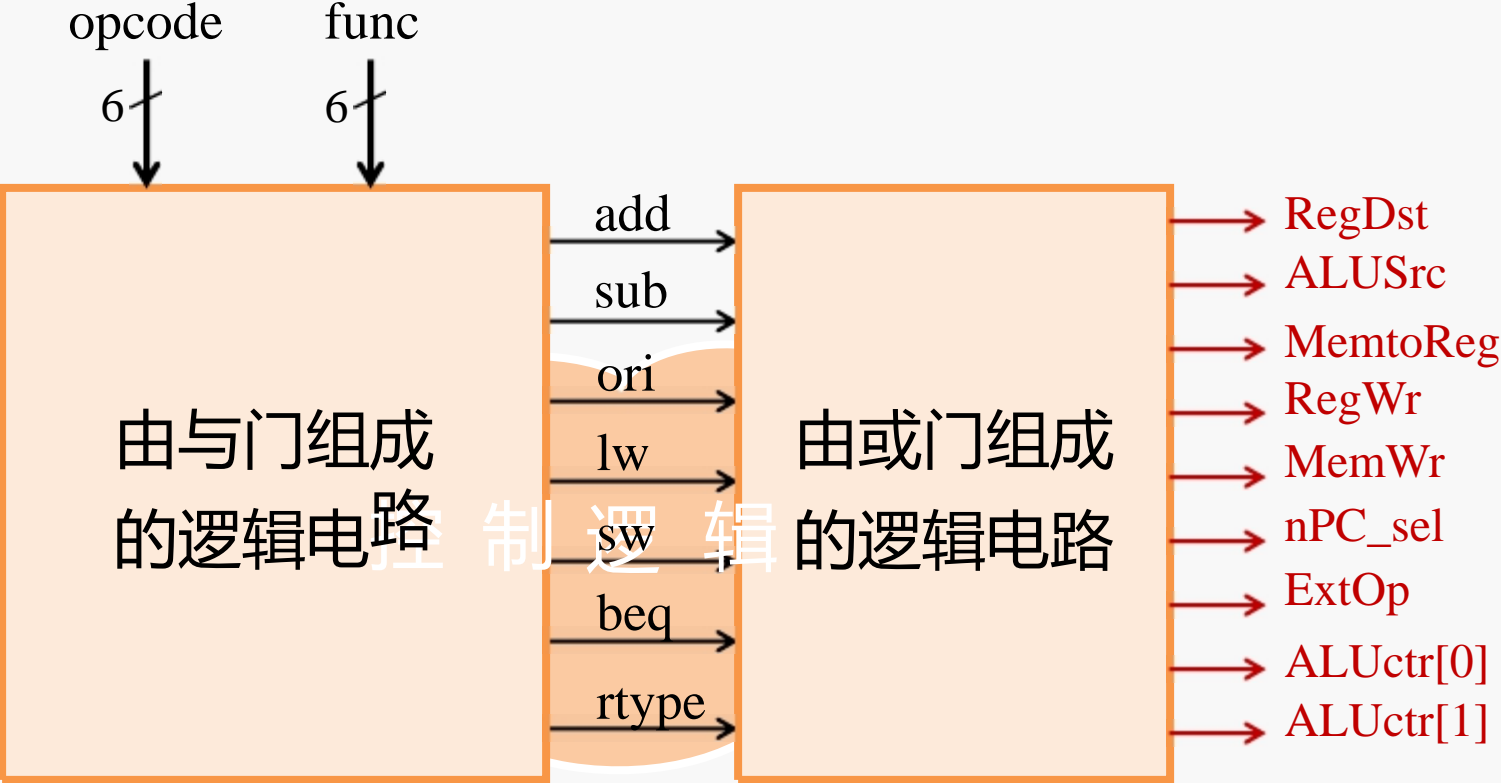

处理器的设计步骤

① 分析指令，得出对数据通路的需求

② 为数据通路选择合适的组件

③ 连接组件建立数据通路

④ 分析每条指令的实现，以确定控制信号

⑤ 集成控制信号，形成完整的控制逻辑