



## 第四章 乘法器和除法器

---



1.乘法的运算过程



2.乘法器的实现



3.乘法器的优化



4.除法的运算过程



5.除法器的实现



6.除法器的优化

# 手工进行乘法运算

×

2345

9876

---

×

2345

9876

---

2730

×

2345

9876

---

114202730

×

2345

9876

---

30

×

2345

9876

---

202730

## 手工进行乘法运算

				2	3	4	5
				9	8	7	6
×							
				1	4	2	7
				0	2	7	3
				0			
		?	?	?	?	?	
	?	?	?	?	?		
?	?	?	?	?			
?	?	?	?	?	?	?	?

# 较为简单的数字

×

1000

1001

1000

2345

9876

×

14202730

?? ??

?? ??

?? ??

?? ??

# 较为简单的数字

×

1000

1001

1000

0000

×

2345

9876

14202730

???

???

???

???

???

## 较为简单的数字

Diagram illustrating the multiplication of two 4-bit numbers, 1000 and 1001, in binary.

The numbers are written in blue:

$$\begin{array}{r} 1000 \\ \times 1001 \\ \hline \end{array}$$

The multiplier's bits are used to generate four partial products, shown in black:

$$\begin{array}{r} 1000 \\ 0000 \\ 0000 \\ 1000 \\ \hline \end{array}$$

The partial products are stacked vertically, with the multiplier's bits 1, 0, 0, 0 aligned above them. The second partial product (0000) is circled in orange.

				2	3	4	5
				9	8	7	6
×							
<hr/>							
			1	4	2	0	2
			7	3	0		
		?	?	?	?	?	
	?	?	?	?	?		
?	?	?	?	?			
<hr/>							
?	?	?	?	?	?	?	?

# 较为简单的数字

×

1000

1001

1000

0000

0000

1000

×

2345

9876

14202730

???

???

???

???

???

## 较为简单的数字

				1	0	0	0
				1	0	0	1
×				1	0	0	0
				1	0	0	0
			0	0	0	0	
		0	0	0	0		
	1	0	0	0			
	1	0	0	1	0	0	0

				2	3	4	5
	×			9	8	7	6
				1	4	2	0
				2	7	3	0
		?	?	?	?	?	
	?	?	?	?	?		
?	?	?	?	?			
?	?	?	?	?	?	?	?



# 简化后的运算过程

×

1000

1001

1000

0000

0000

1000

10001000

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

乘积 Product

# 简化后的运算过程

×

1000

1001

1000

0000

0000

1000

1001000

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

乘积 Product

如果当前参与运算的乘数位为1，  
则直接将被乘数放置在对应位置上

# 简化后的运算过程

				1	0	0	0	
				1	0	0	1	
×				1	0	0	0	
<hr/>								
				1	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			<hr/>					
	0		0	0	0	0		
1	0		0	0	0			
<hr/>								
1	0	0	1	0	0	0		

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

如果当前参与运算的乘数位为1，  
则直接将被乘数放置在对应位置上


如果当前参与运算的乘数位为0，  
则直接将“0” 放置在对应位置上

乘积 Product

# 十进制和二进制运算的选择

采用十进制的ENIAC

采用二进制的EDVAC

 

# 十进制和二进制运算的选择

电子管是一种“全或无”设备（all-or-none），适合表示只有两个数值的系统，即二进制。

二进制可以大幅度地简化乘法和除法的运算过程。尤其是对于乘法，不再需要十进制乘法表，也不再需要两轮的加法。

必须要记住，十进制才是适合人使用的。因此，输入输出设备需要承担二进制和十进制之间的转换工作。



关于EDVAC的  
报告草案  
1945



约翰·冯·诺依曼  
John Von Neumann  
1903~1957

# 二进制乘法的运算过程

×                    1   0   0   0   被乘数 Multiplicand  
                      1   0   0   1   乘数 Multiplier

				1	0	0	0
			0	0	0	0	
		0	0	0	0		
	0	0	0	0			
1	0	0	0				

1   0   0   1   0   0   0   乘积 Product

如何面向硬件调整运算过程？

# 运算过程的进一步调整

×                    1 0 0 0    被乘数 Multiplicand  
                      1 0 0 1    乘数 Multiplier

			1	0	0	0
		0	0	0	0	
	0	0	0	0		
1	0	0	0			

1 0 0 1 0 0 0    乘积 Product

# 运算过程的进一步调整

×

1000

1001

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

			1	0	0	0
		0	0	0	0	
	0	0	0	0		
1	0	0	0			

1001000

乘积 Product

运算开始时，乘积记为 “0”



# 运算过程的进一步调整

×                    1 0 0 0    被乘数 Multiplicand  
                      1 0 0 1    乘数 Multiplier

				1	0	0	0
			0	0	0	0	
	0	0	0	0			
1	0	0	0				

0 0 0 0 0 0 0    乘积 Product

运算开始时，乘积记为 “0”

# 运算过程的进一步调整

×

1000

1001

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

			1	0	0	0	
			0	0	0	0	
	0	0	0	0			
1	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	

每个中间结果产生后  
直接与当前的乘积累加

乘积 Product

# 运算过程的进一步调整

×

1000

1001

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

			1	0	0	0
			0	0	0	0
	0	0	0	0		
1	0	0	0			
0	0	0	1	0	0	0

每个中间结果产生后  
直接与当前的乘积累加

每产生一个中间结果  
被乘数向左移动一位

乘积 Product

# 运算过程的进一步调整

×

1000

1001

1000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0001000

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

每个中间结果产生后  
直接与当前的乘积累加

每产生一个中间结果  
被乘数向左移动一位

乘积 Product

# 运算过程的进一步调整

1000

×

1001

1000

0000

0000

1000

0000

0000

0000

0000

0001000

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

每个中间结果产生后  
直接与当前的乘积累加

每产生一个中间结果  
被乘数向左移动一位

乘积 Product

# 运算过程的进一步调整

1000

×

1001

1000

0000

0000

1000

0001000

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

每个中间结果产生后  
直接与当前的乘积累加

每产生一个中间结果  
被乘数向左移动一位

乘积 Product

# 运算过程的进一步调整

1 0 0 0

×

1 0 0 1

1 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0

被乘数 Multiplicand

乘数 Multiplier

每个中间结果产生后  
直接与当前的乘积累加

每产生一个中间结果  
被乘数向左移动一位

乘积 Product

# 运算过程的进一步调整

1 0 0 0

被乘数 Multiplicand

×

1 0 0 1

乘数 Multiplier



1 0 0 1 0 0 0

乘积 Product

适合硬件实现的运算过程！





## 第四章 乘法器和除法器



1.乘法的运算过程



2.乘法器的实现



3.乘法器的优化



4.除法的运算过程




5.除法器的实现




6.除法器的优化


# 乘法器的实现结构

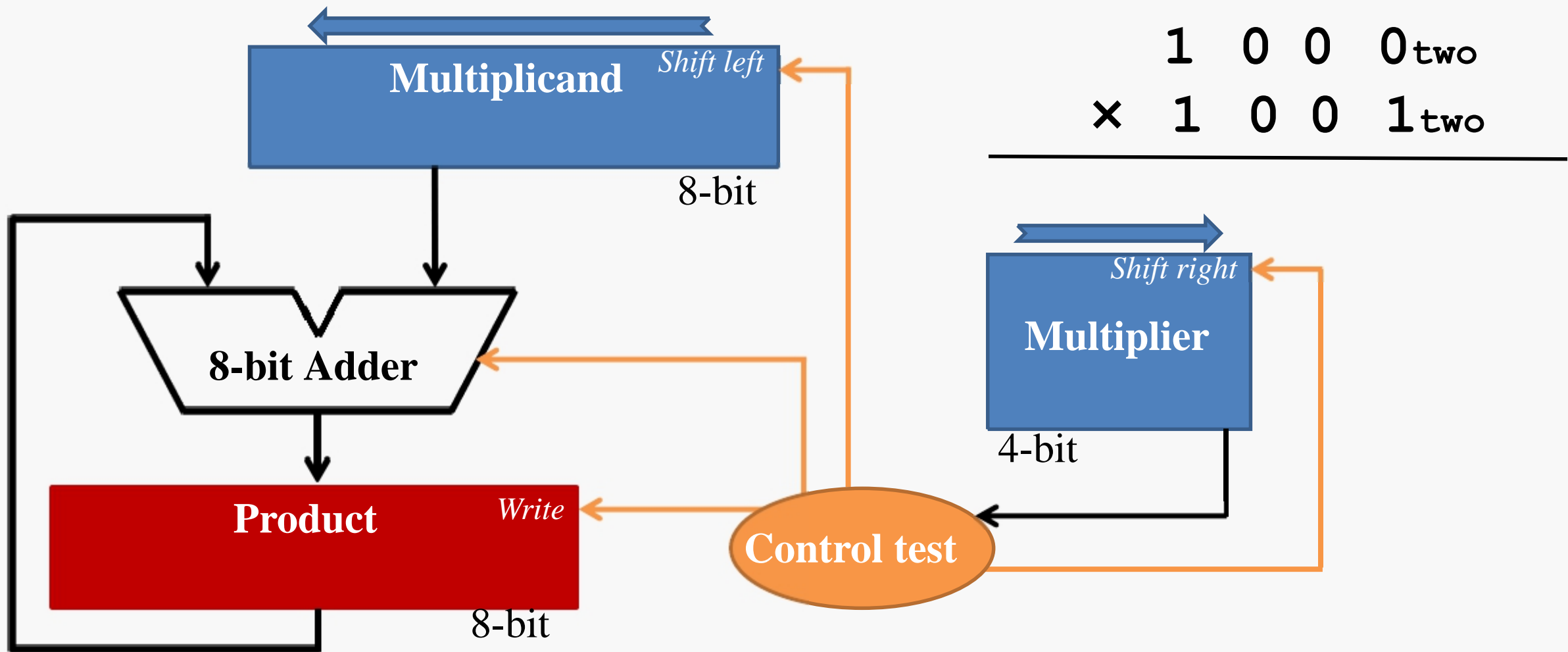


# 乘法器的工作过程（初始化）

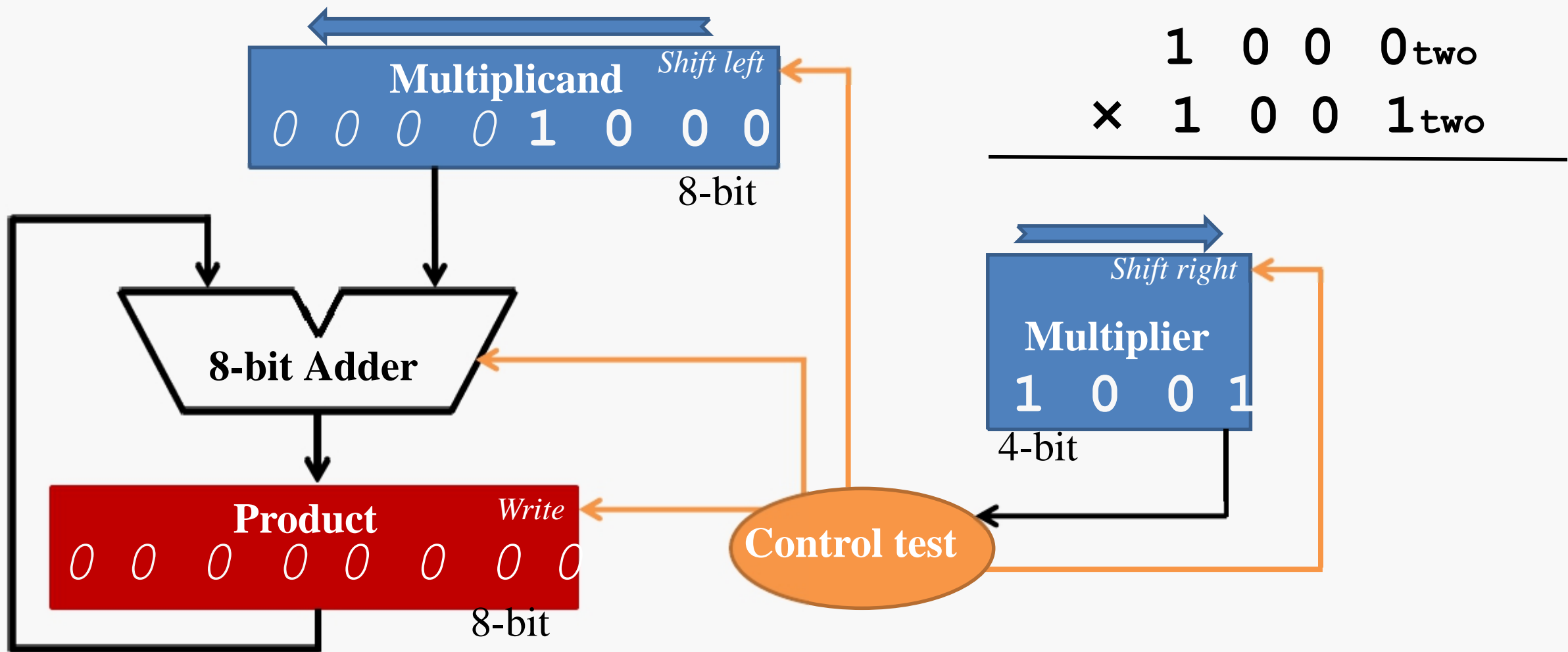


# 乘法器的工作过程（1）

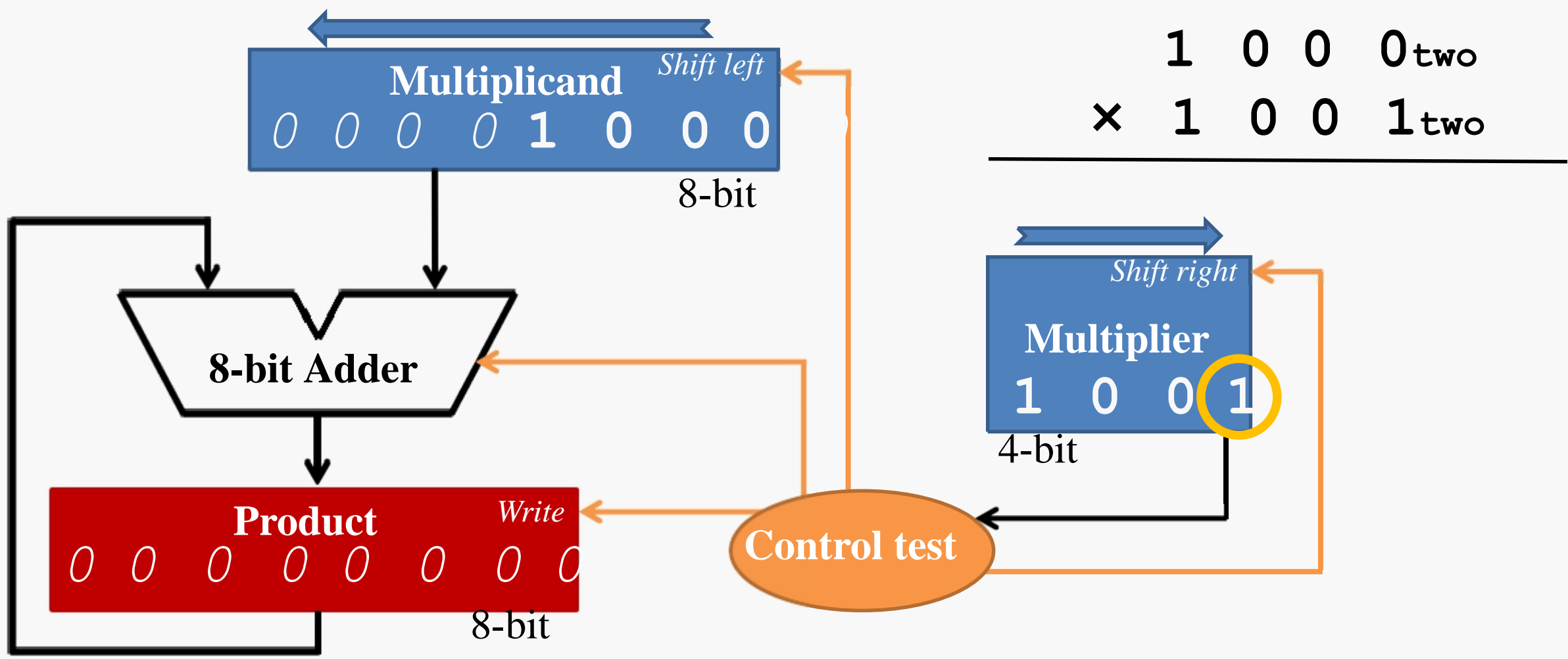


# 乘法器的工作过程（1a）

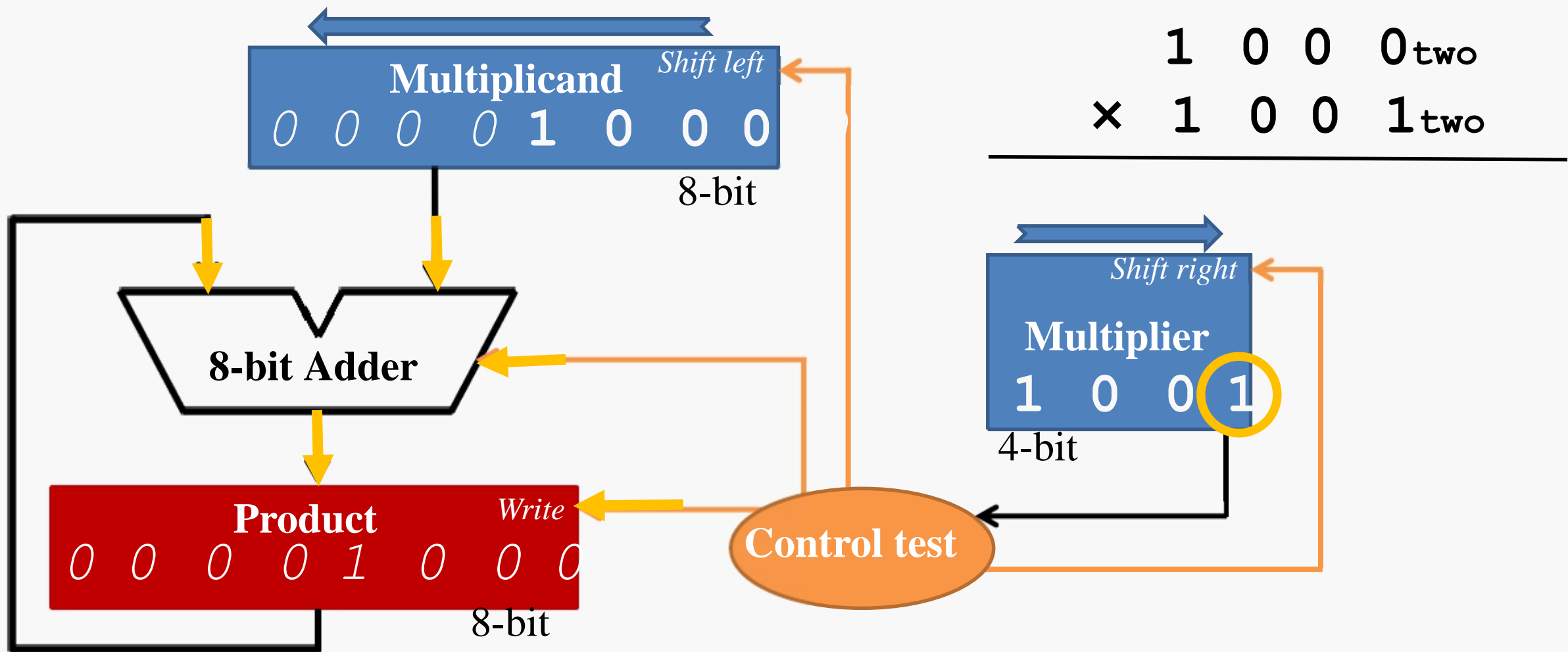


# 乘法器的工作过程（2）

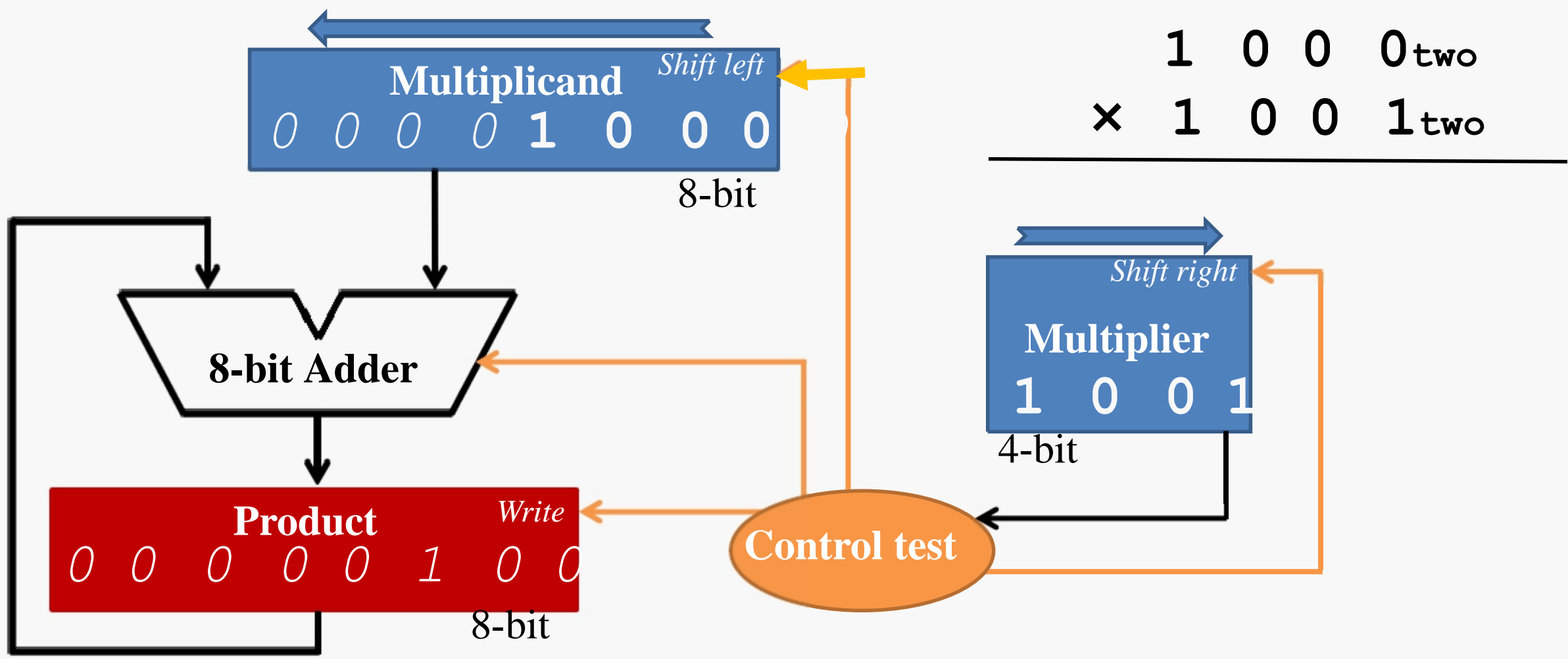

# 乘法器的工作过程（3）

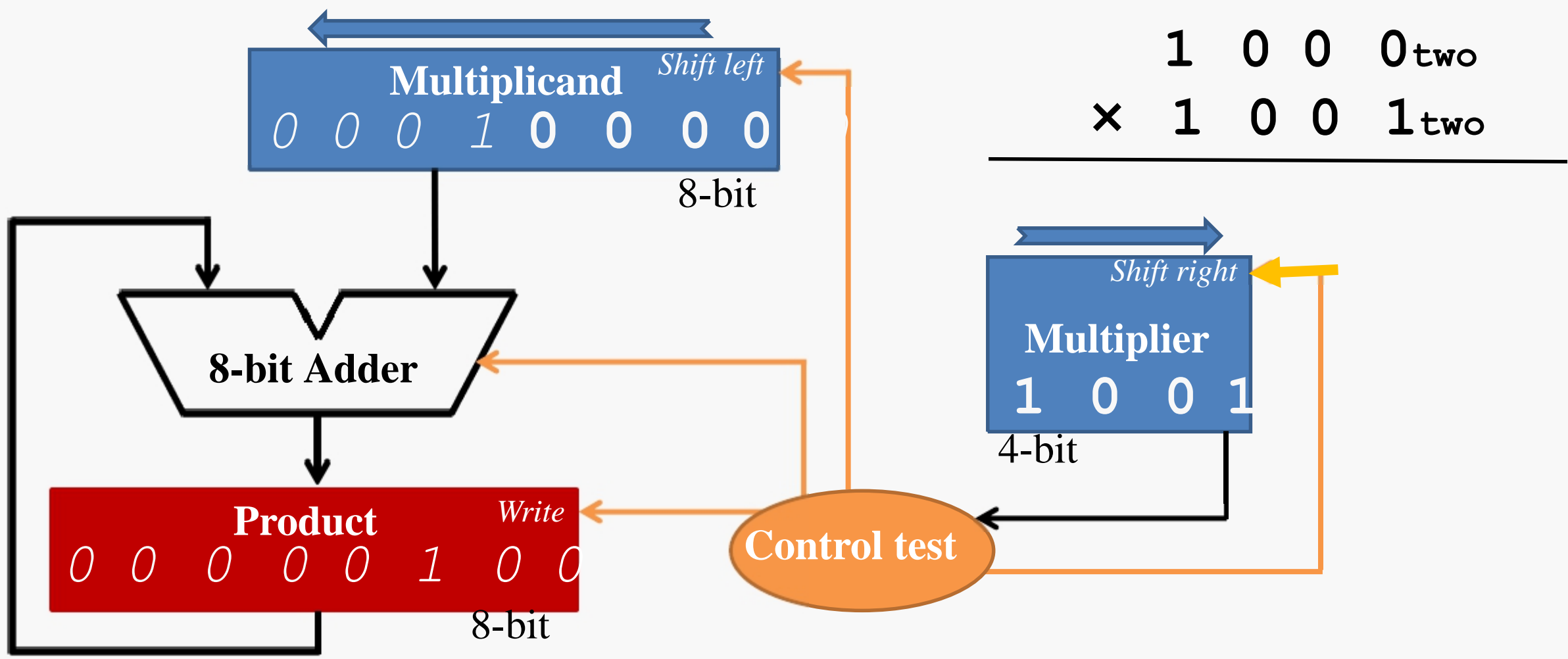


# 乘法器的工作过程（4）

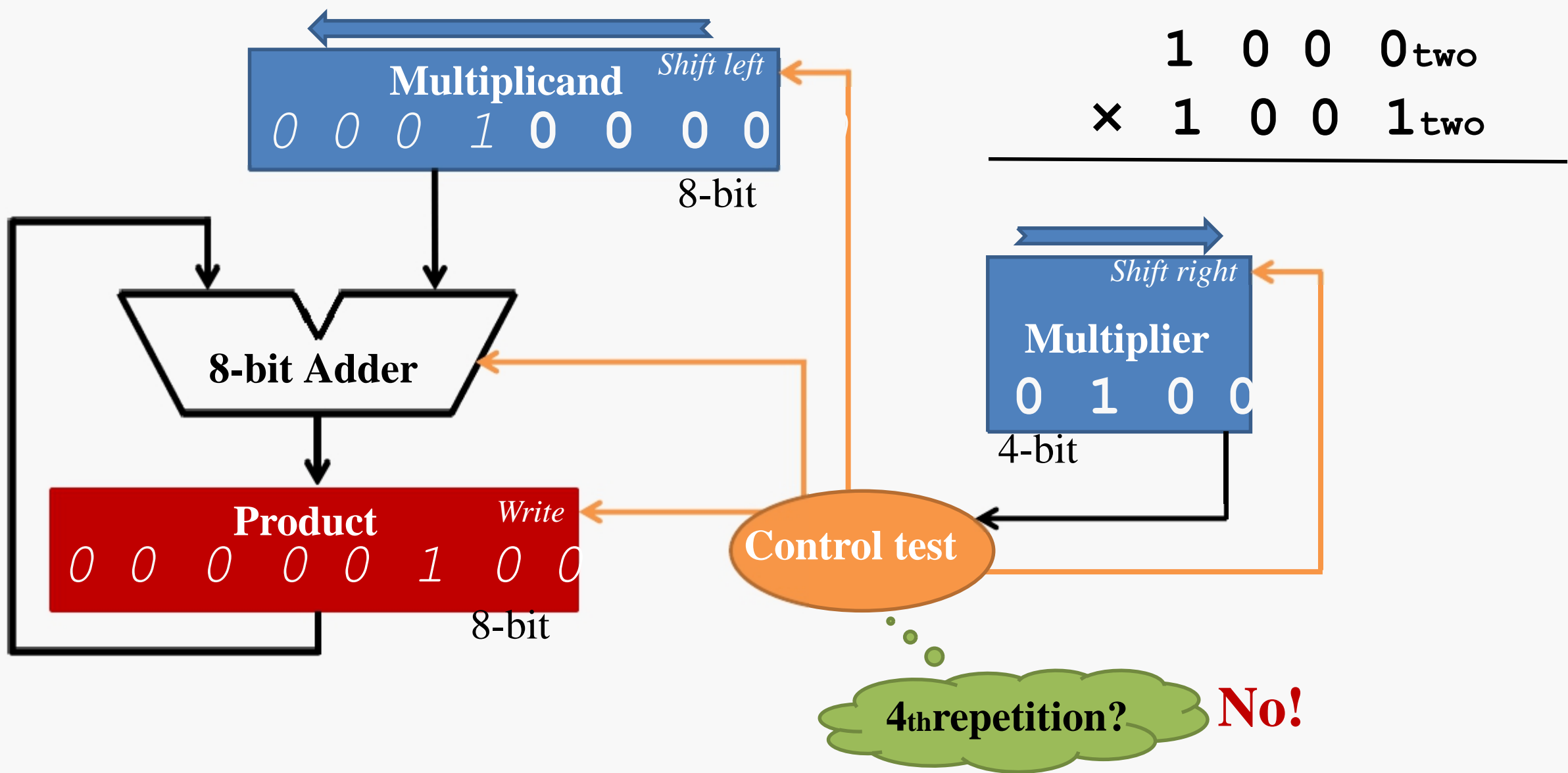




乘法器的工作过程（1）

第2轮

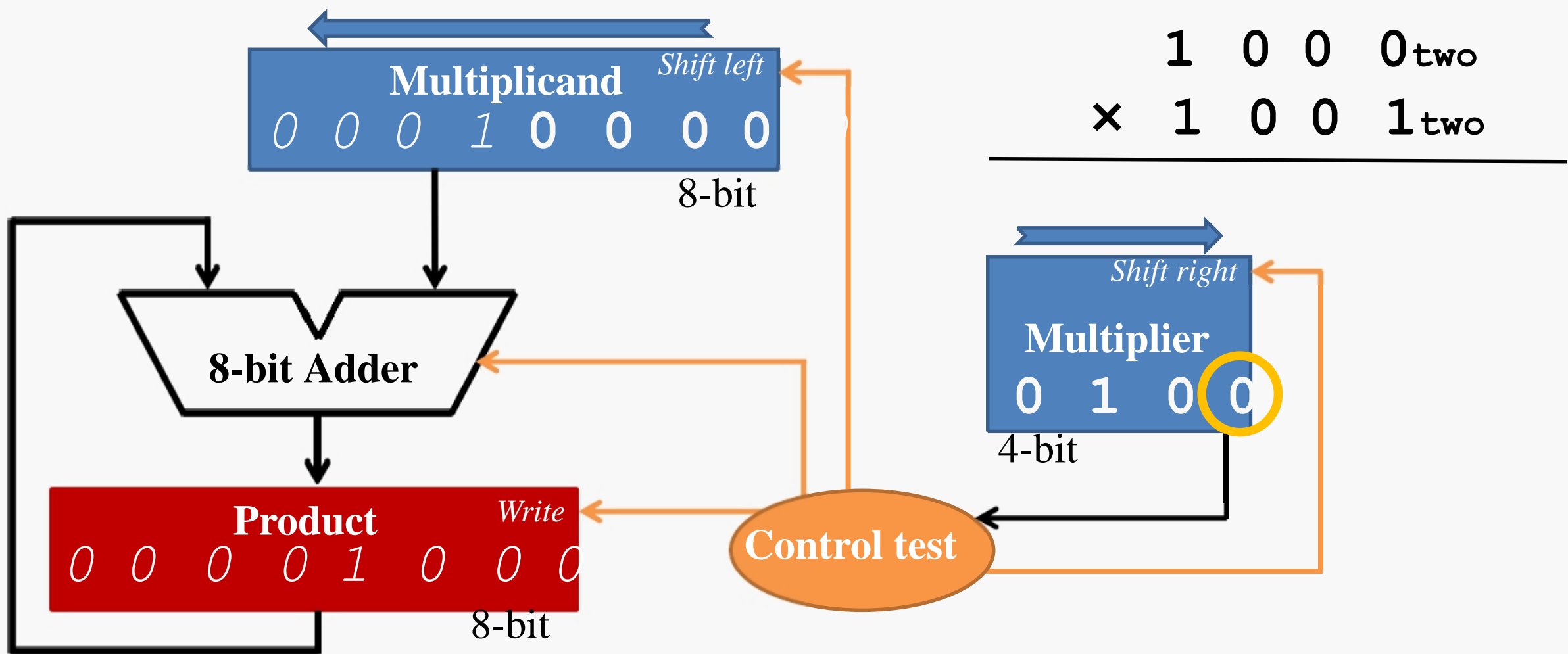


# 乘法器的工作过程（2）

## 第2轮

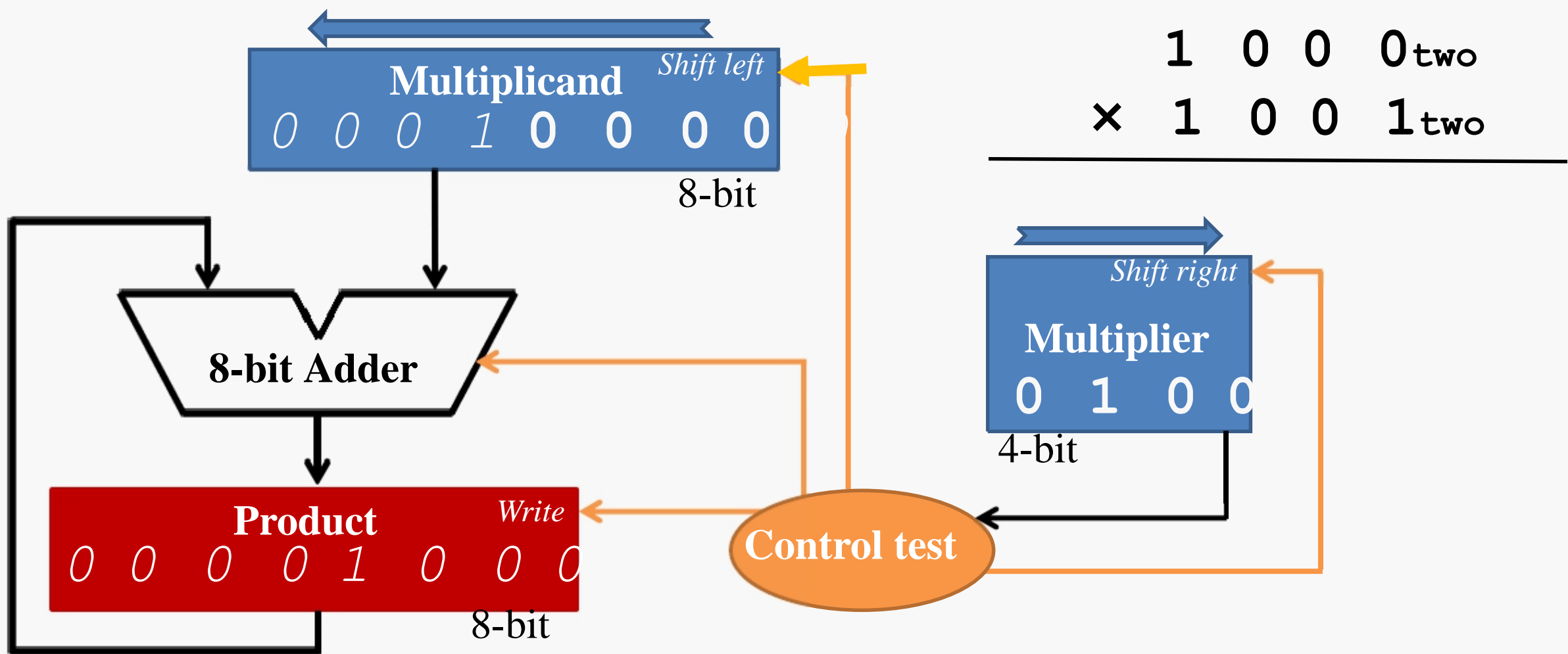


乘法器的工作过程（3）

第2轮

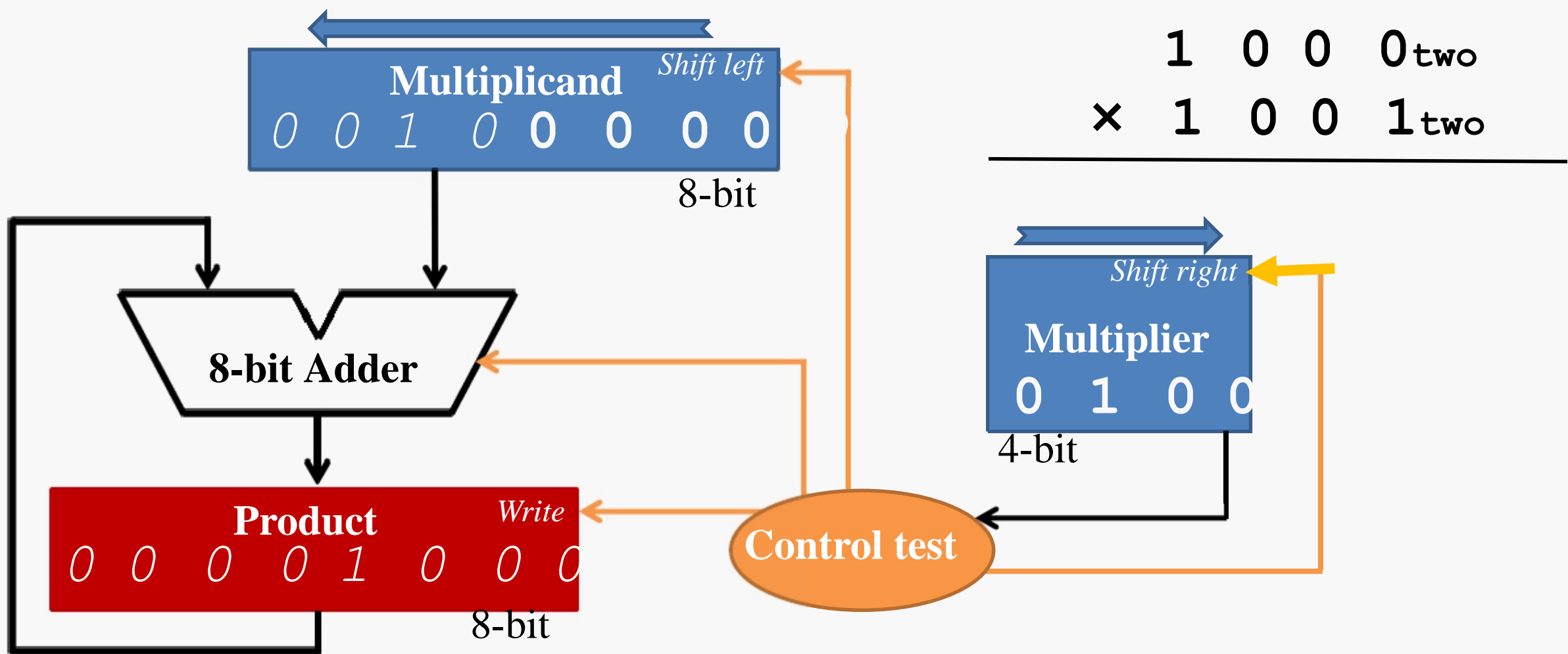


乘法器的工作过程（4）

第2轮

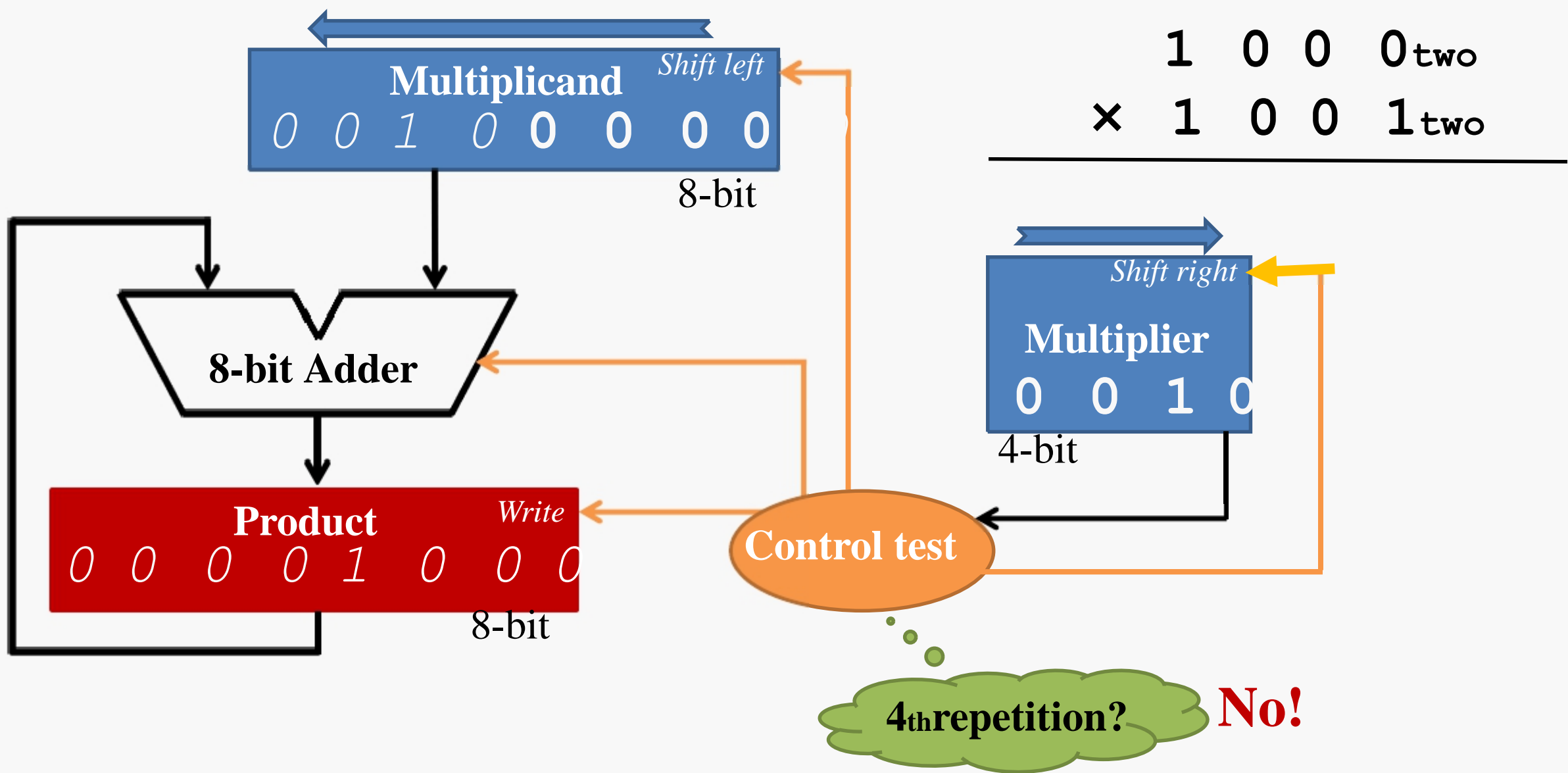


乘法器的工作过程（1）

第3轮

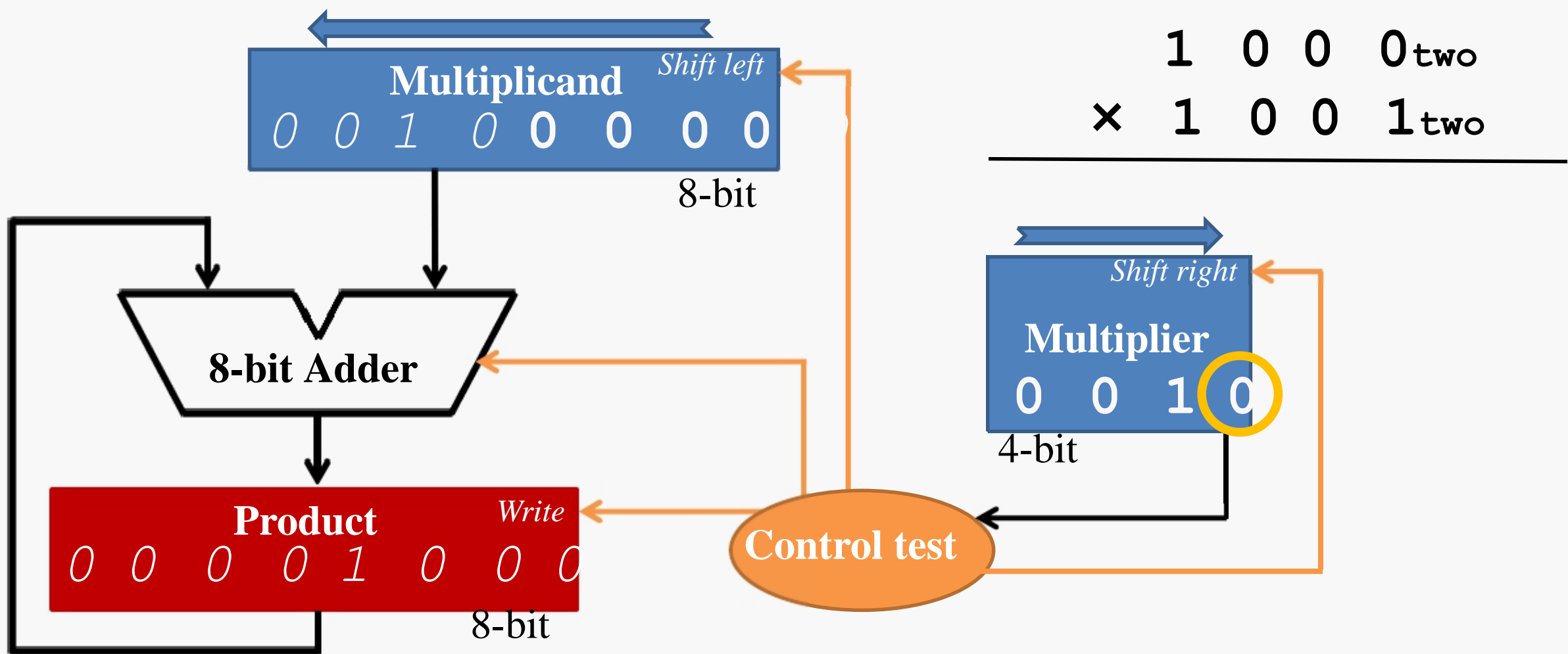


乘法器的工作过程（1）

第4轮

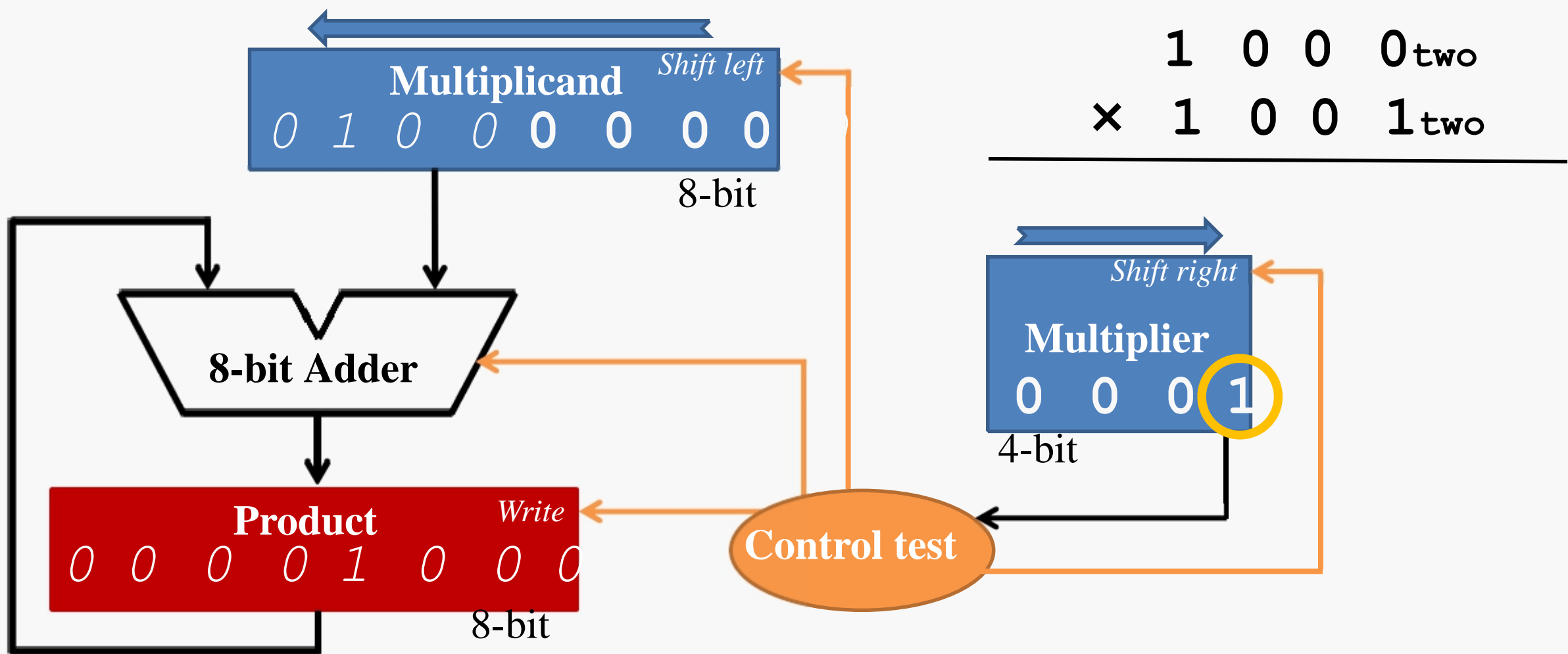


# 乘法器的工作过程（4）

## 第4轮

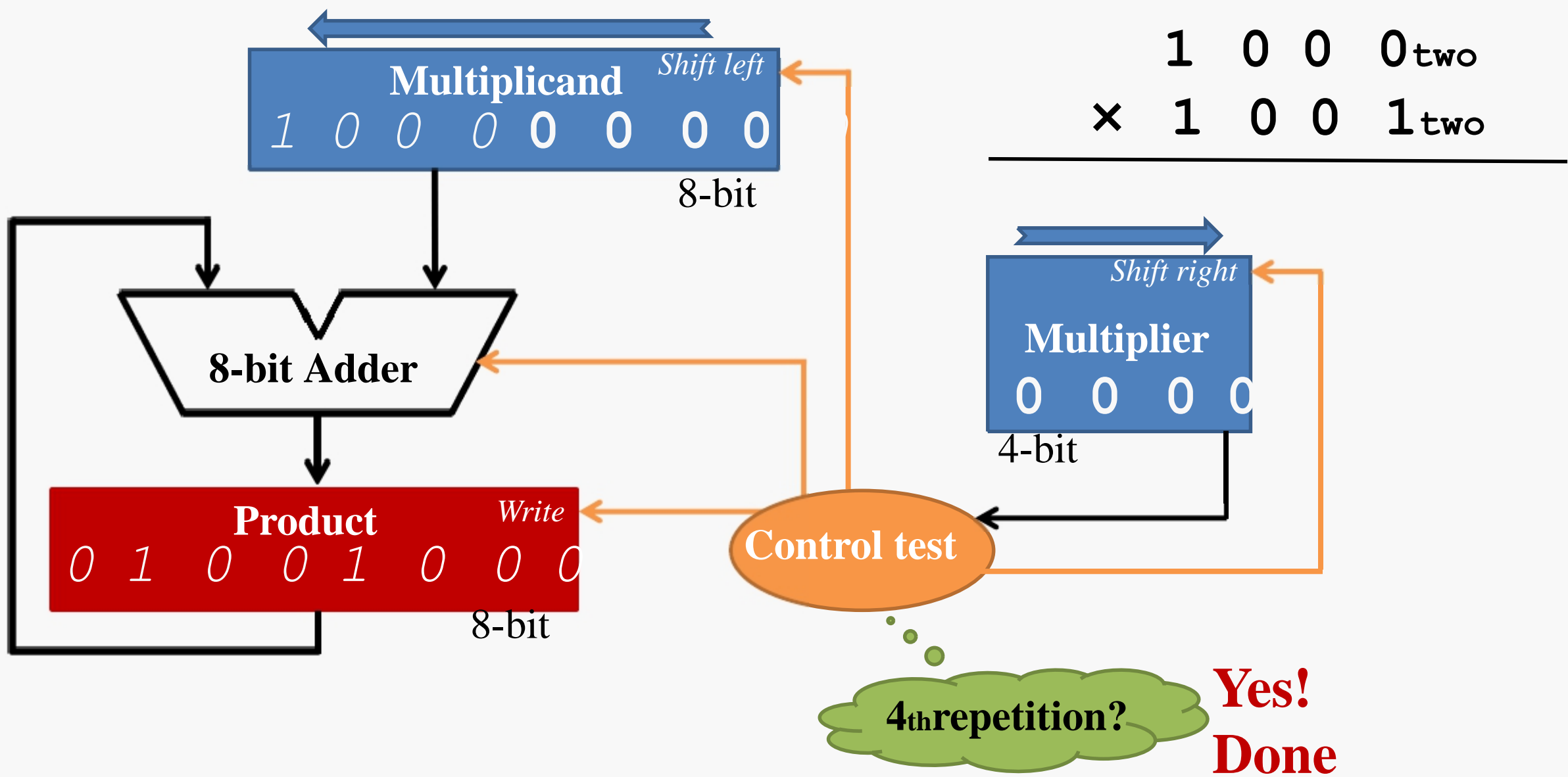


# 乘法器的运算结果

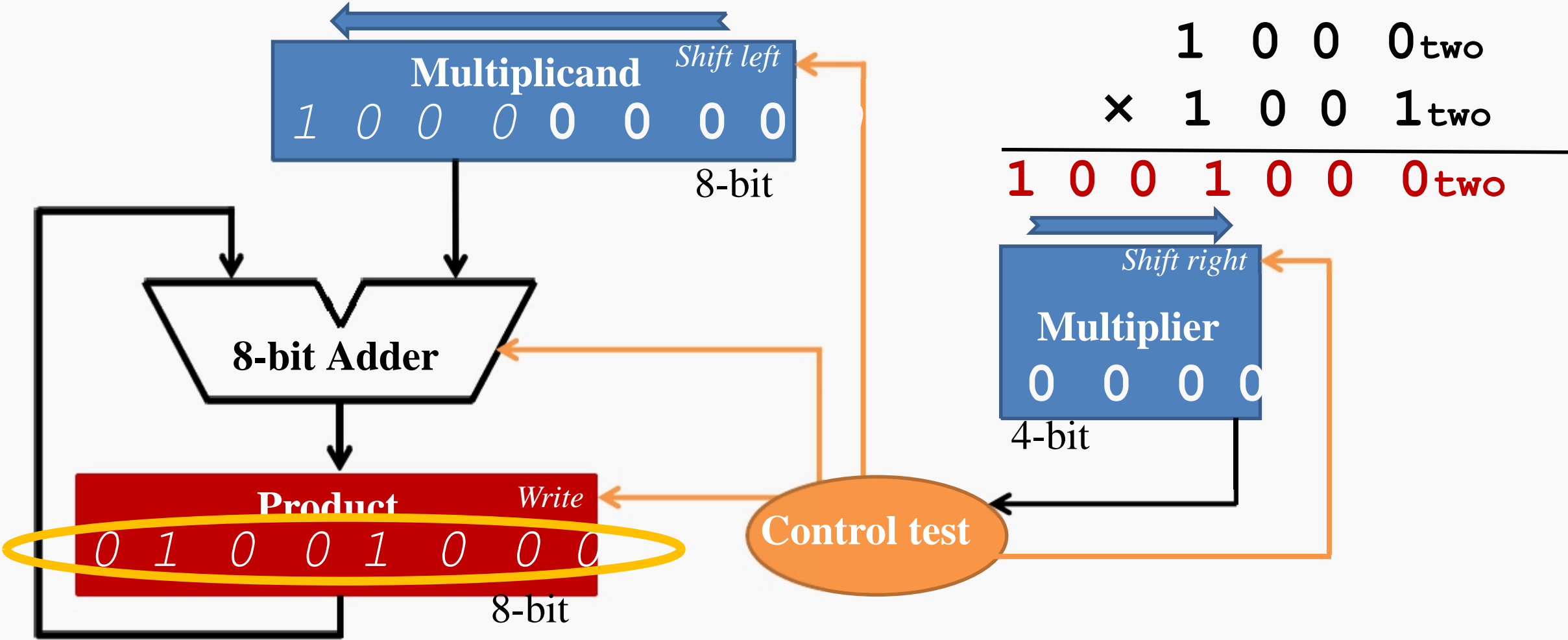





# 乘法器的运算结果

 

# N位乘法器的工作流程图

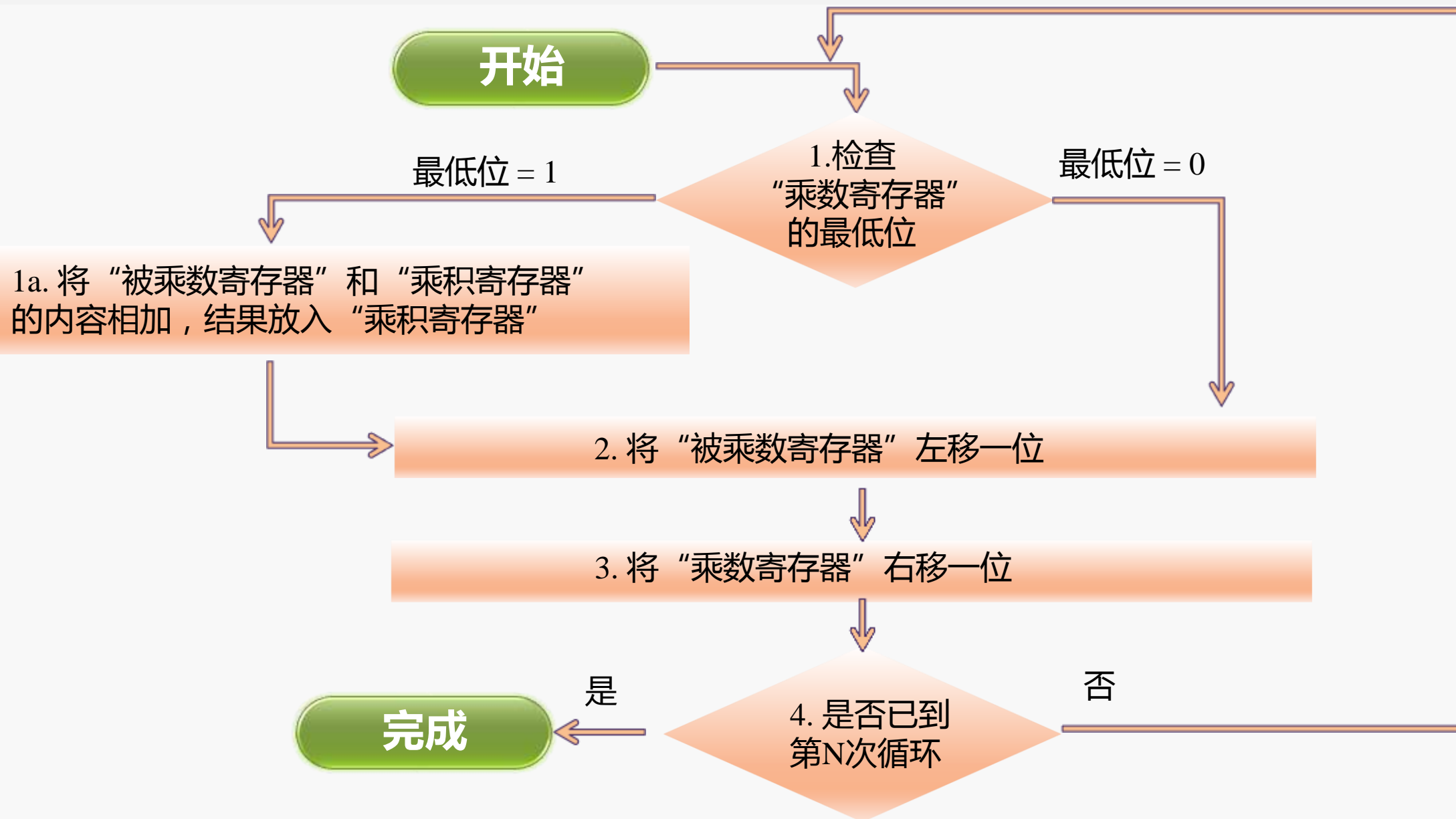

# 对比：N位乘法器的工作流程（优化后）

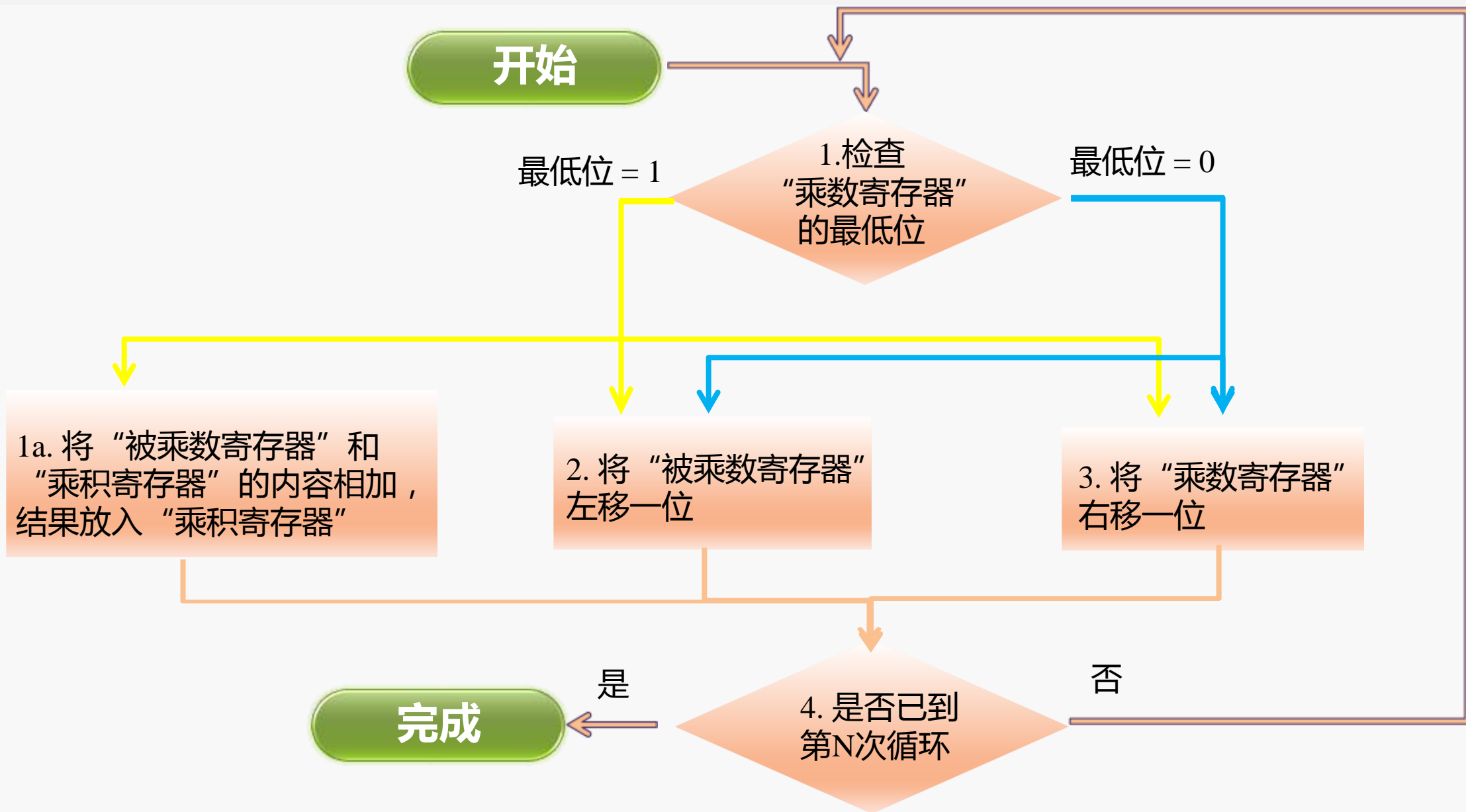



## 第四章 乘法器和除法器



1.乘法的运算过程



2.乘法器的实现



3.乘法器的优化



4.除法的运算过程




5.除法器的实现



6.除法器的优化


# N位乘法器的工作流程图

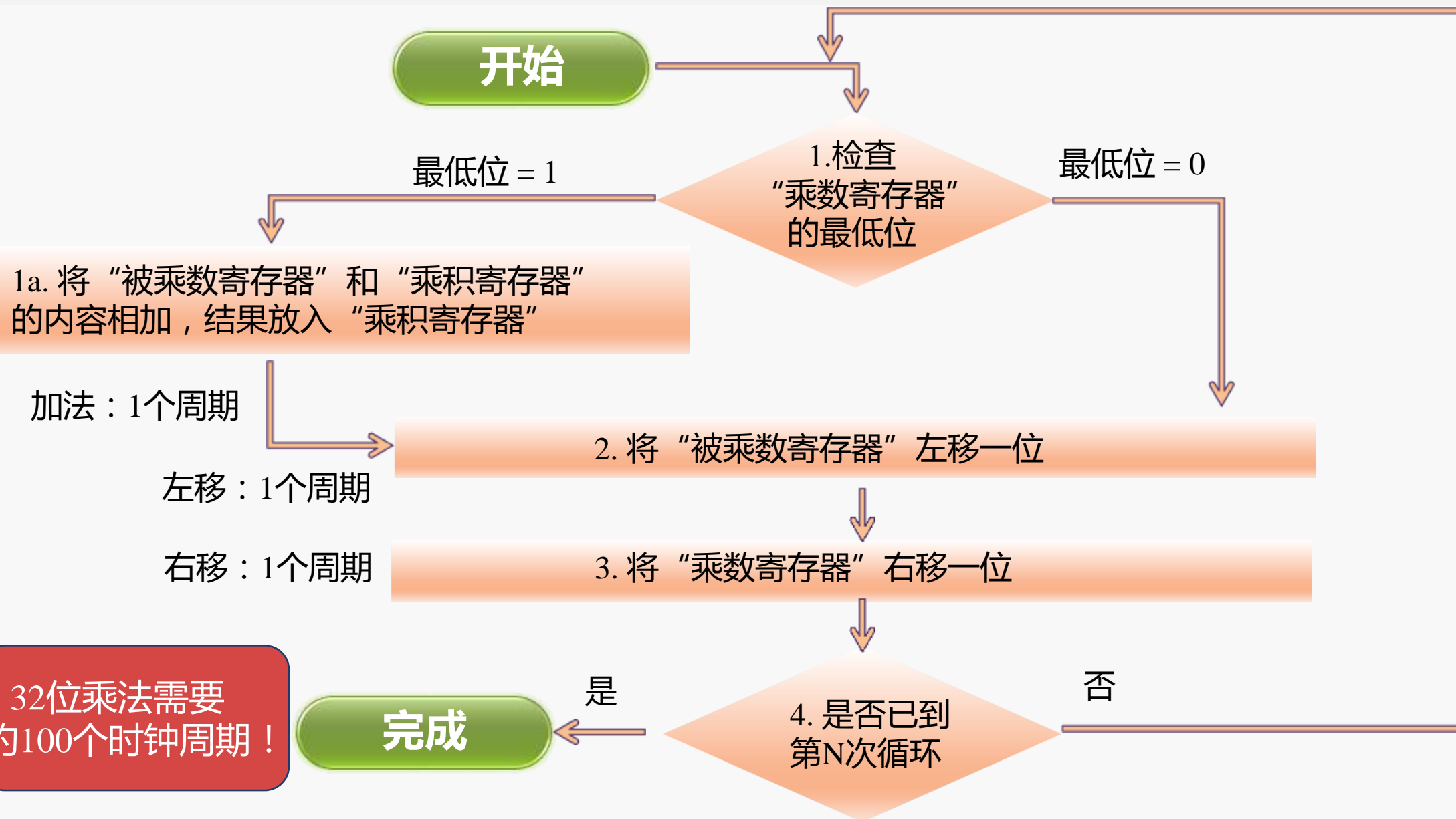


32位乘法需要  
约100个时钟周期！

**完成**


# 乘法器的优化1：加法移位并行

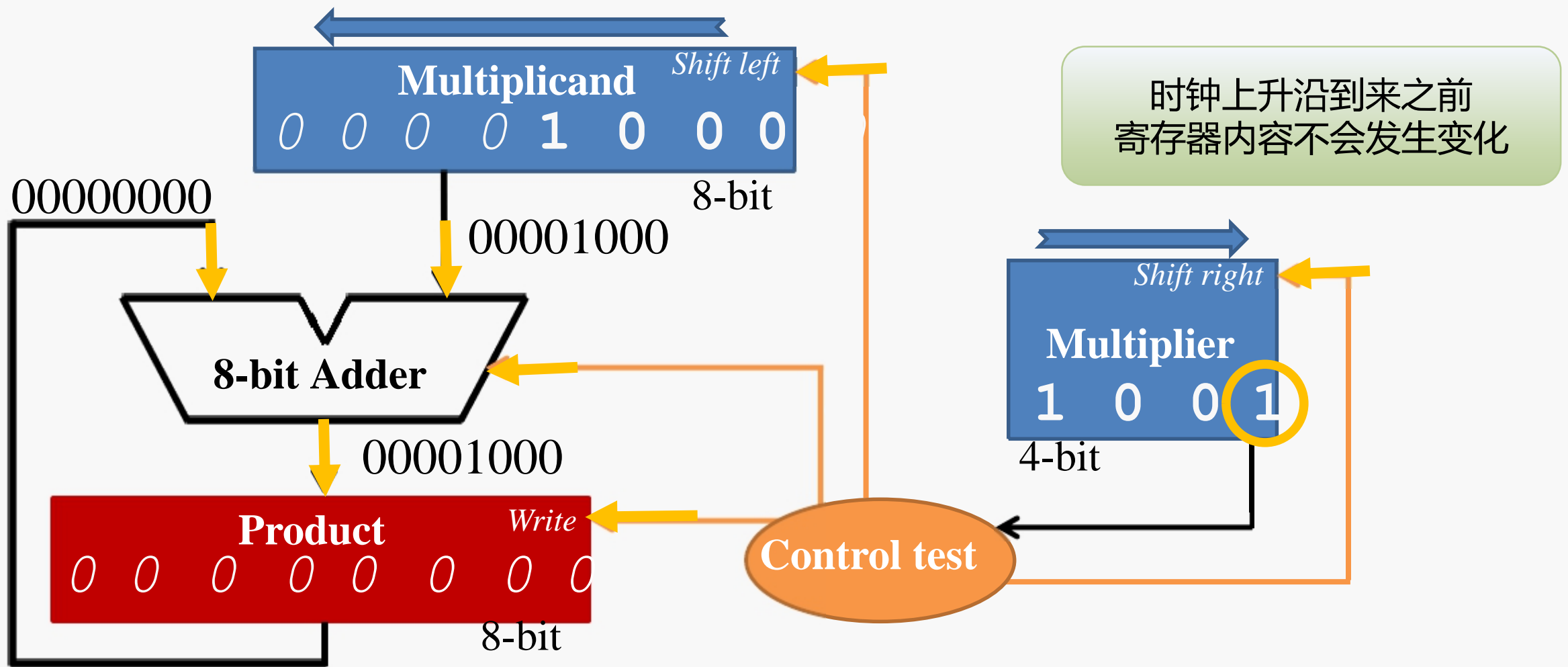

# 乘法器的优化1：加法移位并行

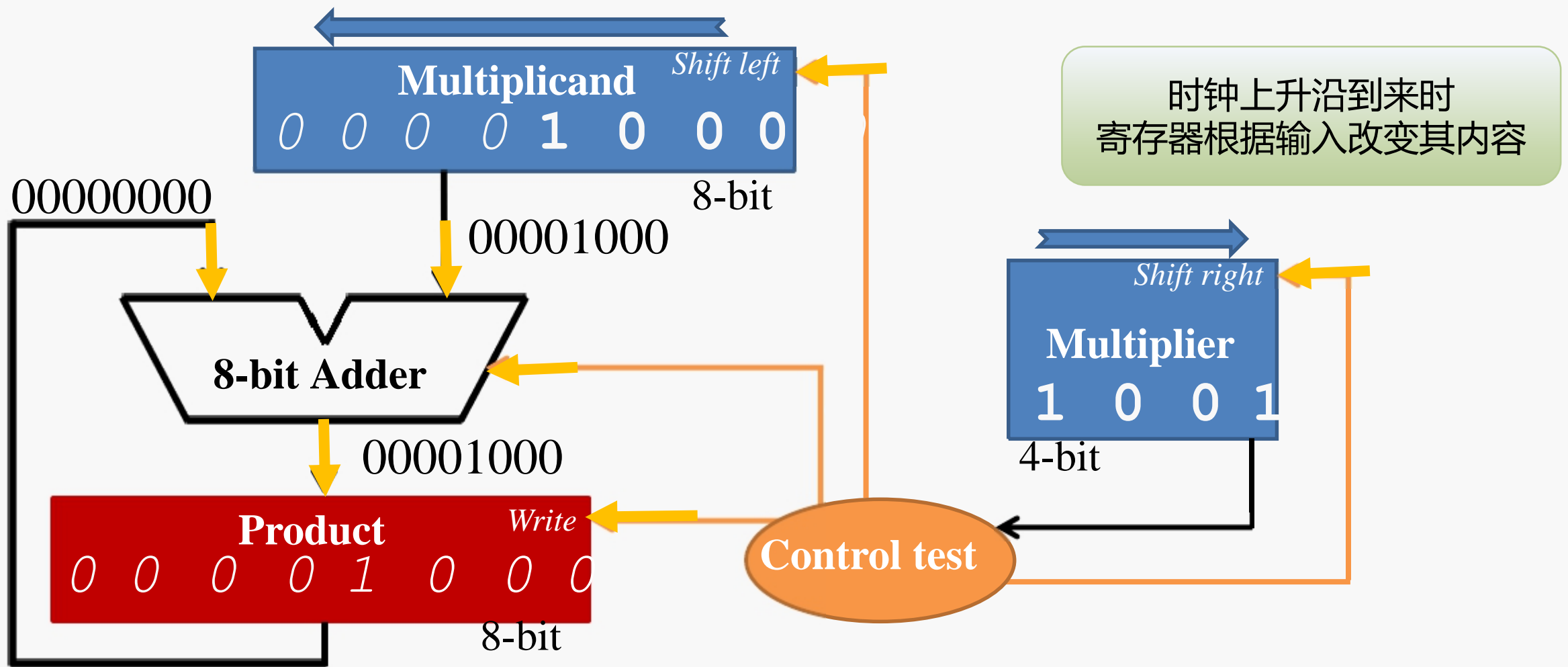


# N位乘法器的工作流程图

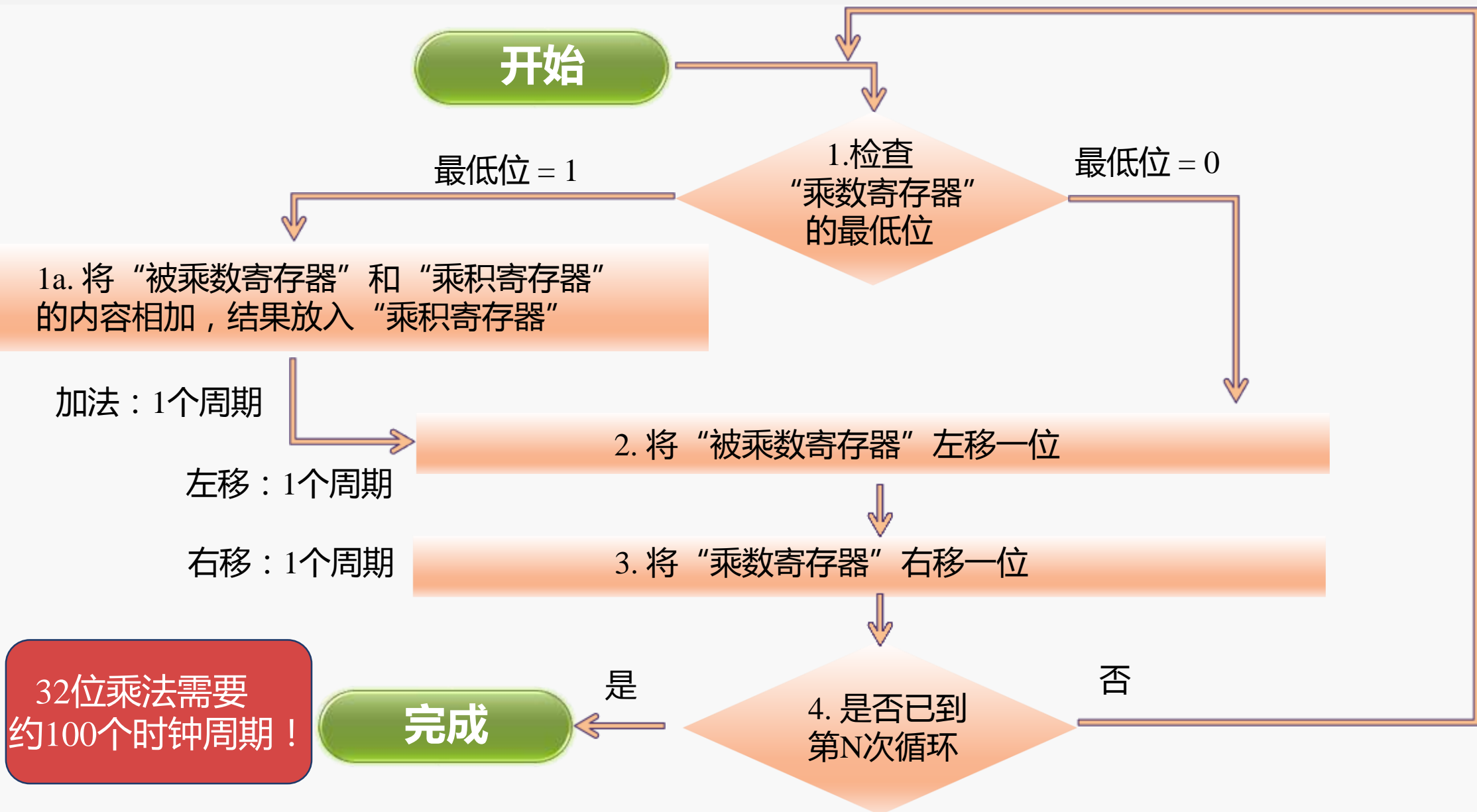


32位乘法需要  
约100个时钟周期！




# N位乘法器的工作流程化

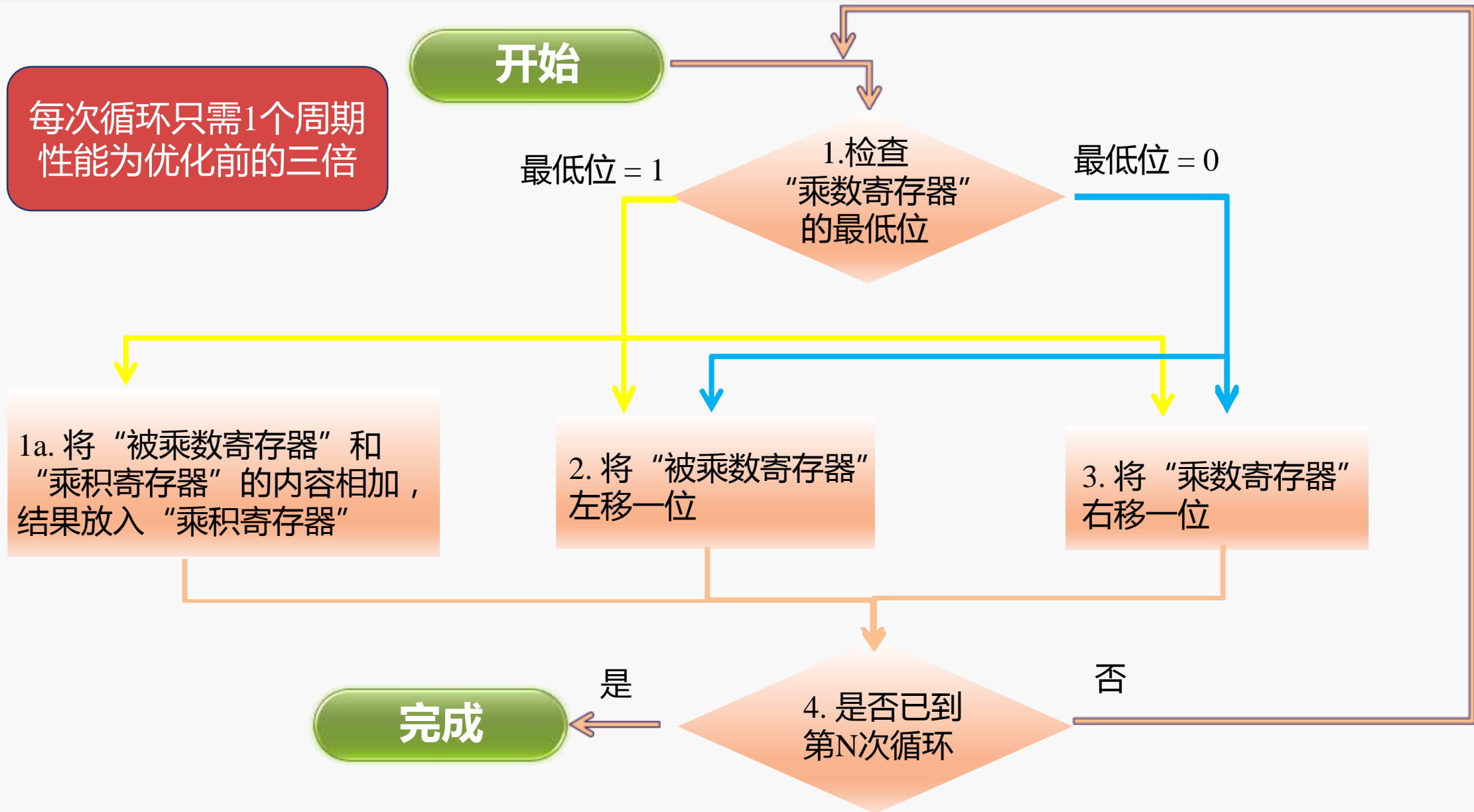


# 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源

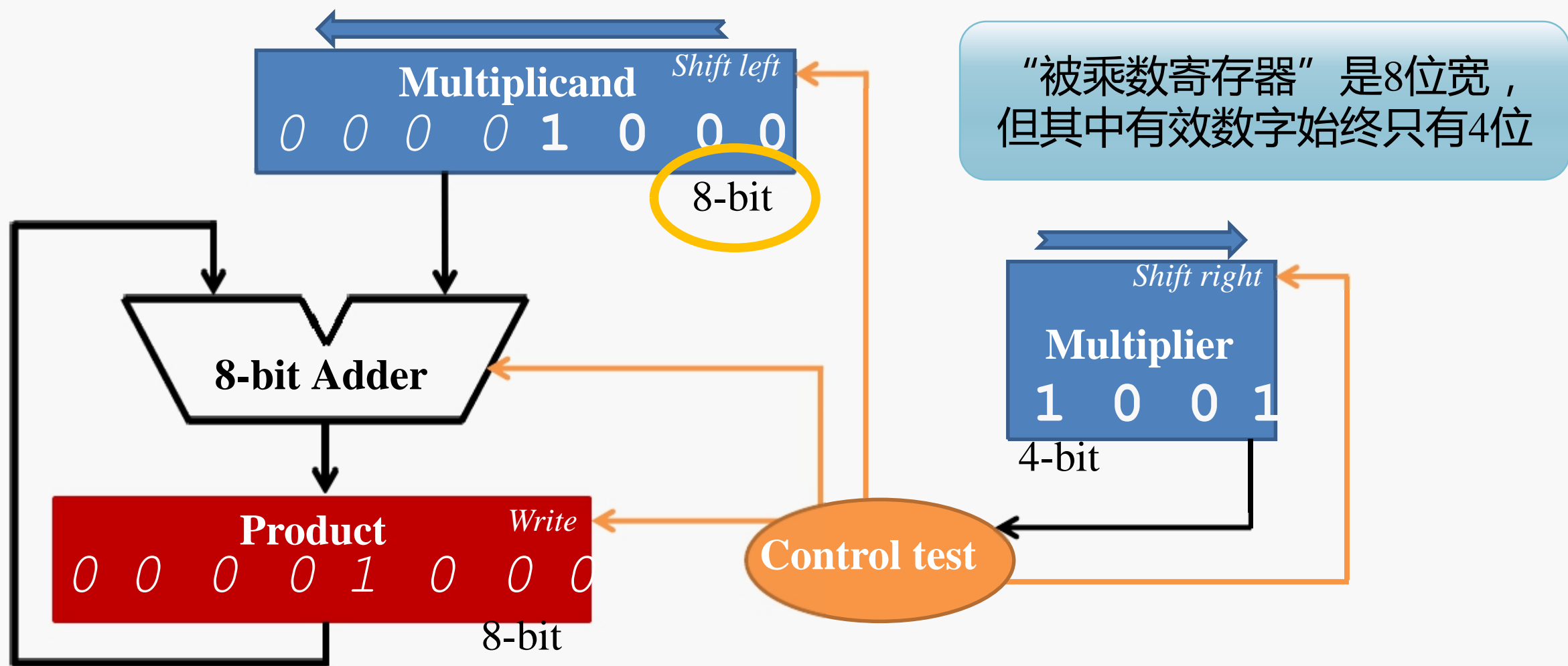


# 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源

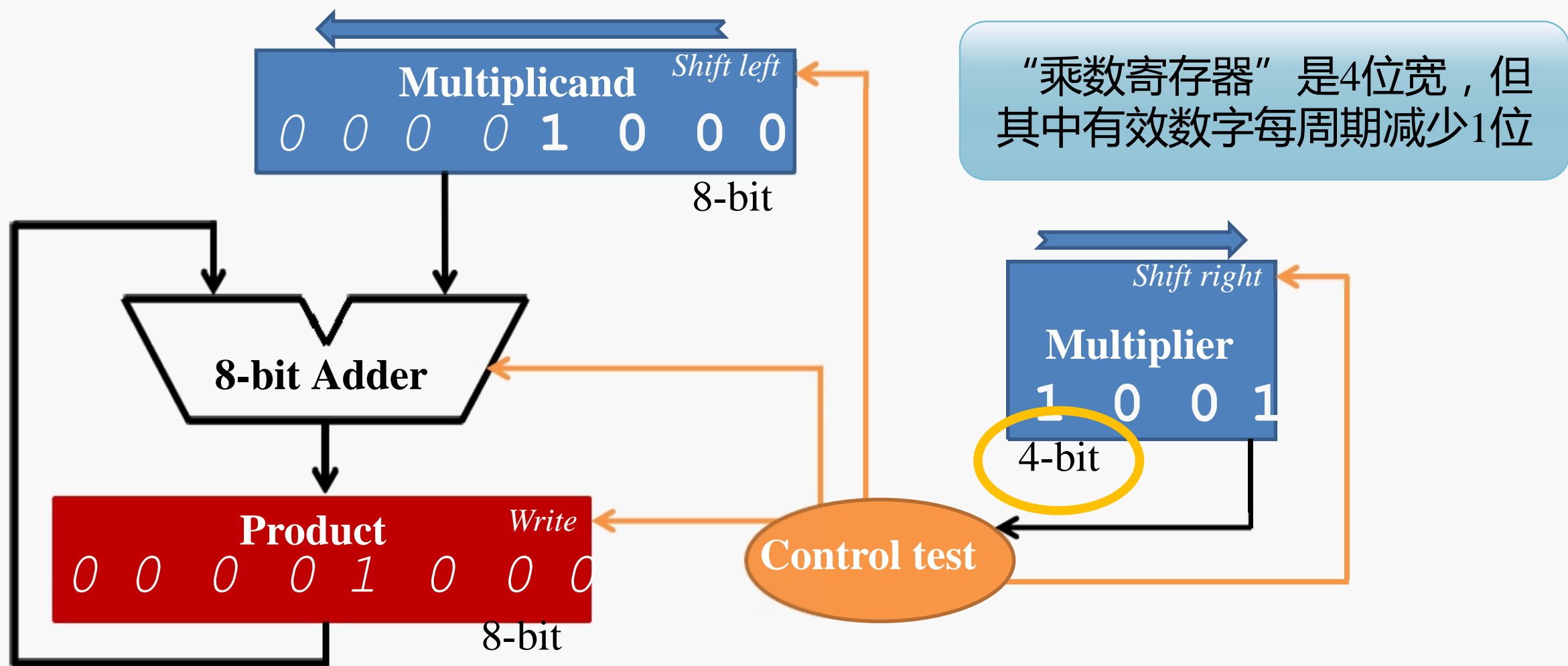

## 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源

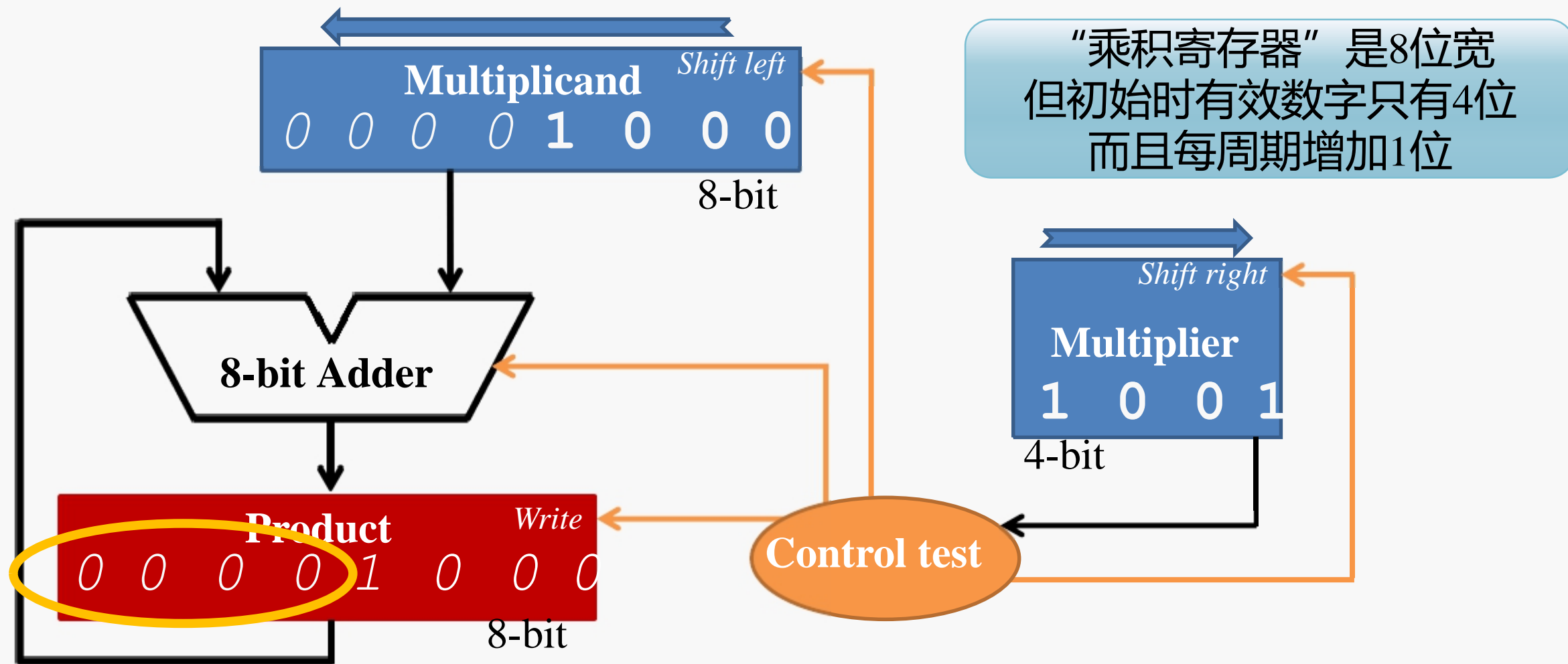

# 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源

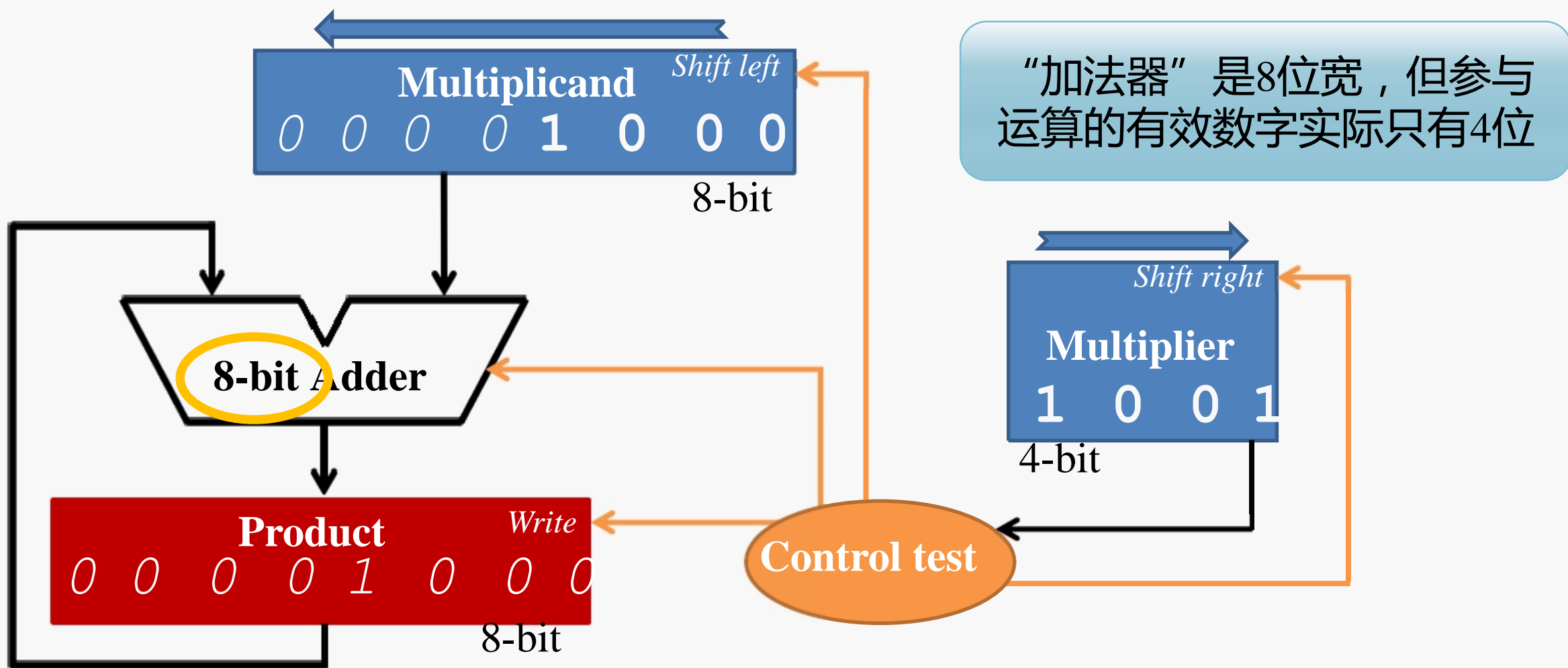

# 优化方案分析

“被乘数寄存器” 8位宽带左移  
但其中有效数字始终只有4位

“乘数寄存器” 4位宽带右移  
但其中有效数字每周期减少1位

“乘积寄存器” 8位宽  
但初始时有效数字只有4位  
而且每周期增加1位

“加法器” 8位宽，但参与运算  
的有效数字实际只有4位

# 优化方案分析

Multiplicand

1 0 0 0

4-bit

“被乘数寄存器” 缩减为4位而  
且取消左移功能

“乘数寄存器” 4位宽带右移  
但其中有效数字每周期减少1位

“乘积寄存器” 8位宽  
但初始时有效数字只有4位  
而且每周期增加1位

“加法器” 8位宽，但参与运算  
的有效数字实际只有4位

# 优化方案分析

**Multiplicand**  
1 0 0 0  
4-bit

**Product**  
0 0 0 0  
8-bit

Shift right  
Write

“被乘数寄存器” 缩减为4位而  
且取消左移功能


“乘数寄存器” 4位宽带右移  
但其中有效数字每周期减少1位

“乘积寄存器” 增加右移功能  
乘积初始值置于其中高4位，随  
着运算过程不断右移

“加法器” 8位宽，但参与运算  
的有效数字实际只有4位



# 优化方案分析

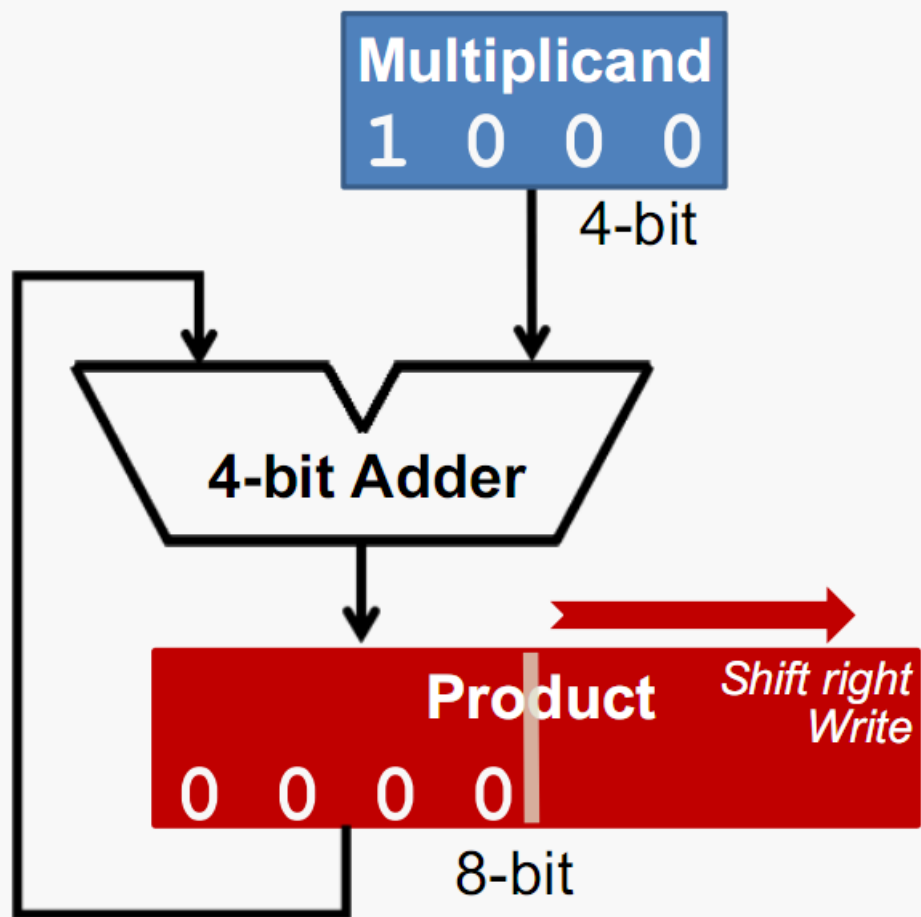


“被乘数寄存器” 缩减为4位而且取消左移功能

“乘数寄存器” 4位宽带右移但其中有效数字每周期减少1位

“乘积寄存器” 增加右移功能乘积初始值置于其中高4位，随着运算过程不断右移

“加法器” 缩减为4位宽，“乘积寄存器” 只有高4位参与运算

# 优化方案分析

 


“被乘数寄存器” 缩减为4位而且取消左移功能

取消“乘数寄存器”，乘数初始置于“乘积寄存器”低4位

“乘积寄存器” 增加右移功能  
乘积初始值置于其中高4位，随着运算过程不断右移

“加法器” 缩减为4位宽，“乘积寄存器” 只有高4位参与运算

## 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源

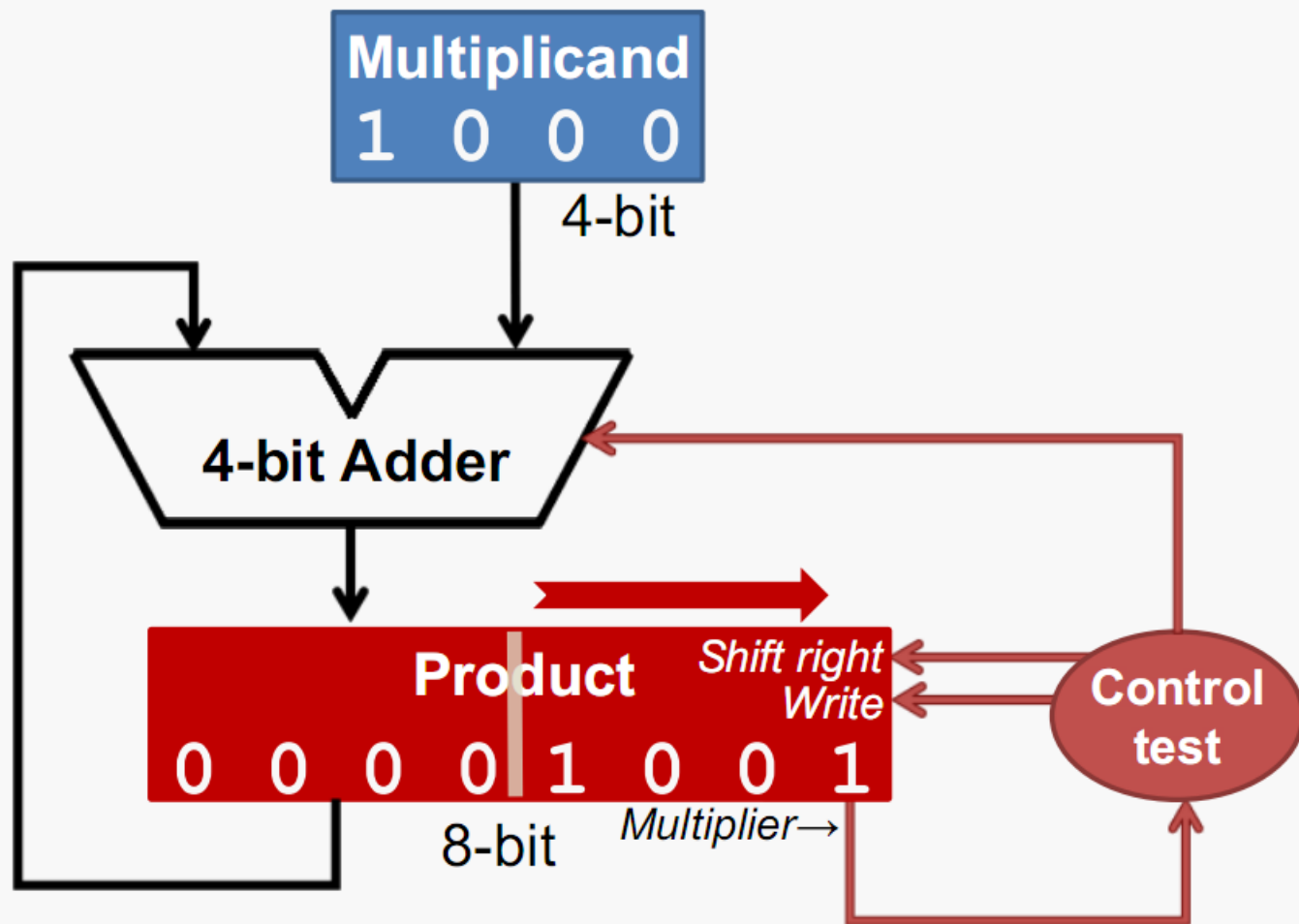


“被乘数寄存器”缩减为4位而且取消左移功能

取消“乘数寄存器”，乘数初始置于“乘积寄存器”低4位

“乘积寄存器”增加右移功能  
乘积初始值置于其中高4位，随着运算过程不断右移

“加法器”缩减为4位宽，“乘积寄存器”只有高4位参与运算

# N位乘法器的实现结构

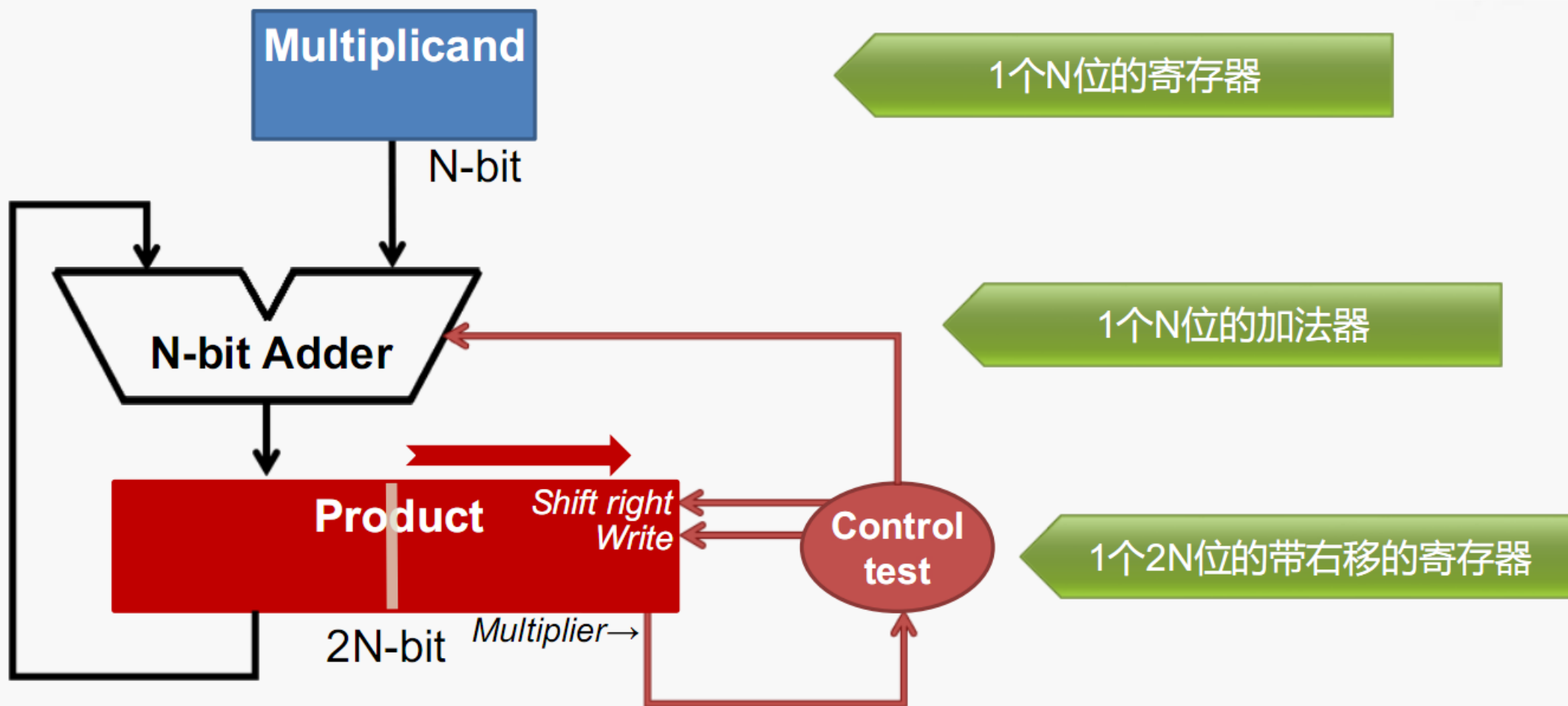



## 第四章 乘法器和除法器



1.乘法的运算过程



2.乘法器的实现



3.乘法器的优化



4.除法的运算过程



5.除法器的实现



6.除法器的优化

# 除法的运算过程（示例1）

除数 Divisor

1 0 0 0<sub>ten</sub>

1 0 0 1<sub>ten</sub>

1 0 0 1 0 1 0<sub>ten</sub>

- 1 0 0 0

1 0

1 0 1

1 0 1 0

- 1 0 0 0

商 Quotient

被除数 Dividend


余数 Remainder

1 0<sub>ten</sub>

Dividend = Quotient × Divisor + Remainder

# 除法的运算过程（示例2）

7 ÷ 2

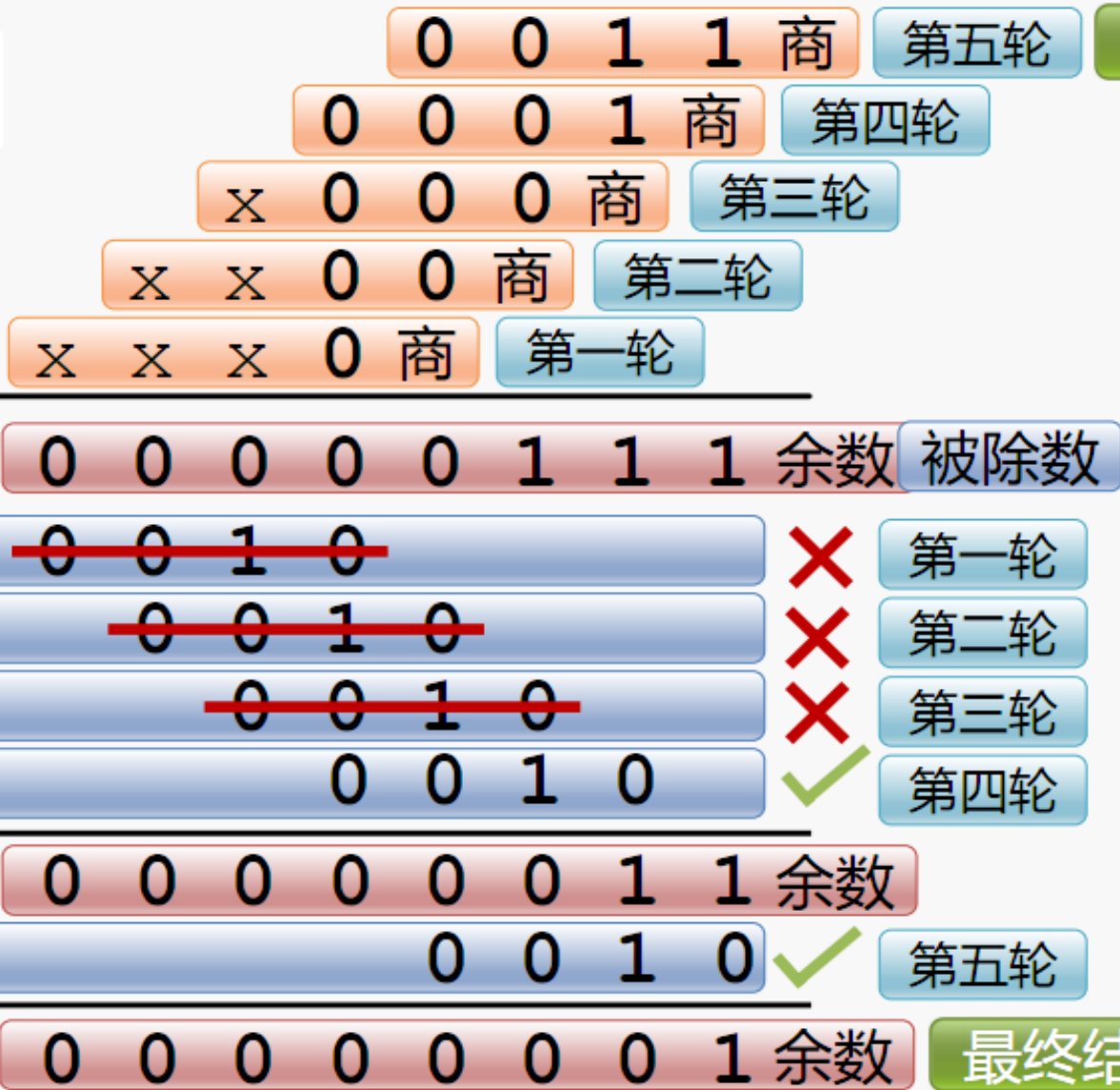

最终结果

	十进制	二进制	位宽
被除数	7	00000111	8-bit
注：可以视为初始时的余数			
除数	2	0010	4-bit
注：可视为不断右移，并和被除数相减			
余数	1	00000001	8-bit
注：可与被除数共享一个寄存器			
商	3	0011	4-bit
注：每个bit依次生成，可视为不断左移			



## 第四章 乘法器和除法器



1.乘法的运算过程



2.乘法器的实现



3.乘法器的优化



4.除法的运算过程




5.除法器的实现




6.除法器的优化




# 32-bit 除法器的工作流程图

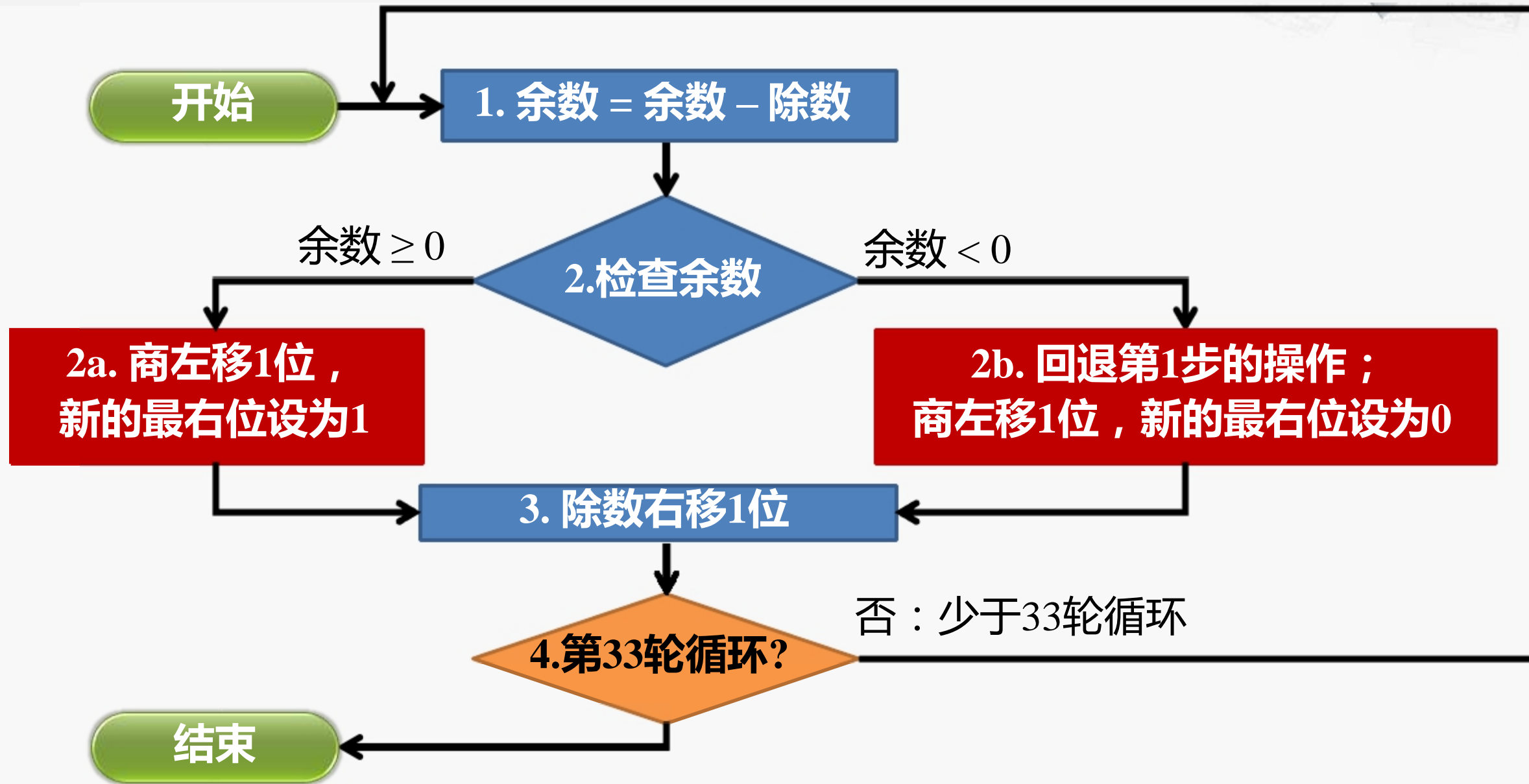


# 4-bit 除法器的实现示例

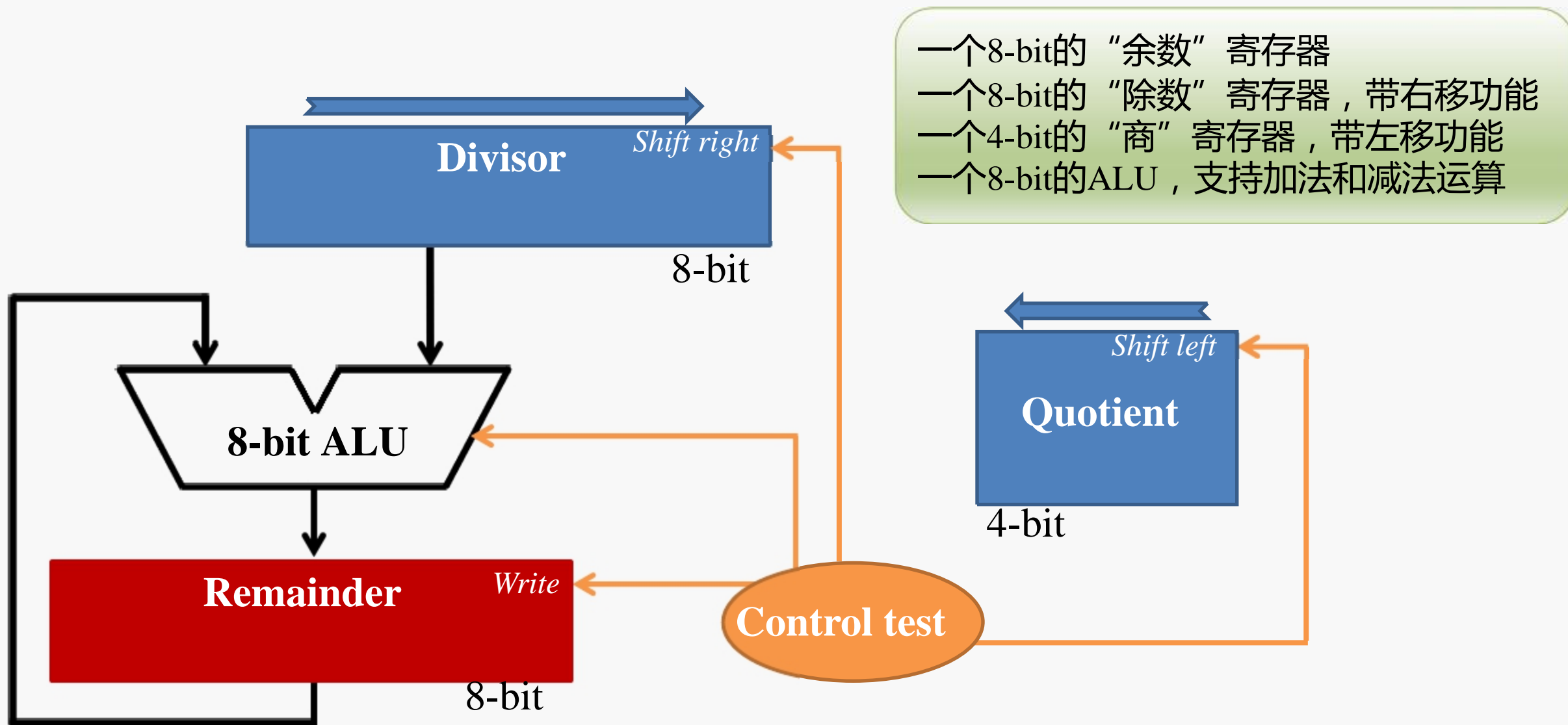


# 除法器的工作过程（0）

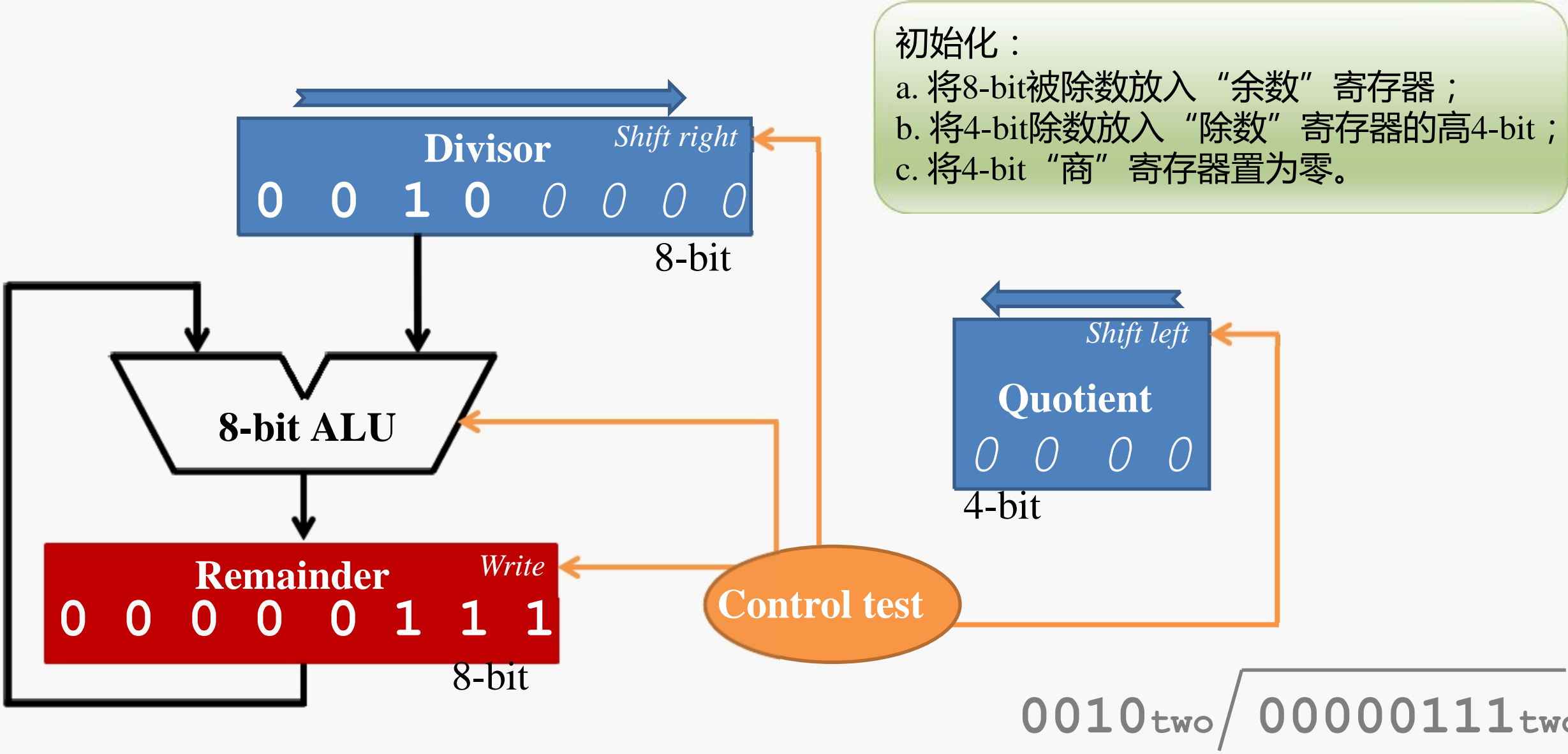


# 除法器的工作过程（1）

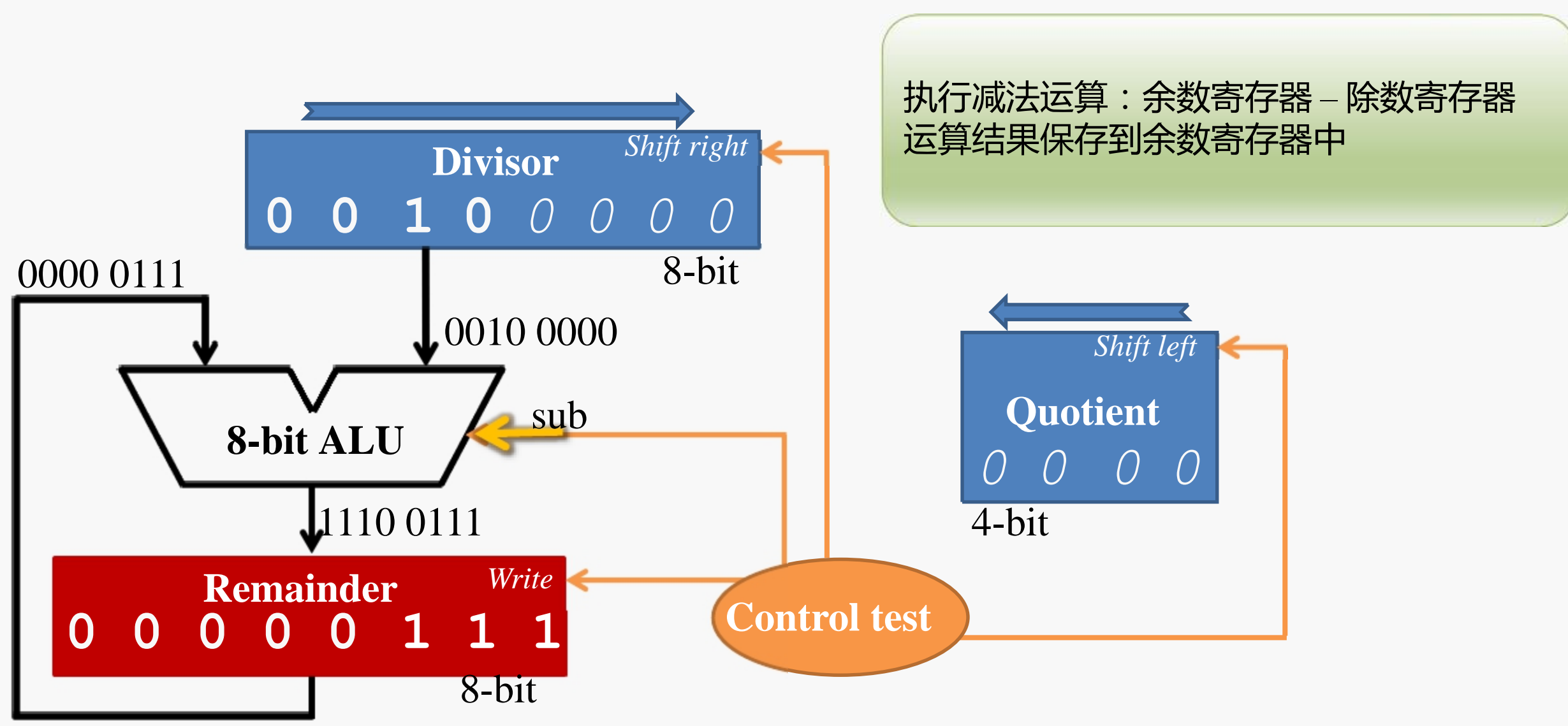

# 除法器的工作过程（2）

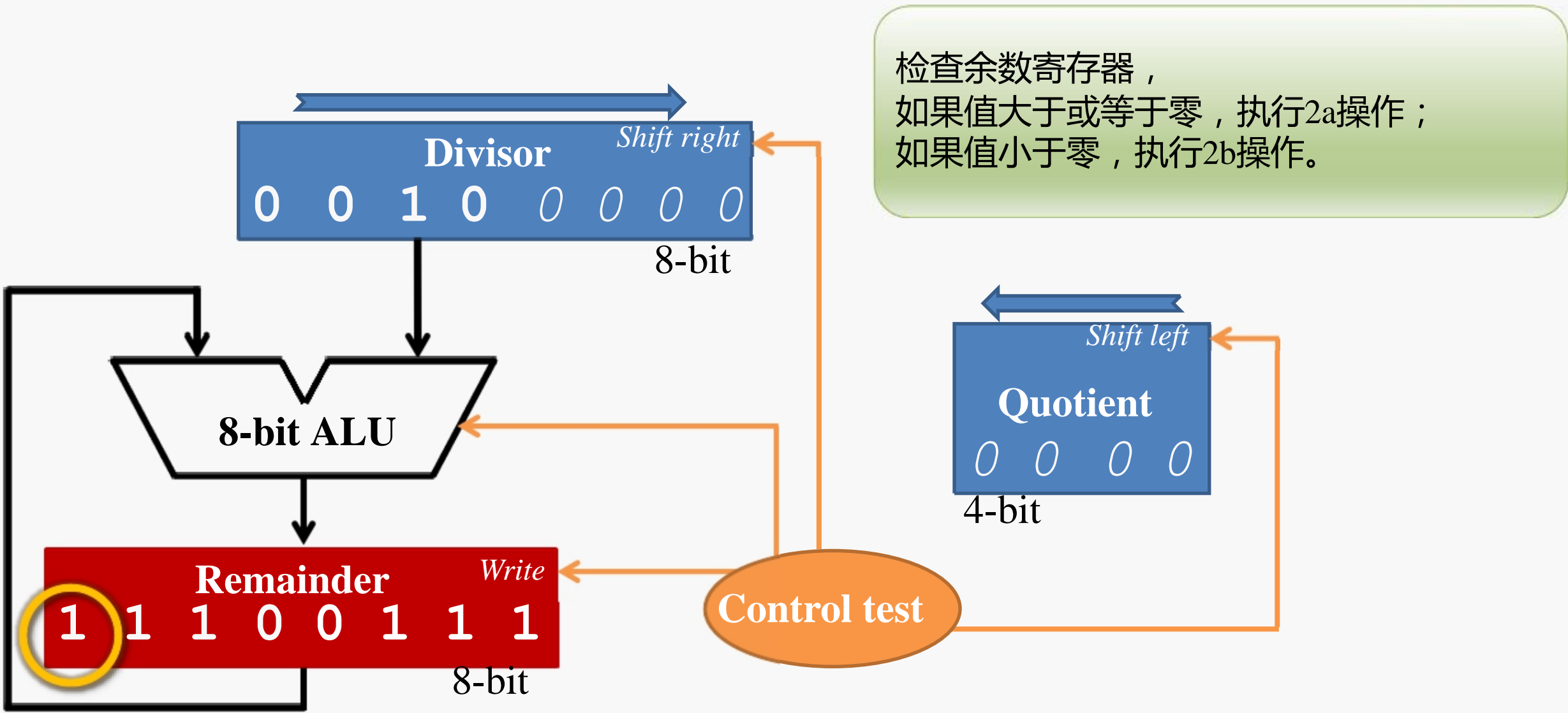


# 除法器的工作过程（2a）

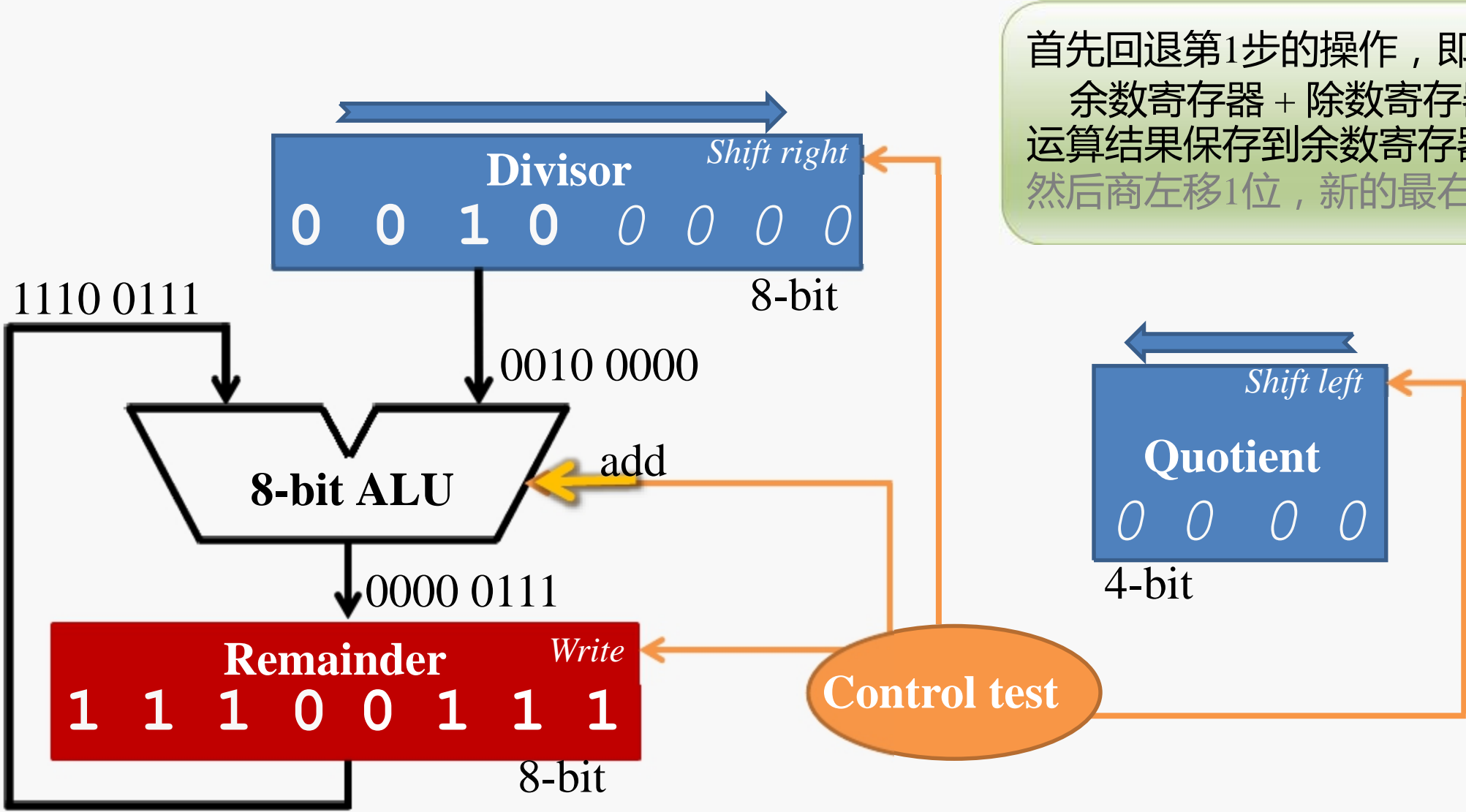


首先回退第1步的操作，即执行加法运算：  
余数寄存器 + 除数寄存器  
运算结果保存到余数寄存器；  
然后商左移1位，新的最右位设为0

# 除法器的工作过程（2b）

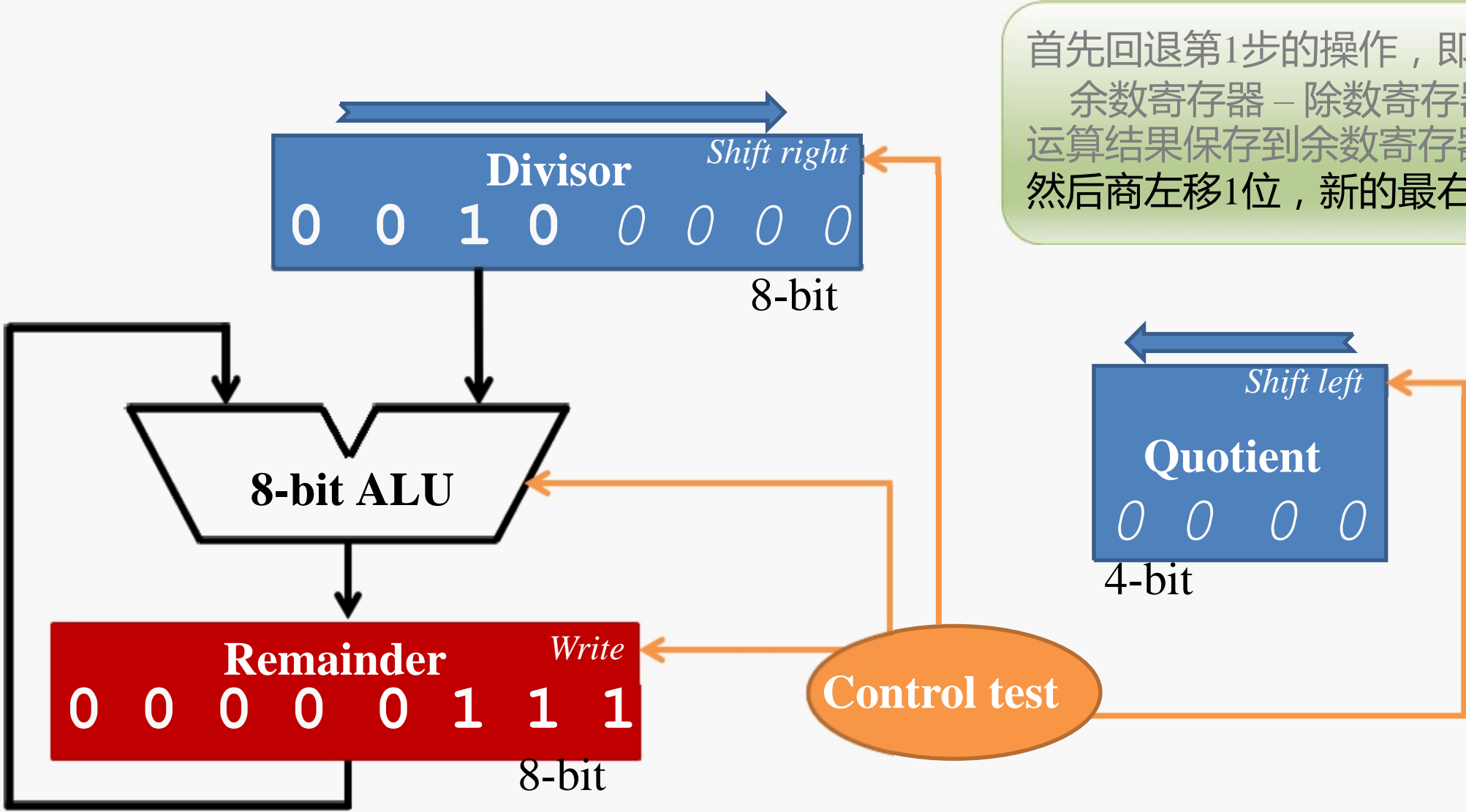


首先回退第1步的操作，即执行加法运算：  
余数寄存器 – 除数寄存器  
运算结果保存到余数寄存器；  
然后商左移1位，新的最右位设为0

# 除法器的工作过程（3）

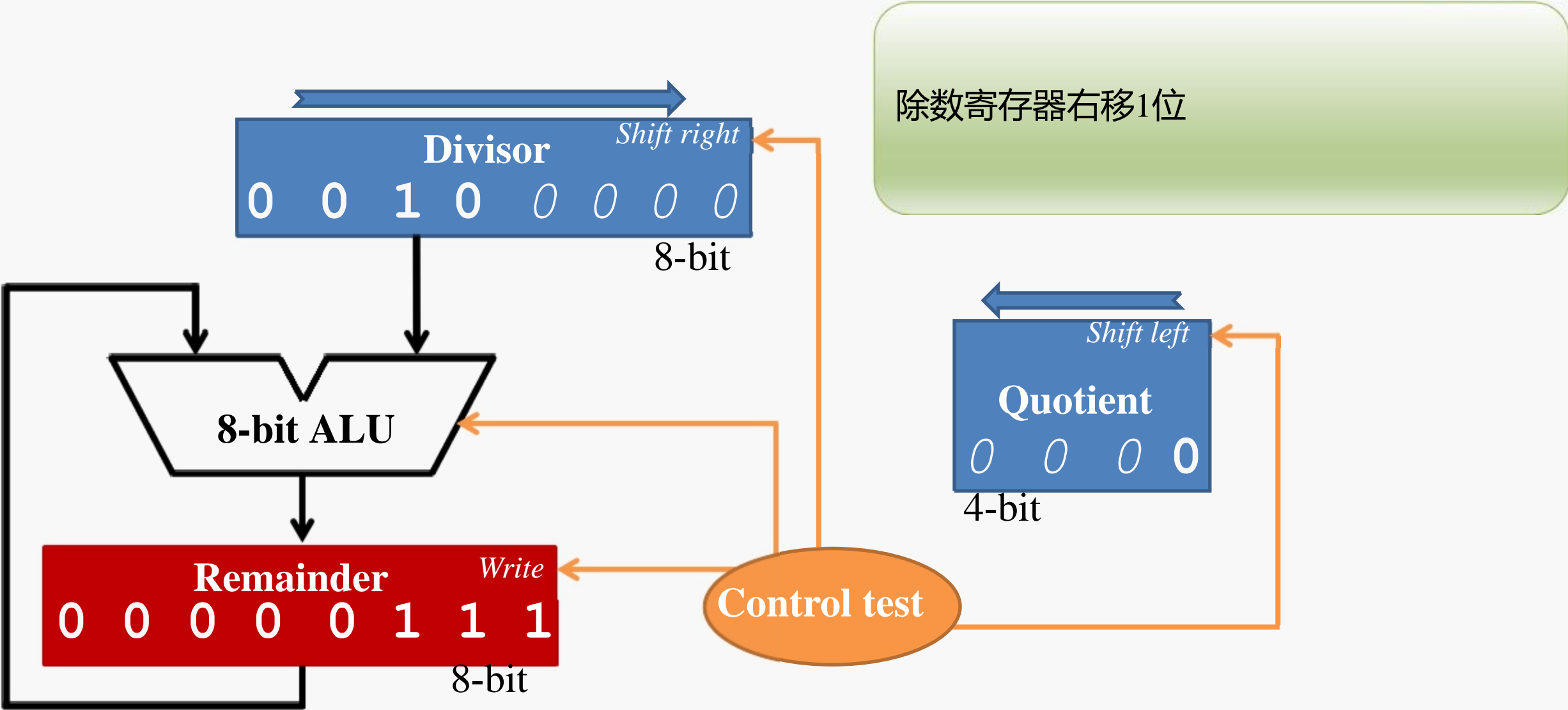




# 除法器的工作过程（4）

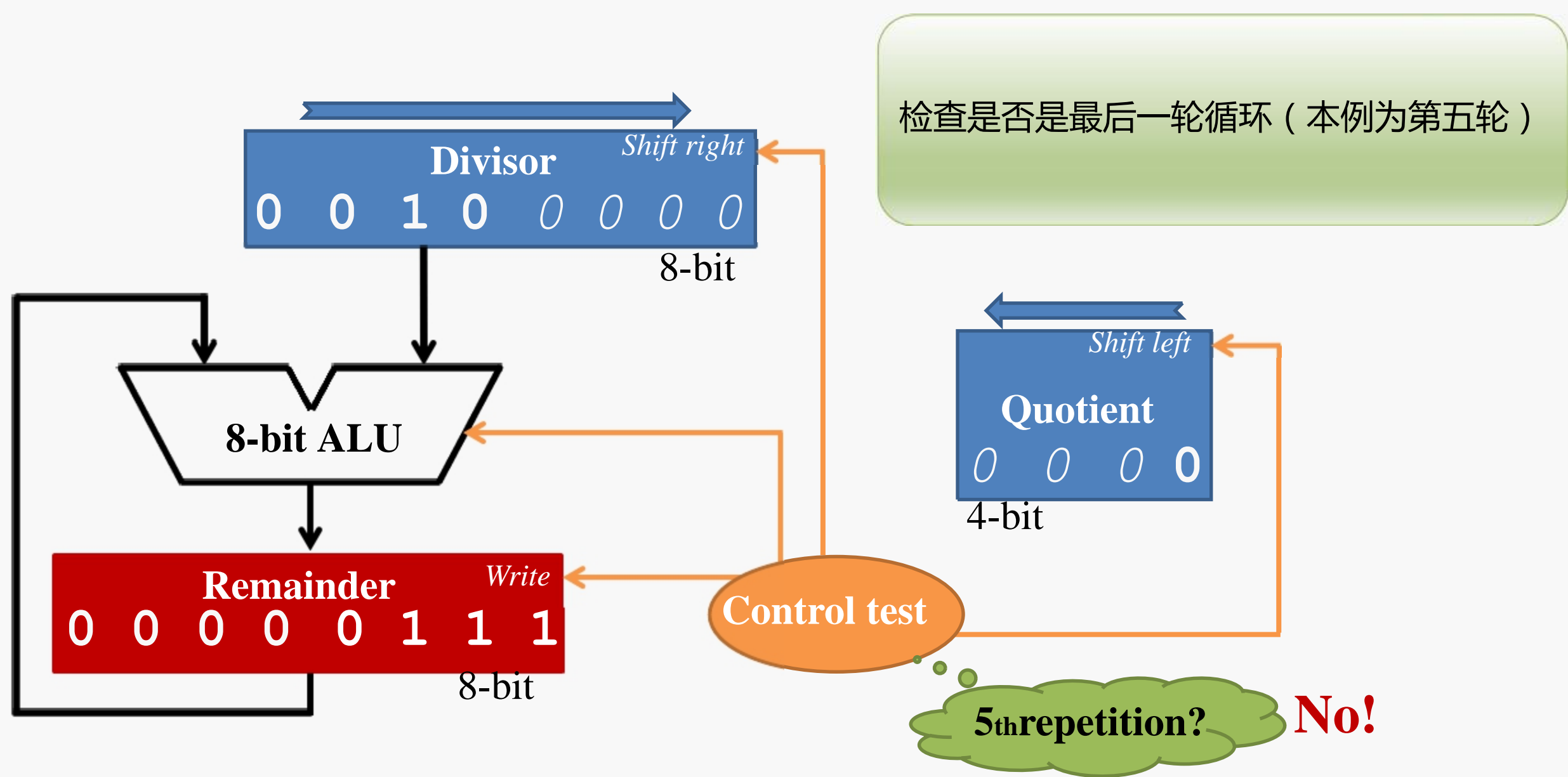


# 除法器的工作过程（1） 第二轮

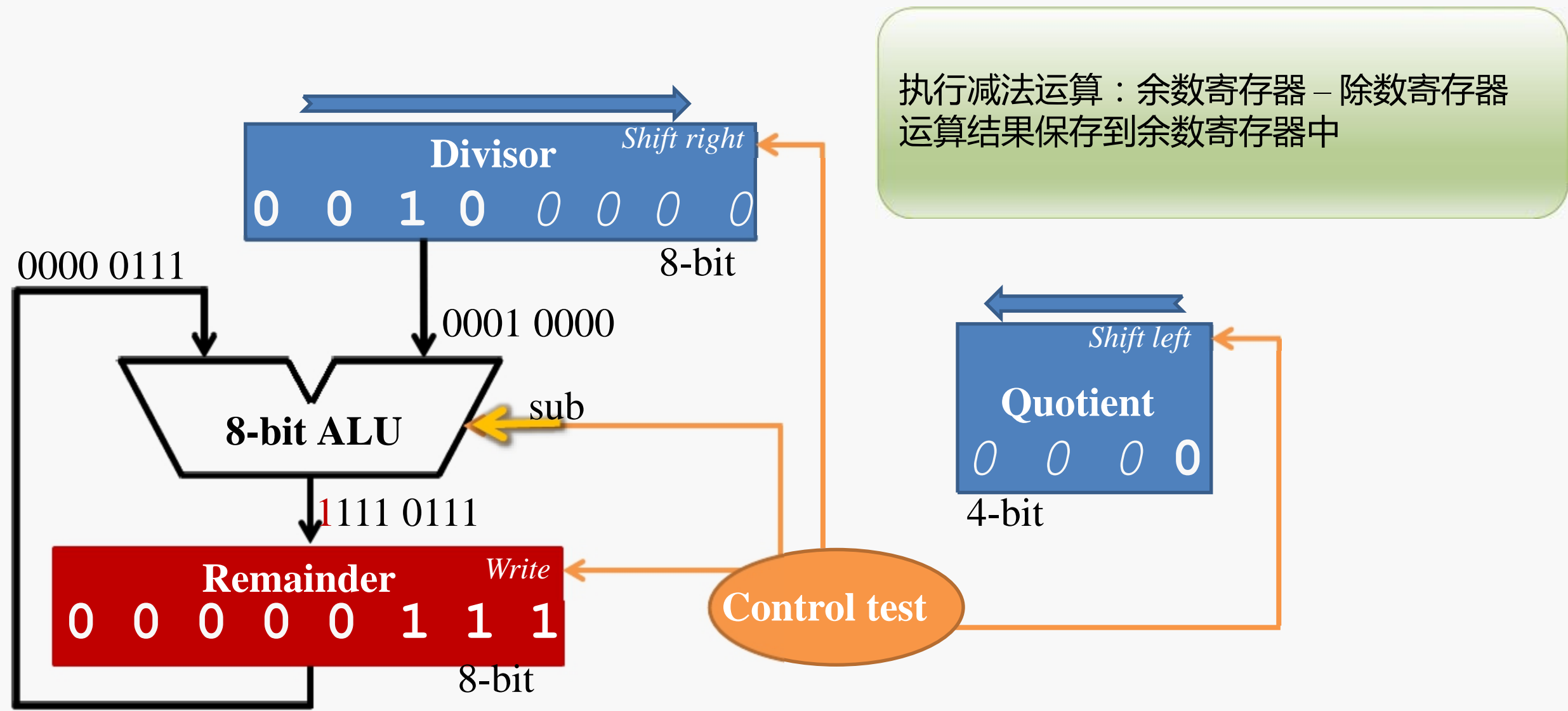


# 除法器的工作过程（第二轮 ~ 第四轮）

轮次	操作	商	除数	余数
二	1. 余数=余数-除数	0000	0001 0000	(1)111 0111
	2b. 余数=余数+除数, 商左移补0	0000	0001 0000	0000 0111
	3. 除数右移	0000	0000 1000	0000 0111
三	1. 余数=余数-除数	0000	0000 1000	(1)111 1111
	2b. 余数=余数+除数, 商左移补0	0000	0000 1000	0000 0111
	3. 除数右移	0000	0000 0100	0000 0111
四	1. 余数=余数-除数	0000	0000 0100	(0)000 0011
	2a. 商左移补1	0001	0000 0100	0000 0011
	3. 除数右移	0001	0000 0010	0000 0011


# 除法器的工作过程（1） 第五轮

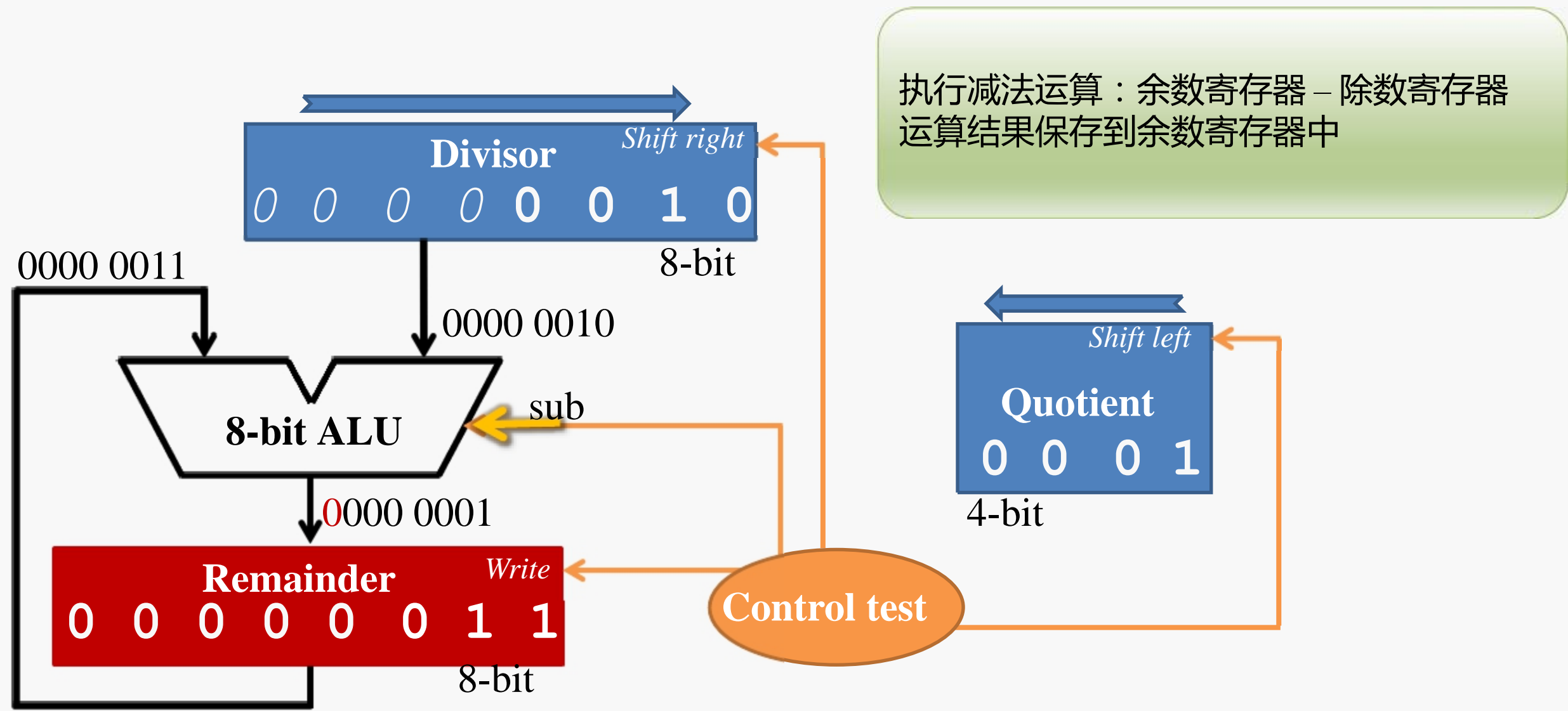


# 除法器的工作过程（2） 第五轮

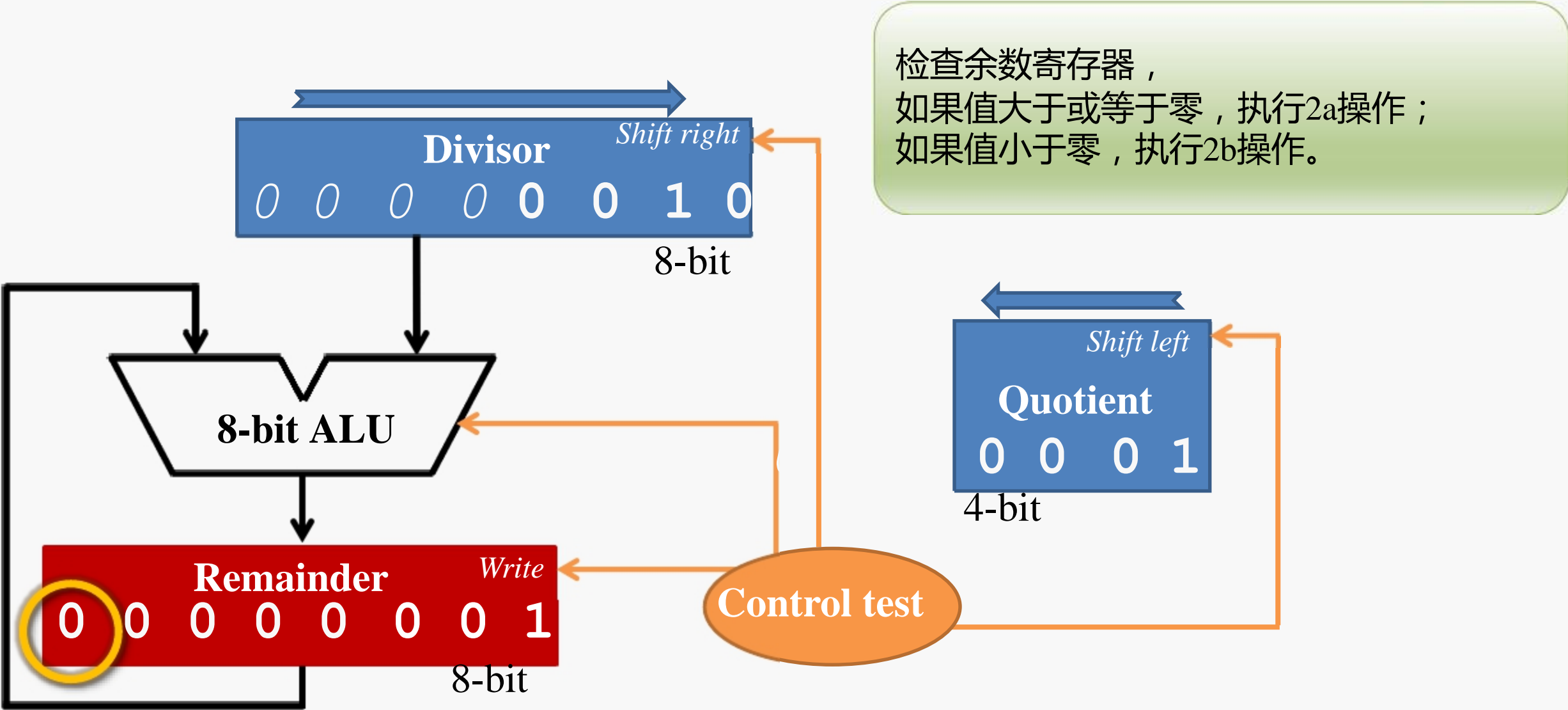


# 除法器的工作过程（2a） 第五轮

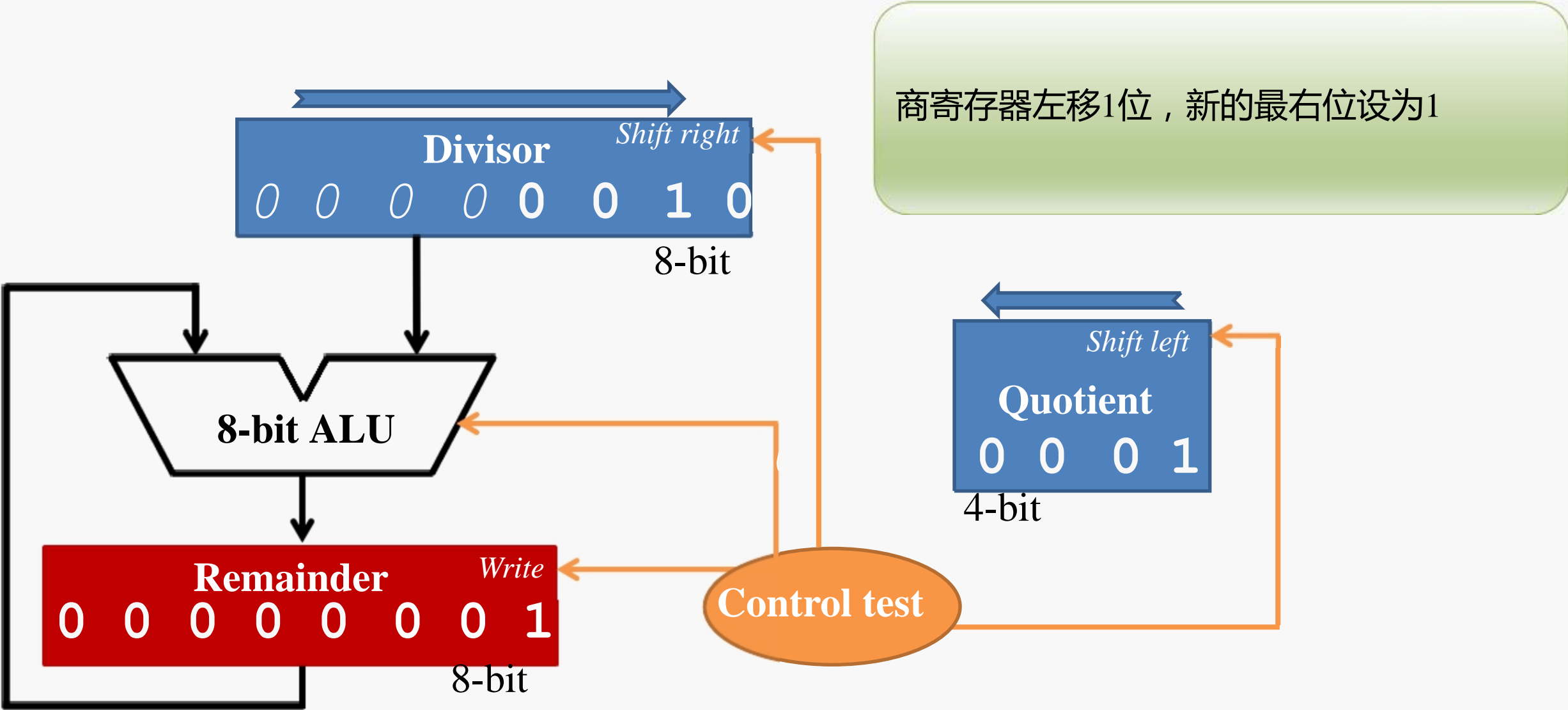

# 除法器的工作过程（3） 第五轮

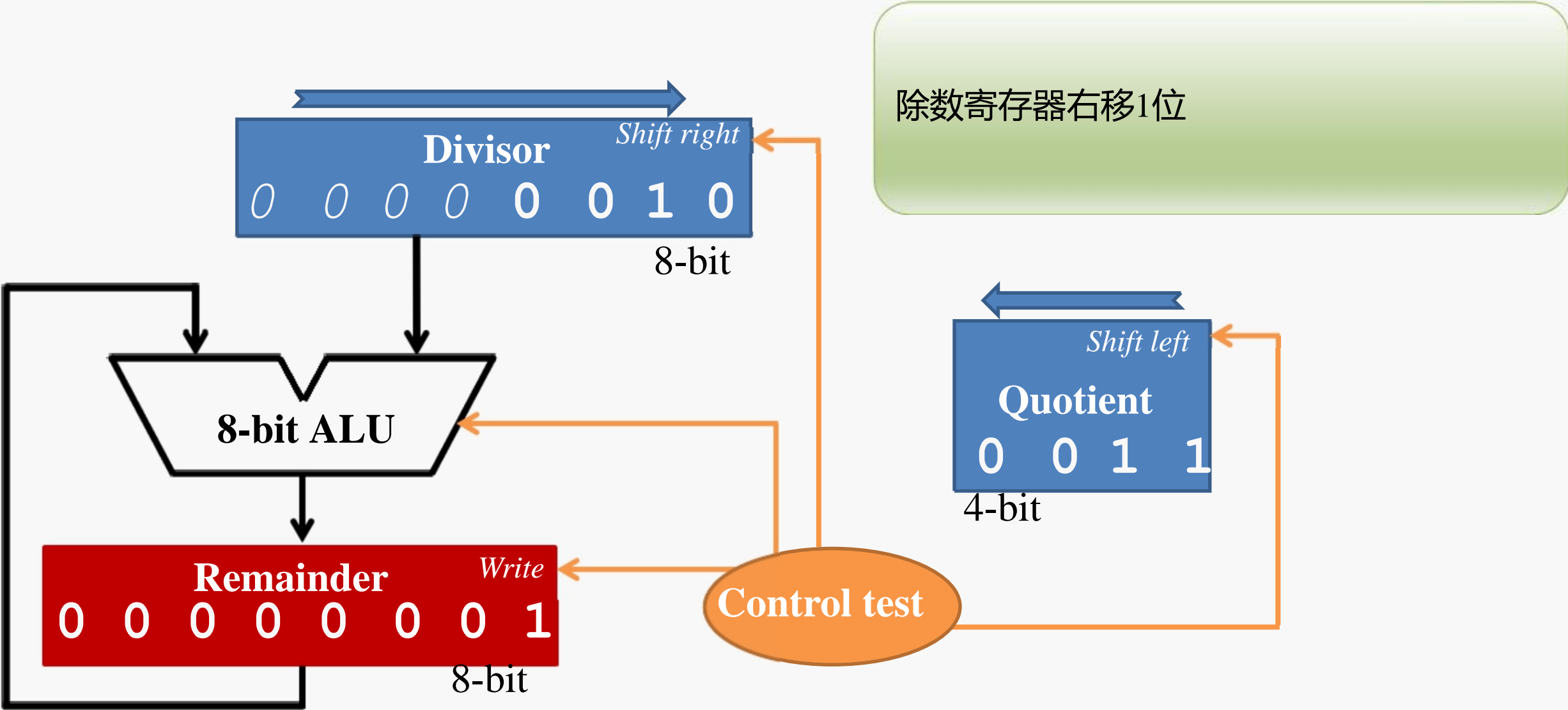


# 除法器的工作过程（4） 第五轮

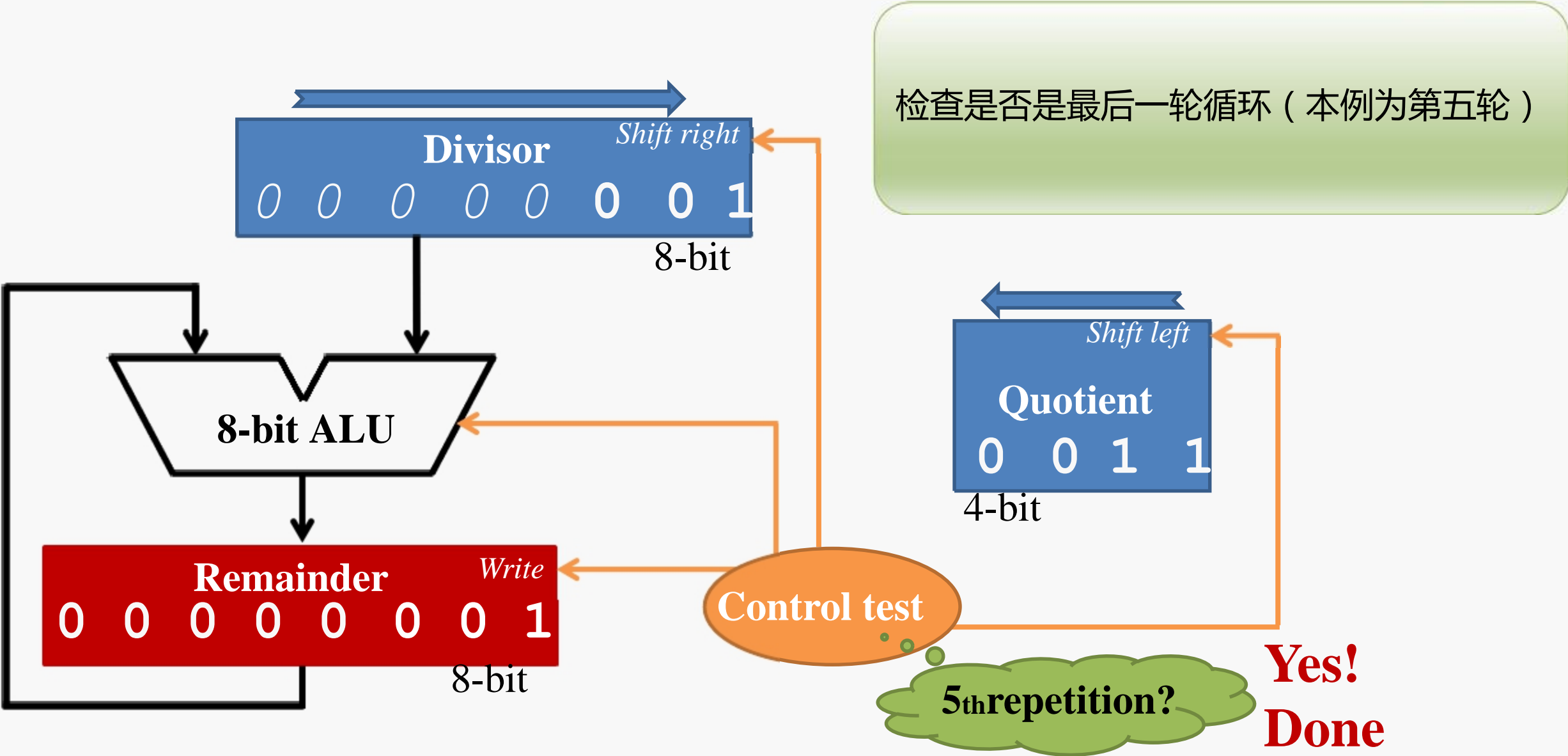




# 除法器的运算结果

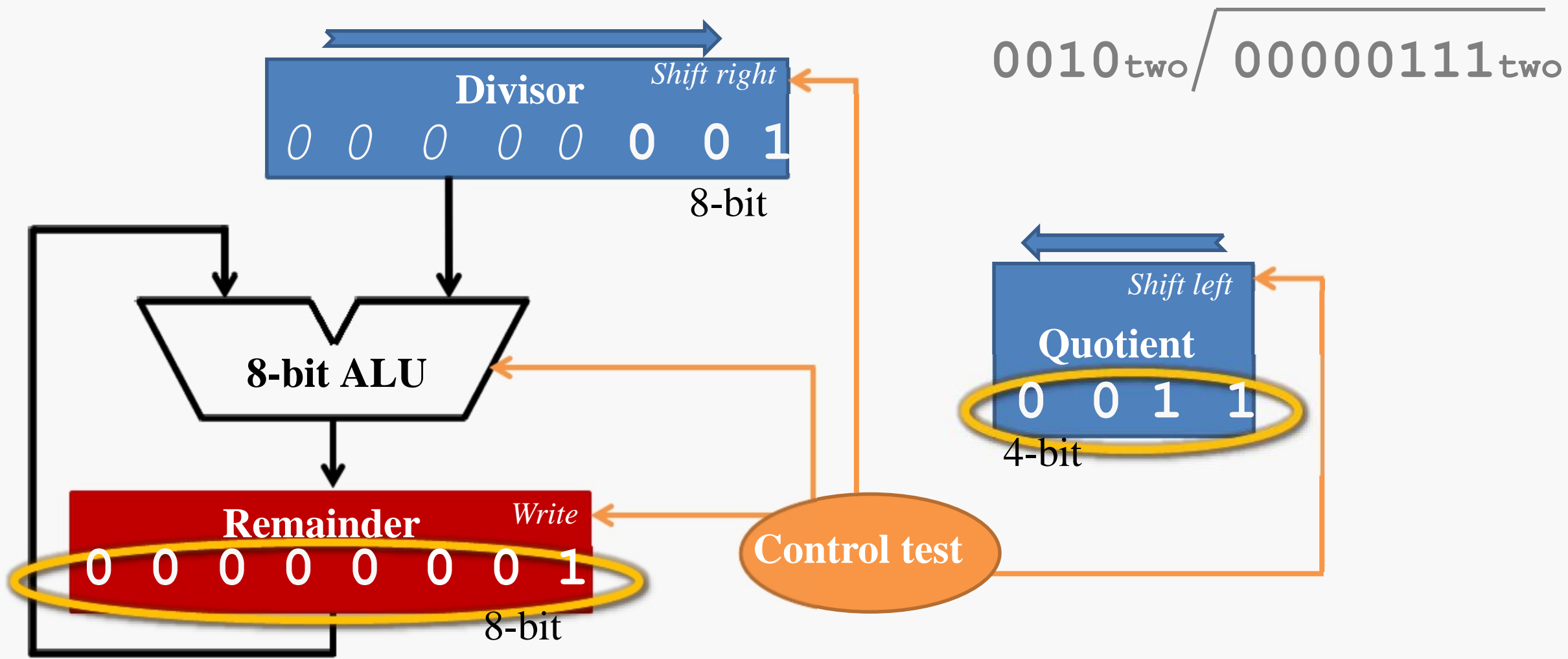

# 32-bit 除法器的实现

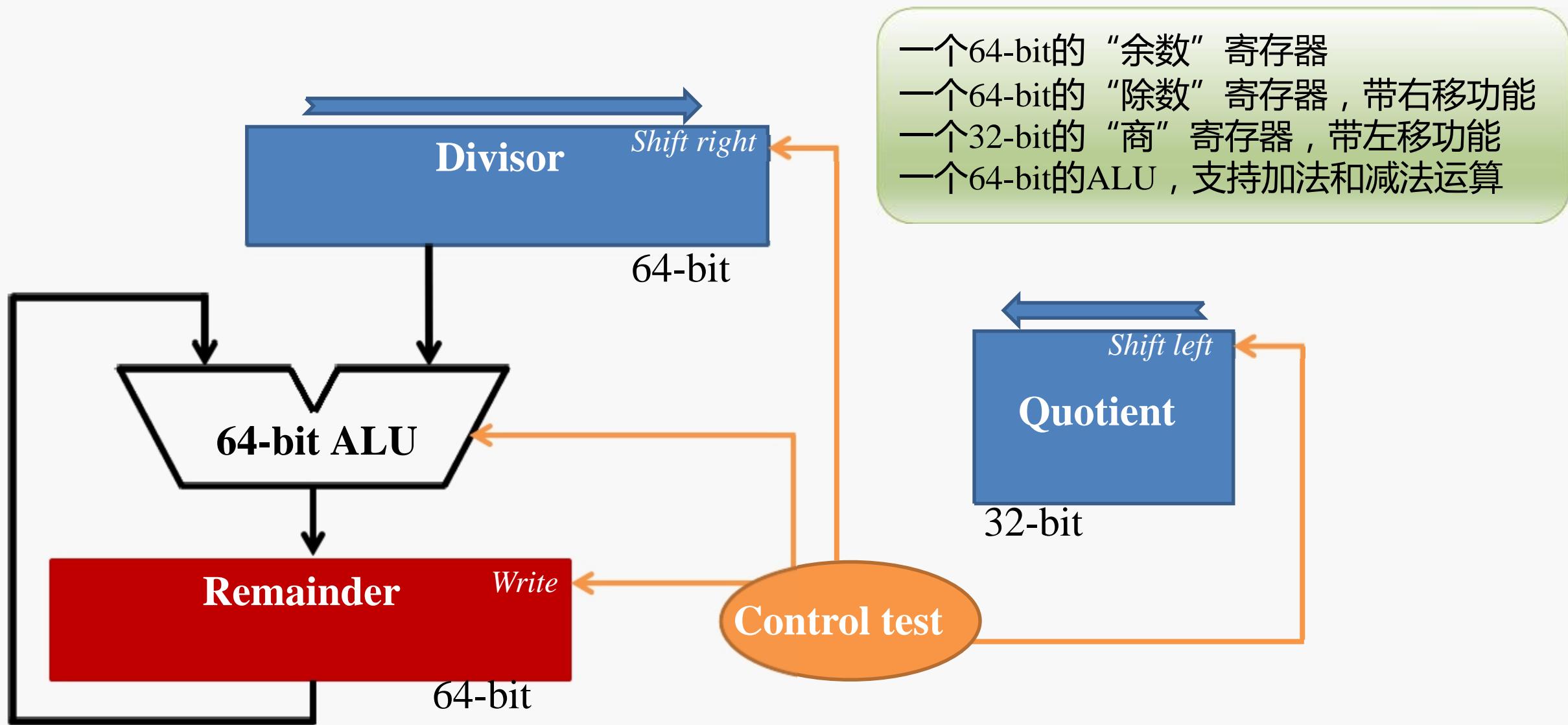



## 第四章 乘法器和除法器



1.乘法的运算过程



2.乘法器的实现



3.乘法器的优化



4.除法的运算过程




5.除法器的实现




6.除法器的优化

# 除法器的实现（第一版）

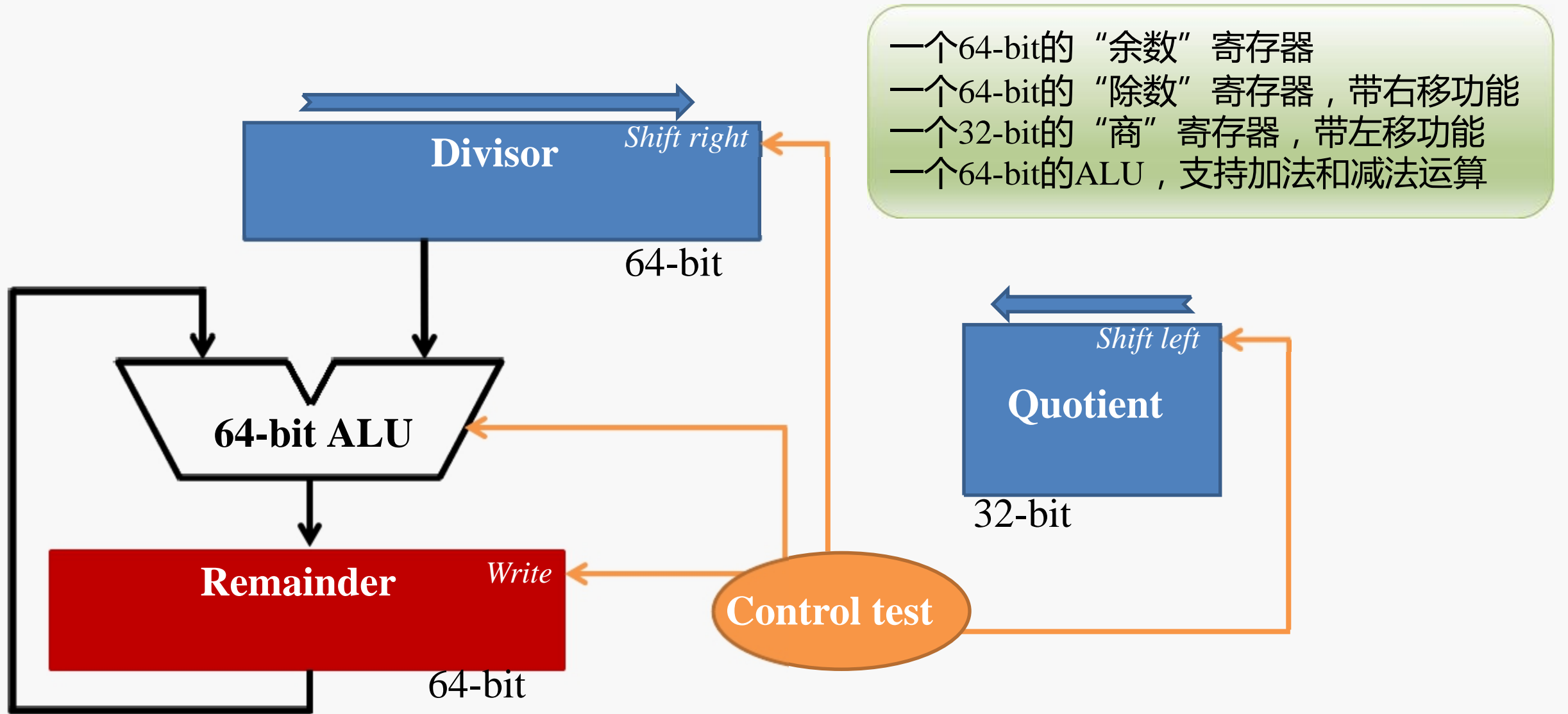


# 除法器的面积优化

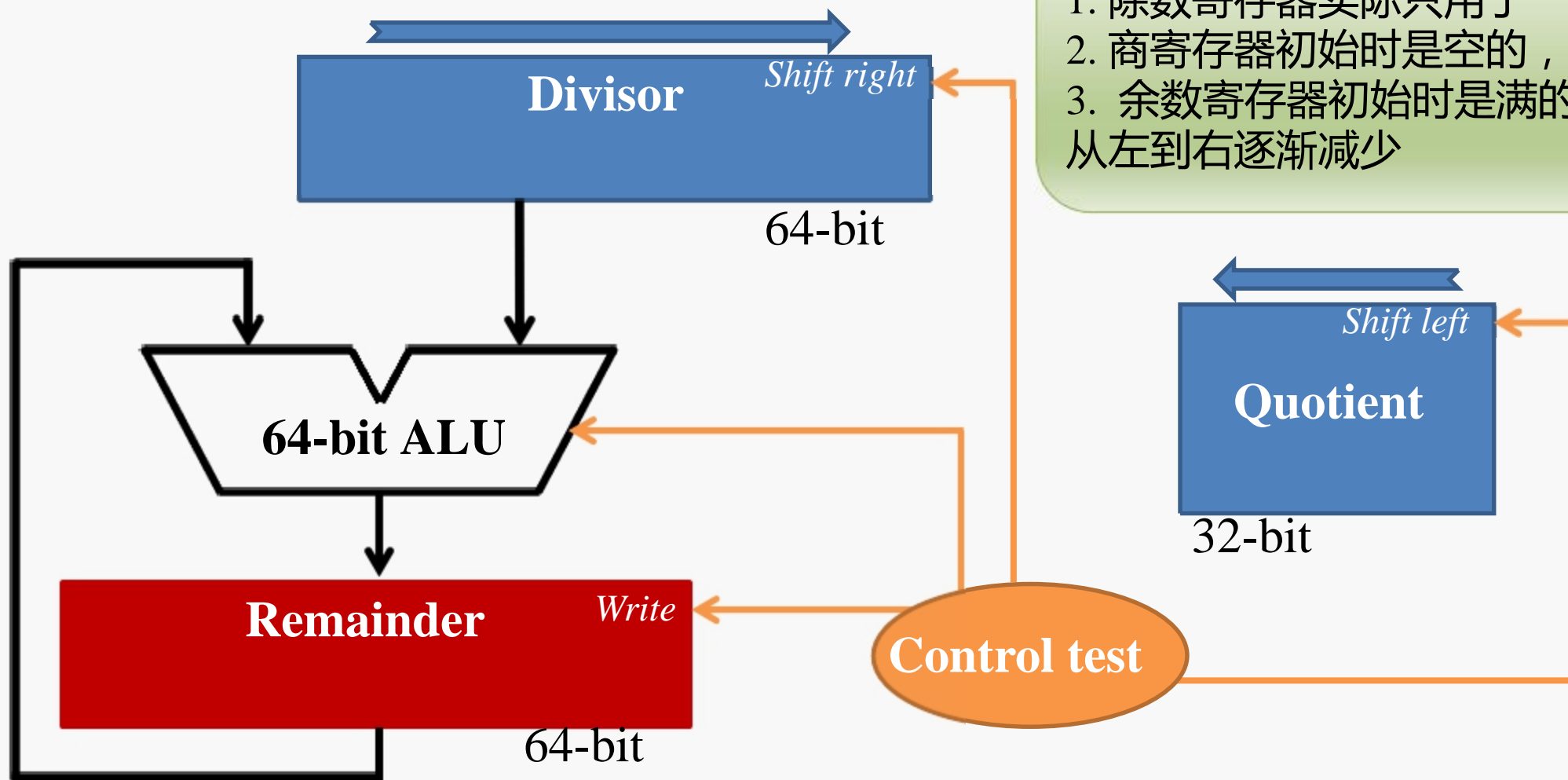

从减小面积的角度进行分析：

1. 除数寄存器实际只用了一半
2. 商寄存器初始时空的，从右到左逐位填满
3. 余数寄存器初始时是满的，有实际意义的位从左到右逐渐减少

# 除法器的实现（第二版）

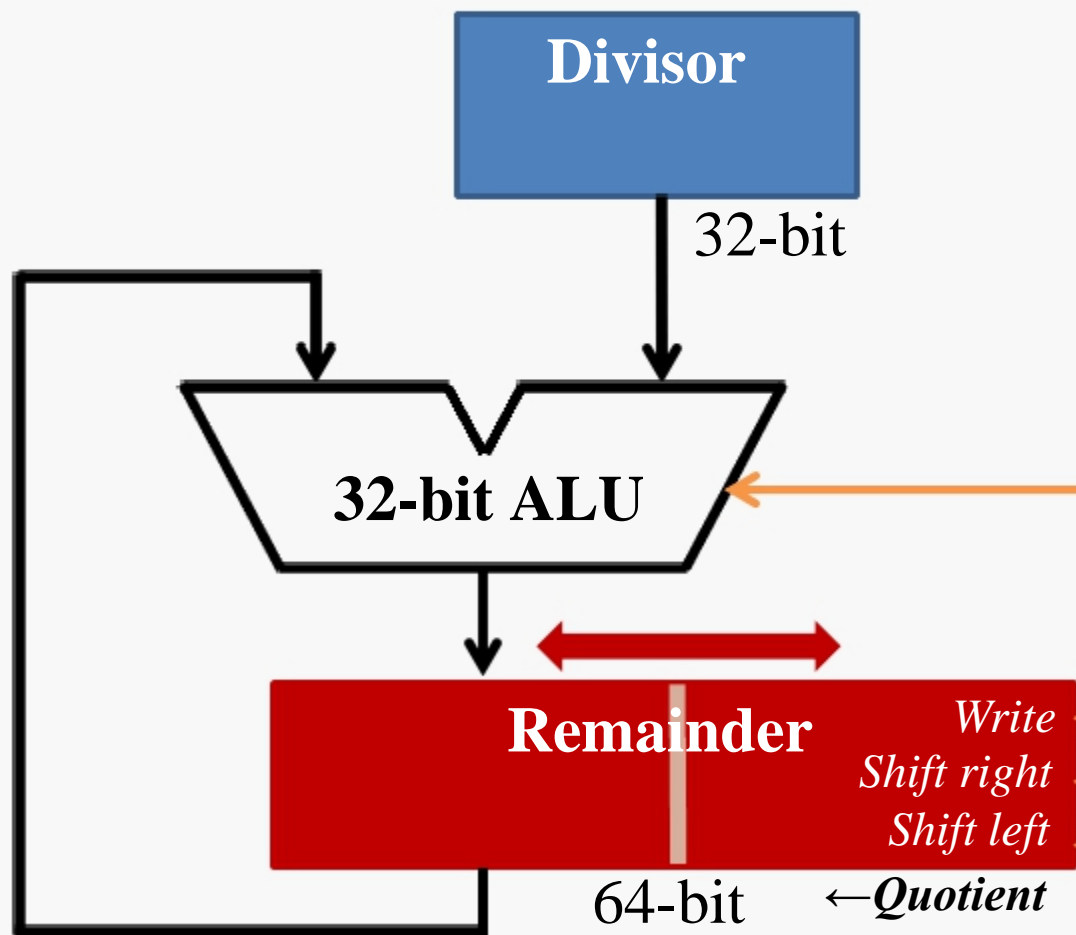

## 优化方案

1. 除数寄存器缩小为32-bit，无需支持移位
2. 取消商寄存器
3. 64-bit ALU缩小为32-bit
4. 余数寄存器只有高32-bit参与加减法运算
5. 余数寄存器需支持左移和右移
6. 商从右端逐位移入余数寄存器
7. 运算结束时，商占据余数寄存器的低32-bit

## 原先的结构：

- 一个64-bit的“余数”寄存器
- 一个64-bit的“除数”寄存器，带右移功能
- 一个32-bit的“商”寄存器，带左移功能
- 一个64-bit的ALU，支持加法和减法运算


# 除法的性能优化分析

## 回顾：乘法的特点

- 每个部分积都是独立的
- 可以并行计算各个部分积


				1	0	0	0 <sub>two</sub>
			×	1	0	0	1 <sub>two</sub>
<hr/>							
				1	0	0	0
			0	0	0	0	
		0	0	0	0		
	1	0	0	0			
<hr/>							
1	0	0	1	0	0	0	0 <sub>two</sub>

# 除法的性能优化分析

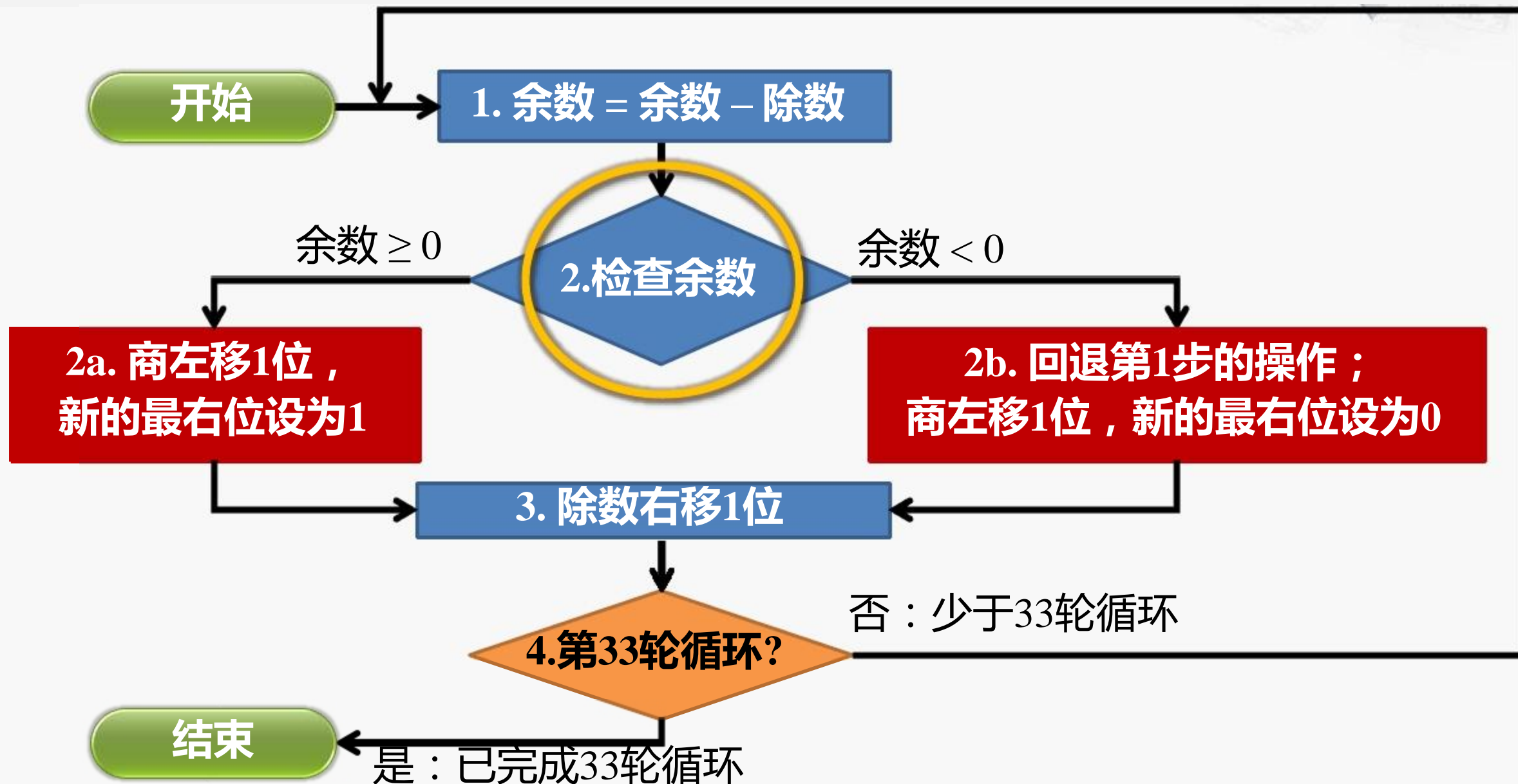





# 对比：N位乘法器的工作流程图

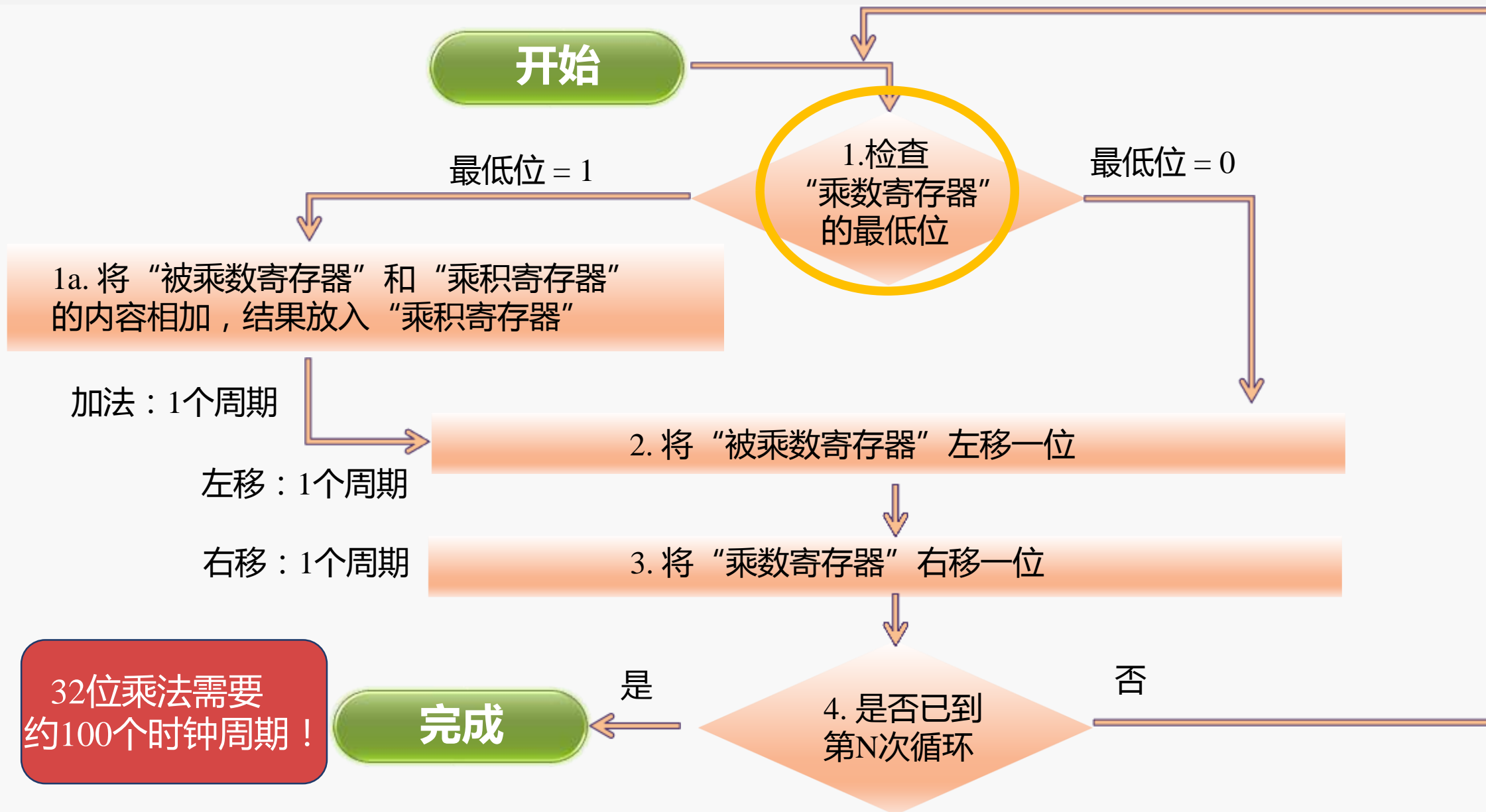

# 对比：N位乘法器的工作流程（优化后）

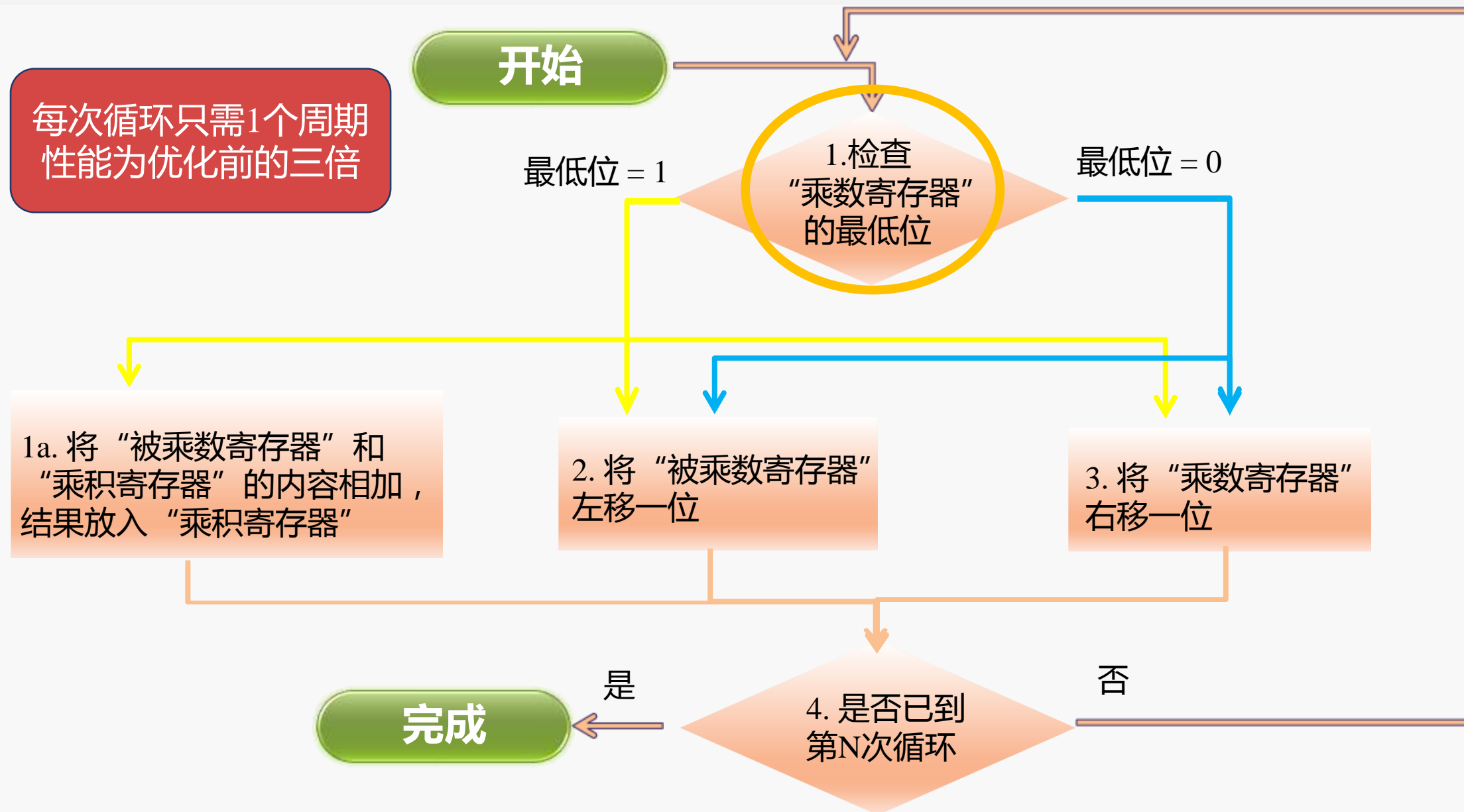

# 除法的性能优化分析

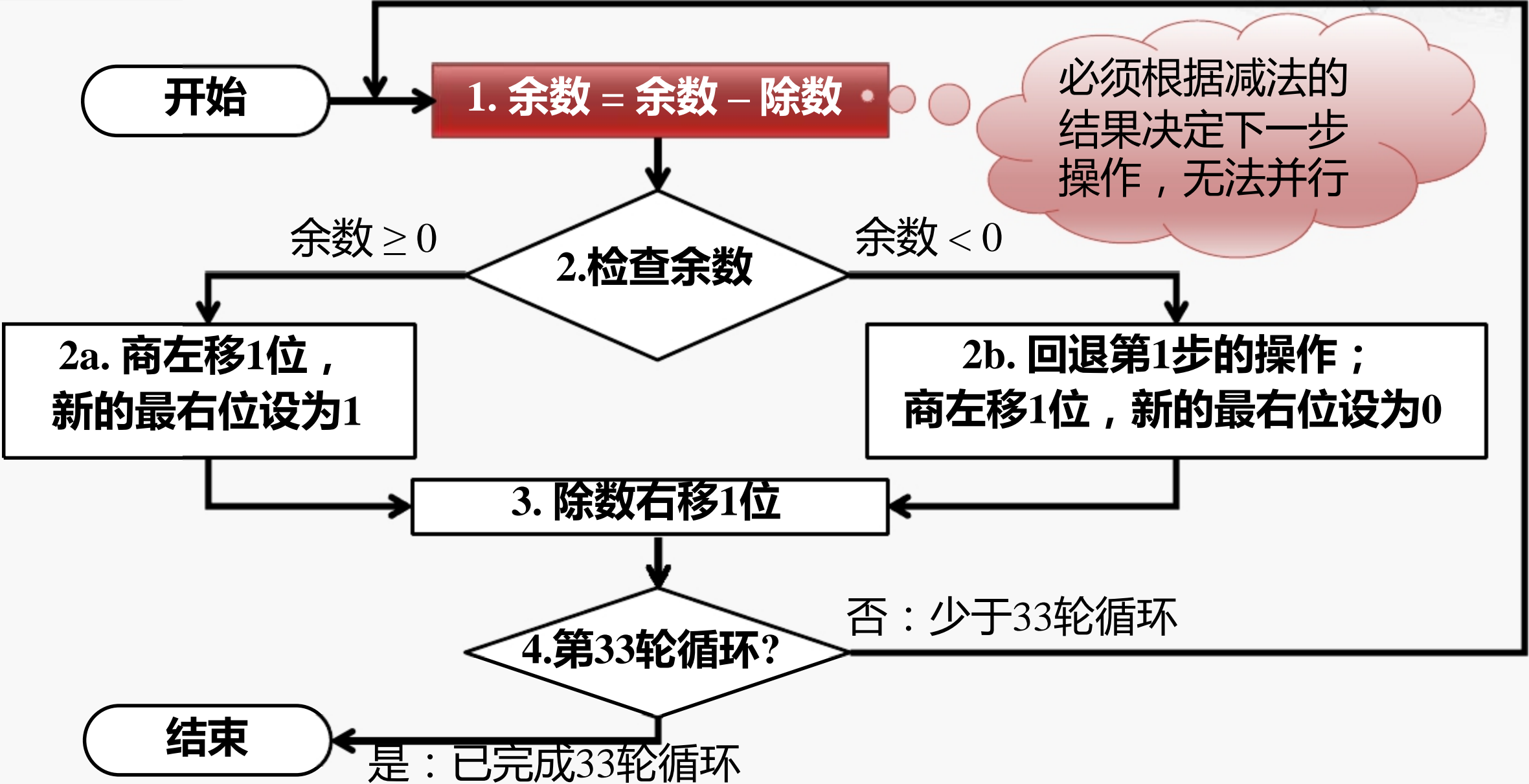



# 第五章 单周期处理器



1. 处理器设计的主要步骤



2. 数据通路的建立



3. 运算指令的控制信号



4. 访存指令的控制信号



5. 分支指令的控制信号



6. 控制信号的集成


# 处理器的设计步骤

- ① 分析指令系统，得出对数据通路的需求
- ② 为数据通路选择合适的组件
- ③ 连接组件建立数据通路
- ④ 分析每条指令的实现，以确定控制信号
- ⑤ 集成控制信号，形成完整的控制逻辑

# MIPS指令系统的简化版本

## 无符号加法和减法

- `addu rd, rs, rt`
- `subu rd, rs, rt`

 


## 立即数的逻辑或

- `ori rt, rs, imm16`
 
## 装载和存储一个字 ( 32位 )

- `lw rt, imm16(rs)`
- `sw rt, imm16(rs)`



## 条件分支


- `beq rs, rt, imm16`

# 指令的含义
 
## 指令位域的分解


需求：存放指令的存储器，可读，地址和数据均为32位

- R型指令： $\{op, rs, rt, rd, shamt, funct\} \leftarrow MEM[PC]$



- I型指令： $\{op, rs, rt, Imm16\} \leftarrow MEM[PC]$

需求：存放指令地址的32位寄存器

 

# 指令的含义

## 指令的操作

- ADDU  $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]; PC \leftarrow PC+4$
- SUBU  $R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]; PC \leftarrow PC+4$

需求：改写一个寄存器的内容（rd或rt）

需求：一组存放数据的32位通用寄存器

需求：同时读取两个寄存器的内容（rs和rt）

- ORI  $R[rt] \leftarrow R[rs] \mid \text{zero\_ext}(\text{Imm16}); PC \leftarrow PC+4$

需求：运算的操作数可以是寄存器或者扩展后的立即数

需求：提供加、减、逻辑或三种功能的运算器

需求：将16位立即数扩展到32位（零扩展）



# 指令的含义

## 指令的操作

- LOAD  $R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{Imm16})]; PC \leftarrow PC + 4$
- STORE  $\text{MEM}[R[rs] + \text{sign\_ext}(\text{Imm16})] \leftarrow R[rt]; PC \leftarrow PC + 4$

需求：存放数据的存储器，可读写，地址和数据均为32位

需求：将16位立即数扩展到32位（符号扩展）

- BEQ  $\text{if } (R[rs] == R[rt])$   
    then  $PC \leftarrow PC + 4 + (\text{sign\_ext}(\text{Imm16}) || 00)$   
    else  $PC \leftarrow PC + 4$


需求：比较两个数，判断是否相等

需求：PC寄存器支持两种自增方式，加4 或 加一个立即数

# 指令系统的需求

 
## 算术逻辑单元 ( ALU )

- 运算类型：加、减、或、比较相等
- 操作数：2个32位的数，来自寄存器或扩展后的立即数



## 立即数扩展部件

- 将一个16位立即数扩展为32位数
- 扩展方式：零扩展、符号扩展

 

## 程序计数器 ( PC )

- 一个32位的寄存器
- 支持两种加法：加4 或 加一个立即数



# 指令系统的需求

## 寄存器堆

- 每个寄存器为32位宽，共32个
- 支持读操作：rs 和 rt
- 支持写操作：rt 或 rd
- 注：这称为“两读一写”的寄存器堆

## 存储器

- 一个只读的指令存储器，地址和数据均为32位
- 一个可读写的数据存储器，地址和数据均为32位
- 注：这两个存储器实际对应了CPU中的指令和数据高速缓存（Cache）

# 存储组件：寄存器堆

## 内部构成


- 32个32位的寄存器

## 数据接口信号

- busA , busB : 两组32位的数据输出
- busW : 一组32位的数据输入
 
## 读写控制


- Ra(5位) : 选中对应编号的寄存器，将其内容放到busA
- Rb(5位) : 选中对应编号的寄存器，将其内容放到busB
- Rw(5位) : 选中对应编号的寄存器，在时钟信号（clk）的上升沿，如果写使能信号有效（WriteEnable==1），将busW的内容存入该寄存器
- 注：寄存器堆的读操作不受时钟控制



# 存储组件：存储器
 
## 数据接口信号

- Data In：32位的数据输入信号
- Data Out：32位的数据输出信号



## 读写控制

- Address：32位的地址信号。该信号指定一个存储单元，将其内容送到数据输出信号
- Write Enable：写使能信号。在时钟信号（clk）的上升沿，如果写使能信号有效（为1），将数据输入信号的内容存入地址信号指定存储单元
- 注：存储器的读操作不受时钟控制

# 处理器的设计步骤

① 分析指令系统，得出对数据通路的需求



② 为数据通路选择合适的组件



③ 连接组件建立数据通路

④ 分析每条指令的实现，以确定控制信号

⑤ 集成控制信号，形成完整的控制逻辑



# 第五章 单周期处理器

- 1. 处理器设计的主要步骤
- 2. 数据通路的建立
- 3. 运算指令的控制信号
- 4. 访存指令的控制信号
- 5. 分支指令的控制信号
- 6. 控制信号的集成

# 建立数据通路的方法

## 基本原则

- 根据指令需求，连接组件，建立数据通路

## 指令的需求

- 所有指令的共同需求
- 不同指令的不同需求



# 建立数据通路的方法

## 基本原则

- 根据指令需求，连接组件，建立数据通路


## 指令的需求

- **所有指令的共同需求**
- 不同指令的不同需求

# 所有指令的共同需求
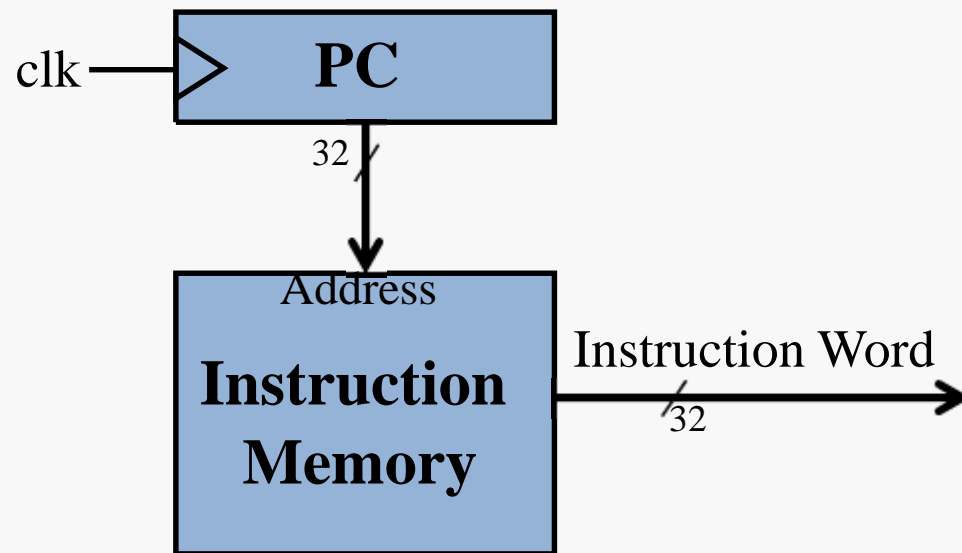
## 取指令

- 程序计数器（PC）的内容是指令的地址
- 用PC的内容作为地址，访问指令存储器获得指令编码




# 所有指令的共同需求

## 取指令

- 程序计数器（PC）的内容是指令的地址
- 用PC的内容作为地址，访问指令存储器获得指令编码
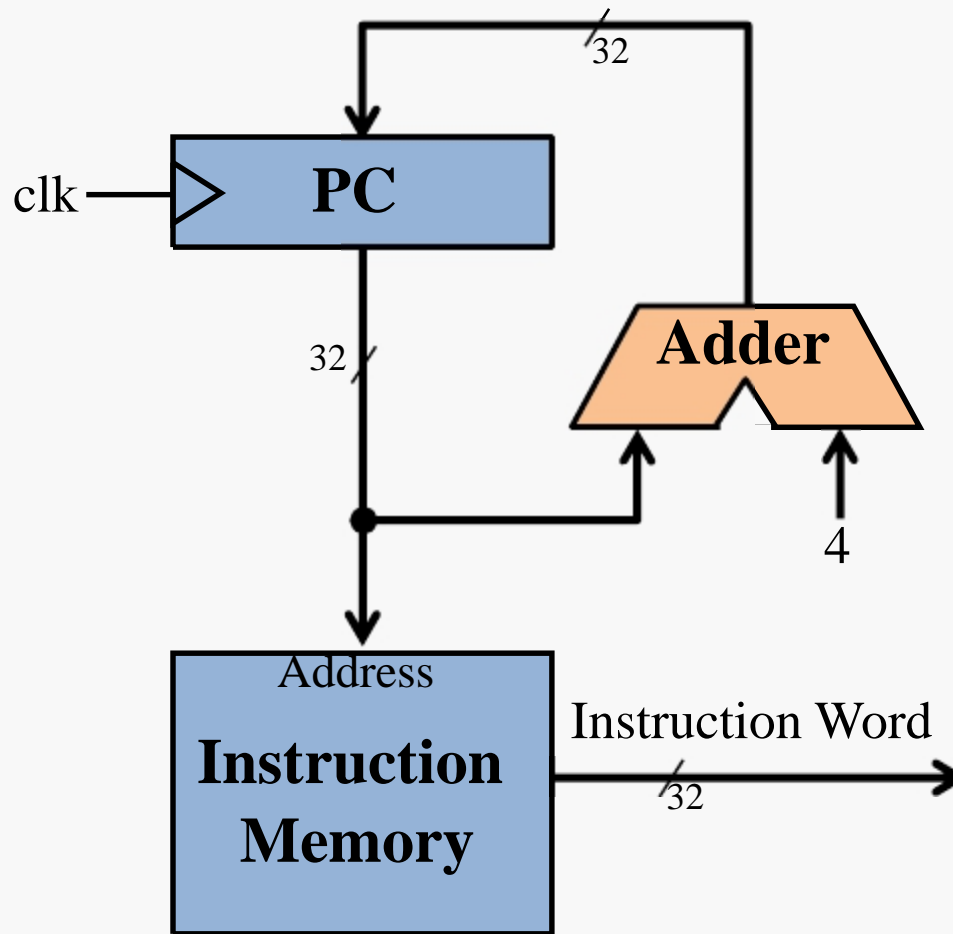
## 更新程序计数器（PC）

- 顺序执行时
  - $PC \leftarrow PC + 4$
- 发生分支时
  - $PC \leftarrow$  分支目标的地址




# 所有指令的共同需求

## 取指令

- 程序计数器（PC）的内容是指令的地址
- 用PC的内容作为地址，访问指令存储器获得指令编码
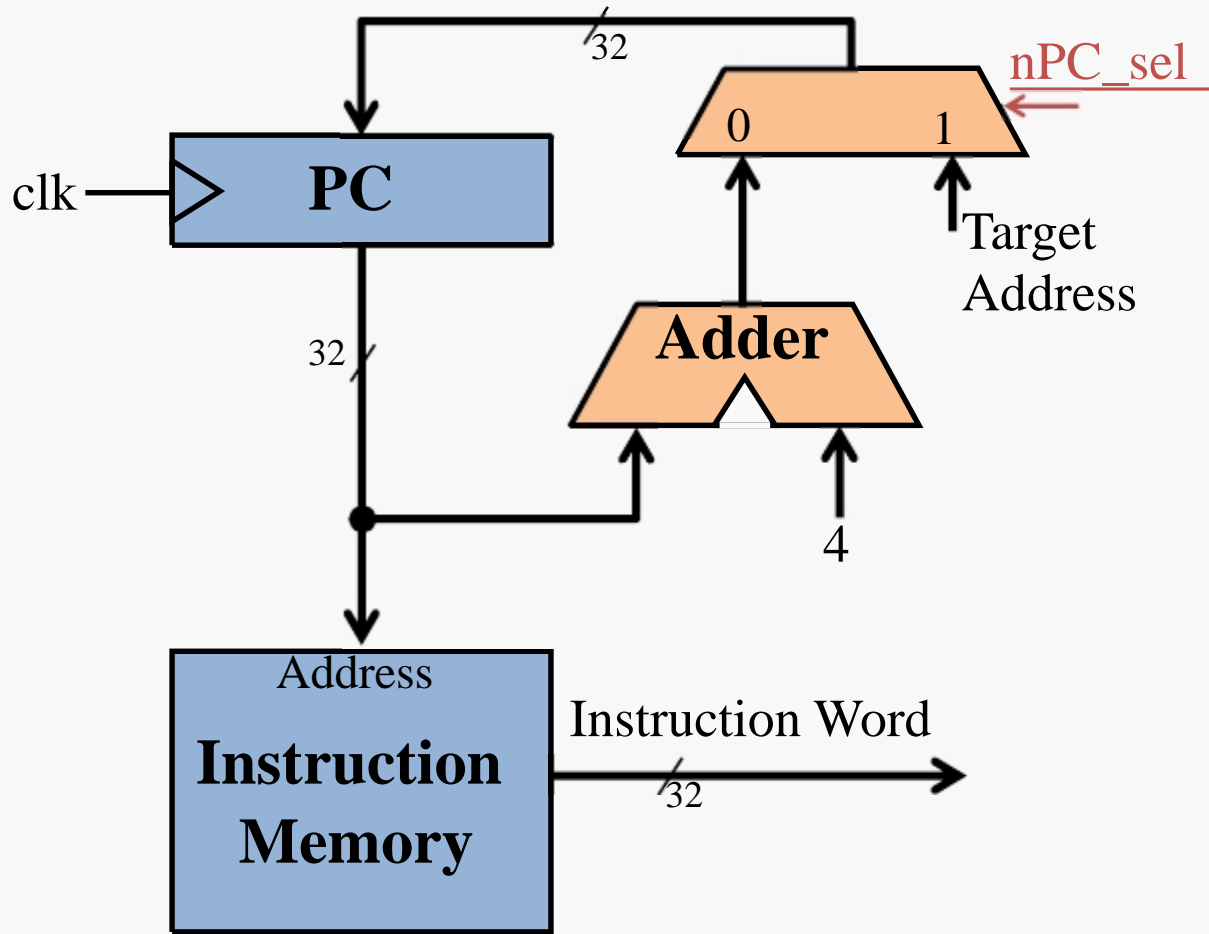
## 更新程序计数器（PC）

- 顺序执行时
  - $PC \leftarrow PC + 4$
- 发生分支时
  - $PC \leftarrow$  分支目标的地址




# 所有指令的共同需求

## 取指令

- 程序计数器（PC）的内容是指令的地址
- 用PC的内容作为地址，访问指令存储器获得指令编码
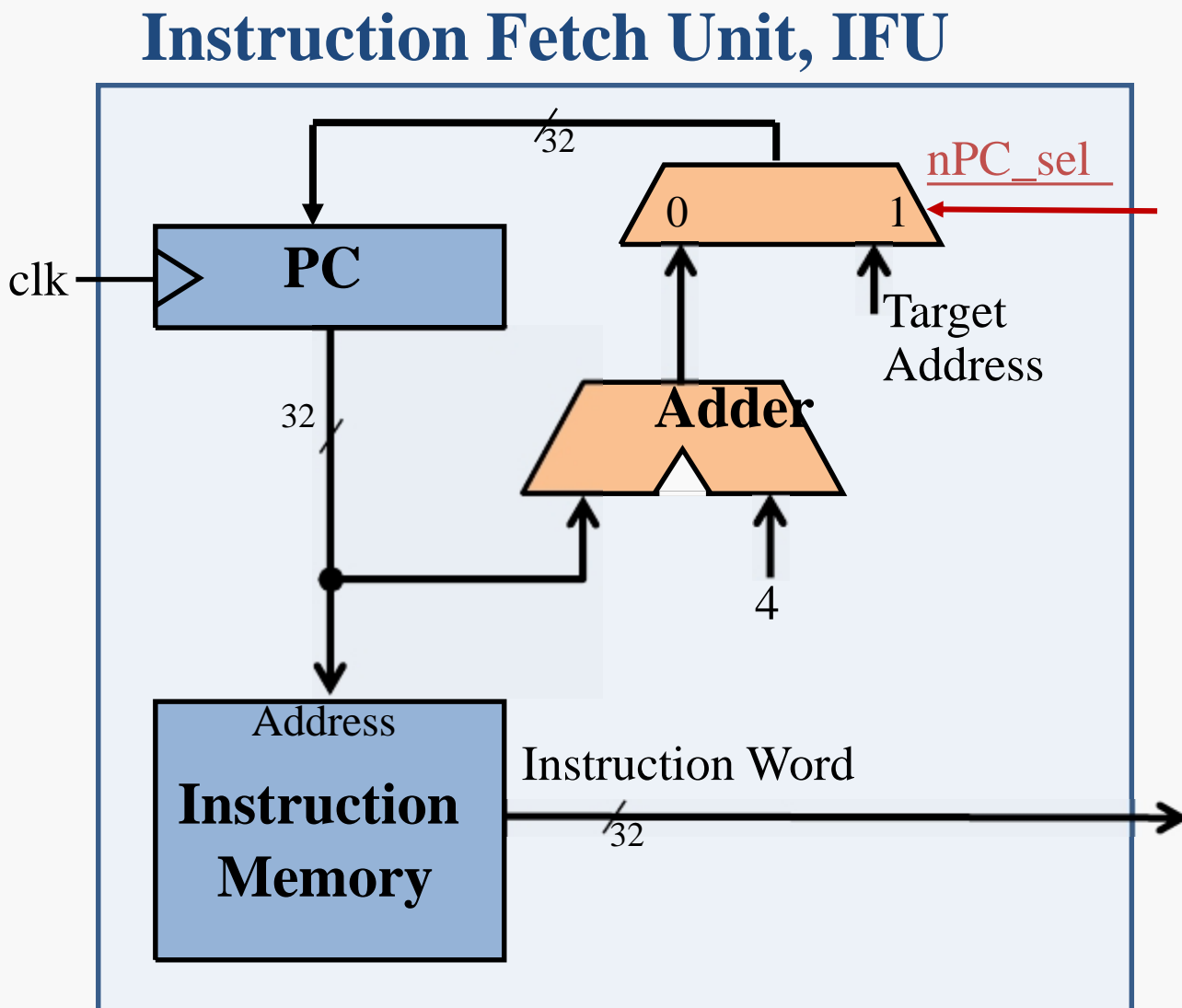
## 更新程序计数器（PC）

- 顺序执行时
  - $PC \leftarrow PC + 4$
- 发生分支时
  - $PC \leftarrow$  分支目标的地址



# 建立数据通路的方法

## 基本原则

- 根据指令需求，连接组件，建立数据通路



## 指令的需求

- 所有指令的共同需求
- **不同指令的不同需求**
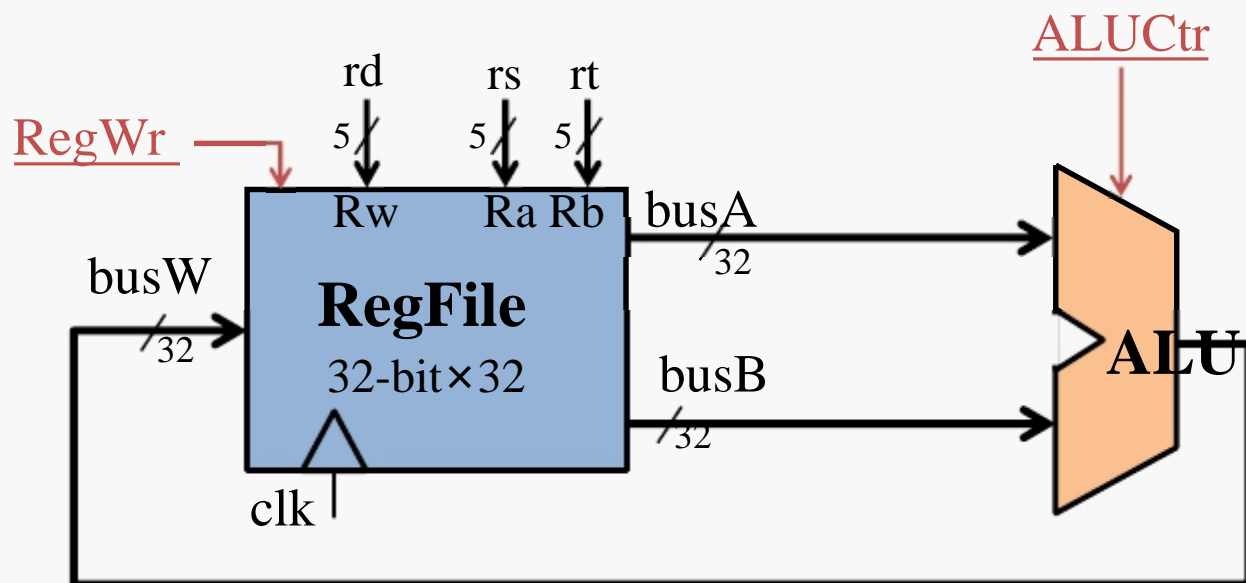 
# 加法和减法指令的需求

$$R[rd] = R[rs] \text{ op } R[rt]$$

◦ `addu rd,rs,rt`                      `subu rd,rs,rt`





注：ALUCtr和RegWr是由指令译码生成的控制信号

# 逻辑运算指令的需求

$$R[rt] = R[rs] \text{ op ZeroExt}[imm16]$$

◦ `ori rt,rs,imm16`

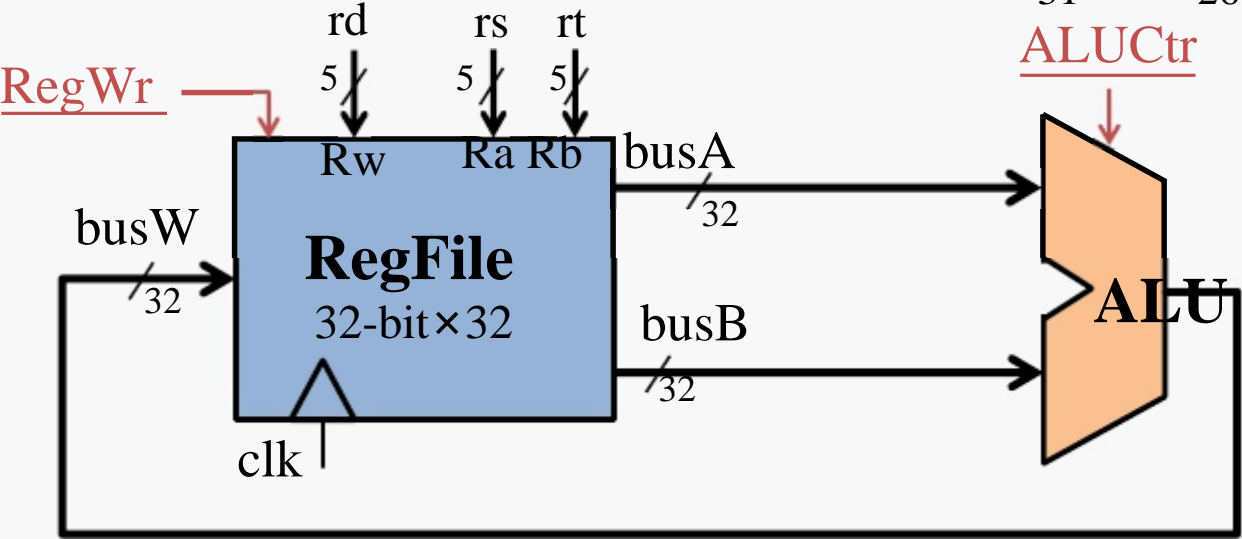 

问题1：目的寄存器是rt而非rd

问题2：立即数是ALU的输入


问题3：立即数只有16位



# 逻辑运算指令的需求

$$R[rt] = R[rs] \text{ op } \text{ZeroExt}[imm16]$$

◦ `ori rt,rs,imm16`

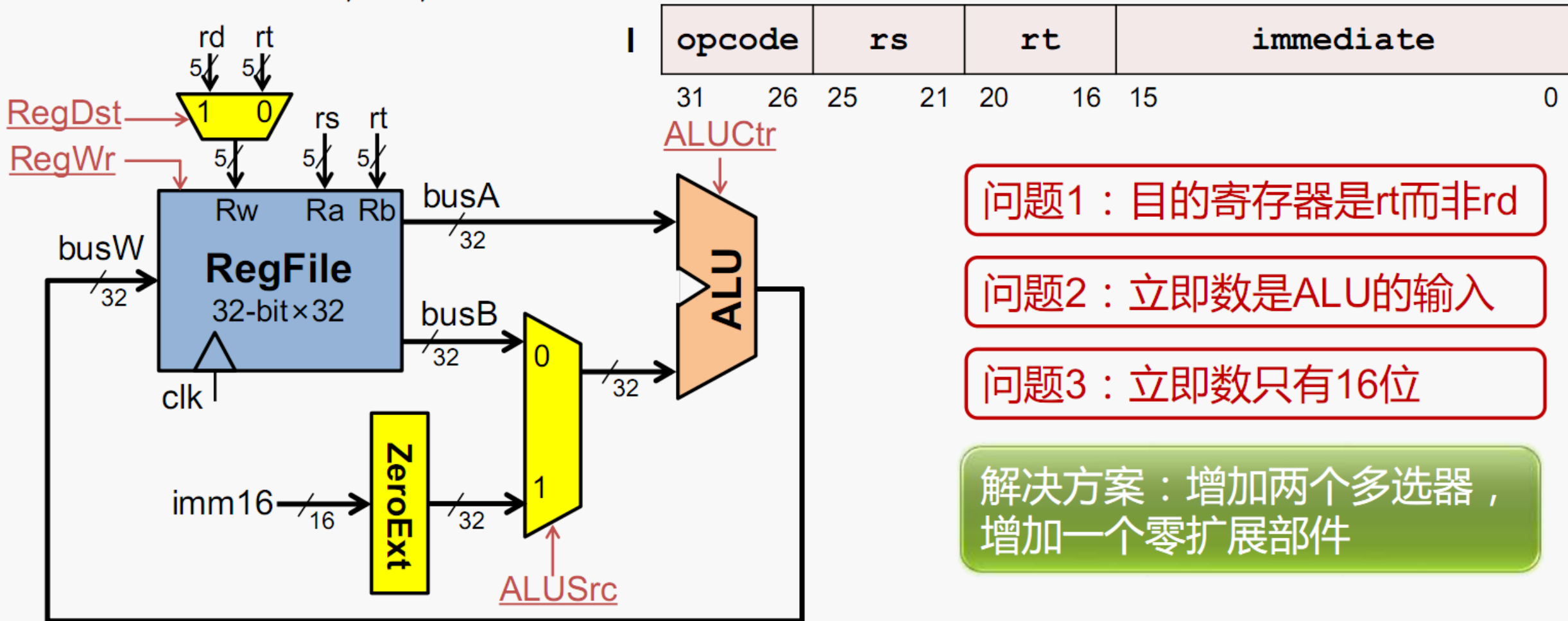

问题1：目的寄存器是rt而非rd

问题2：立即数是ALU的输入


问题3：立即数只有16位

解决方案：增加两个多选器，增加一个零扩展部件

# 访存指令的需求 ( Load )

$$R[\text{rt}] = \text{Mem}[R[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]]$$


◦ lw rt, imm16(rs)

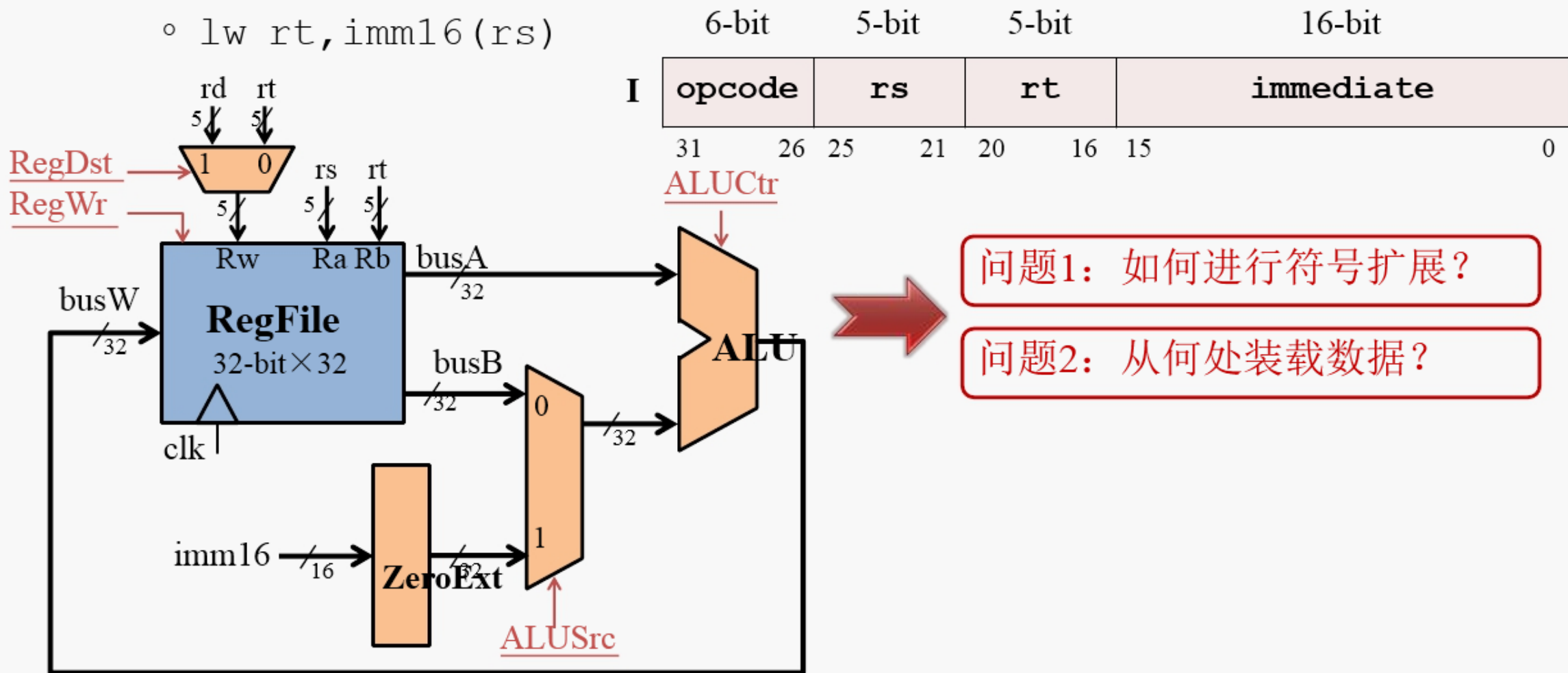

# 访存指令的需求 ( Load )

$$R[\text{rt}] = \text{Mem}[R[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]]$$

◦ lw rt, imm16(rs)

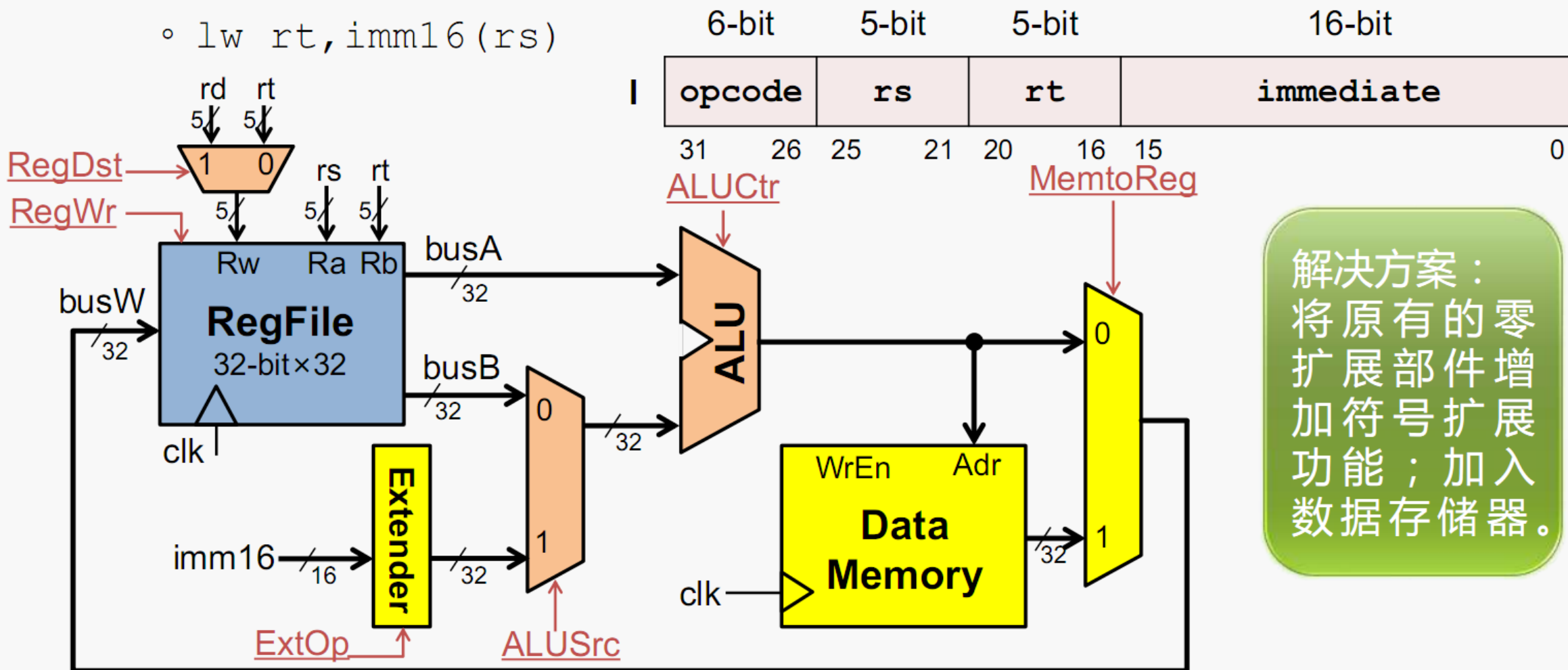


解决方案：  
将原有的零  
扩展部件增  
加符号扩展  
功能；加入  
数据存储器。


# 访存指令的需求 ( Store )

$$\text{Mem}[\text{R}[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]] = \text{R}[\text{rt}]$$

◦ `sw rt, imm16(rs)`

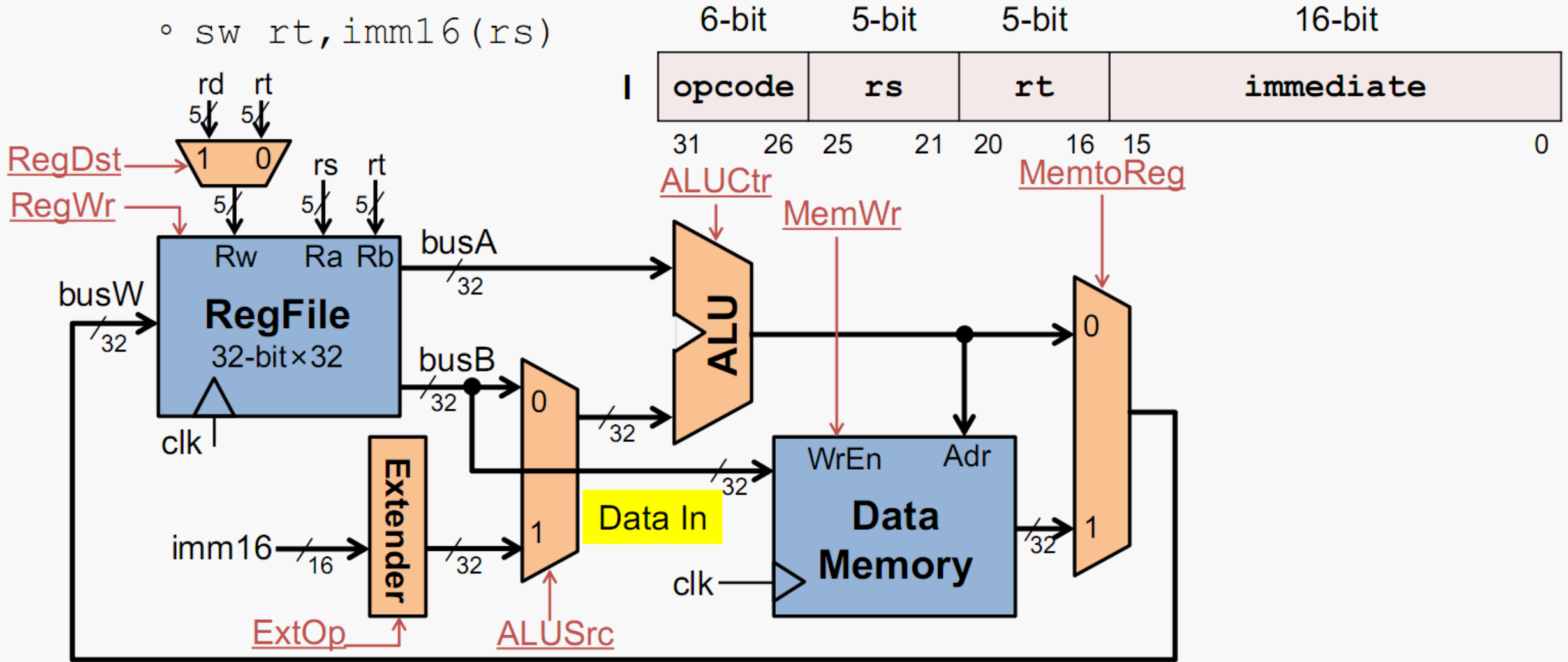

# 数据通路初步完成

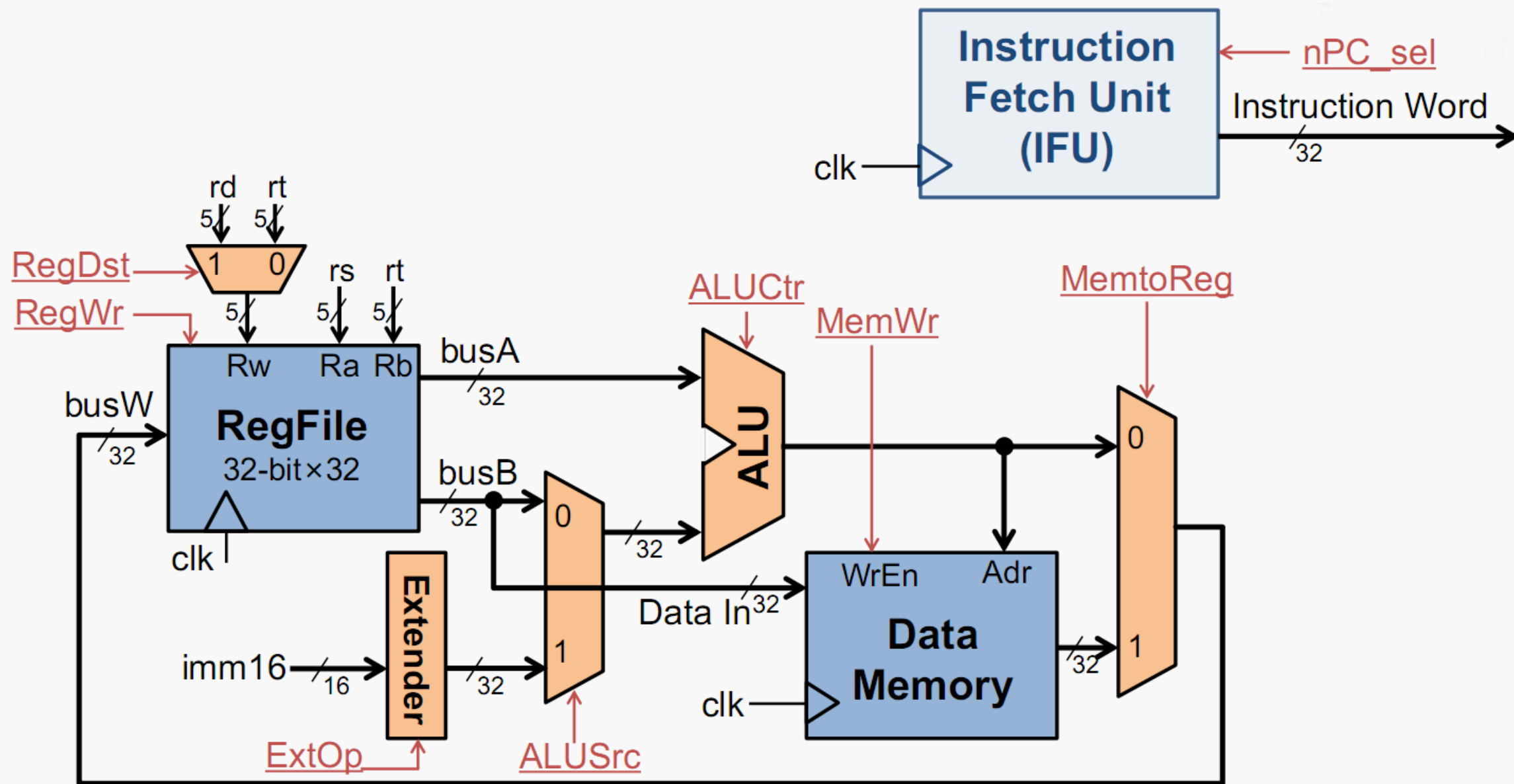

# 处理器的设计步骤

- ① 分析指令系统，得出对数据通路的需求 ✓
- ② 为数据通路选择合适的组件 ✓
- ③ 连接组件建立数据通路 ✓
- ④ 分析每条指令的实现，以确定控制信号
- ⑤ 集成控制信号，形成完整的控制逻辑



# 第五章 单周期处理器

- 1. 处理器设计的主要步骤
- 2. 数据通路的建立
- 3. 运算指令的控制信号
- 4. 访存指令的控制信号
- 5. 分支指令的控制信号
- 6. 控制信号的集成

# 不同维度的指令分类

运算 指令	<div>addu rd,rs,rt subu rd,rs,rt</div>	ori rt,rs,imm16	
访存 指令		lw rt,imm16(rs) sw rt,imm16(rs)	
分支 指令		beq rs,rt,imm16	
	R型指令	I型指令	J型指令




# 加法指令的操作步骤

```
addu rd, rs, rt
```

- ① MEM[PC]
- ② R[rd]=R[rs]+R[rt]
- ③ PC=PC + 4



从指令存储器中取回指令  
指令指定的操作  
计算下一条指令的地址

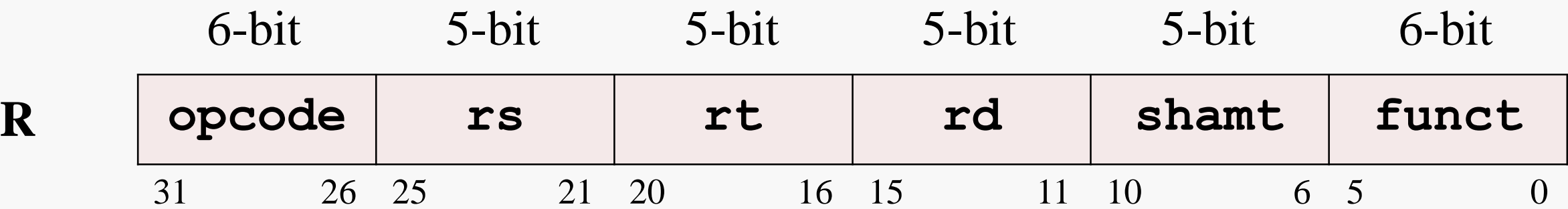

# 加法指令的操作步骤（1）

$\text{Instruction} = \text{MEM}[\text{PC}]$     **Instruction Fetch Unit, IFU**



- 从指令存储器中取回指令
- 所有指令均有此步骤

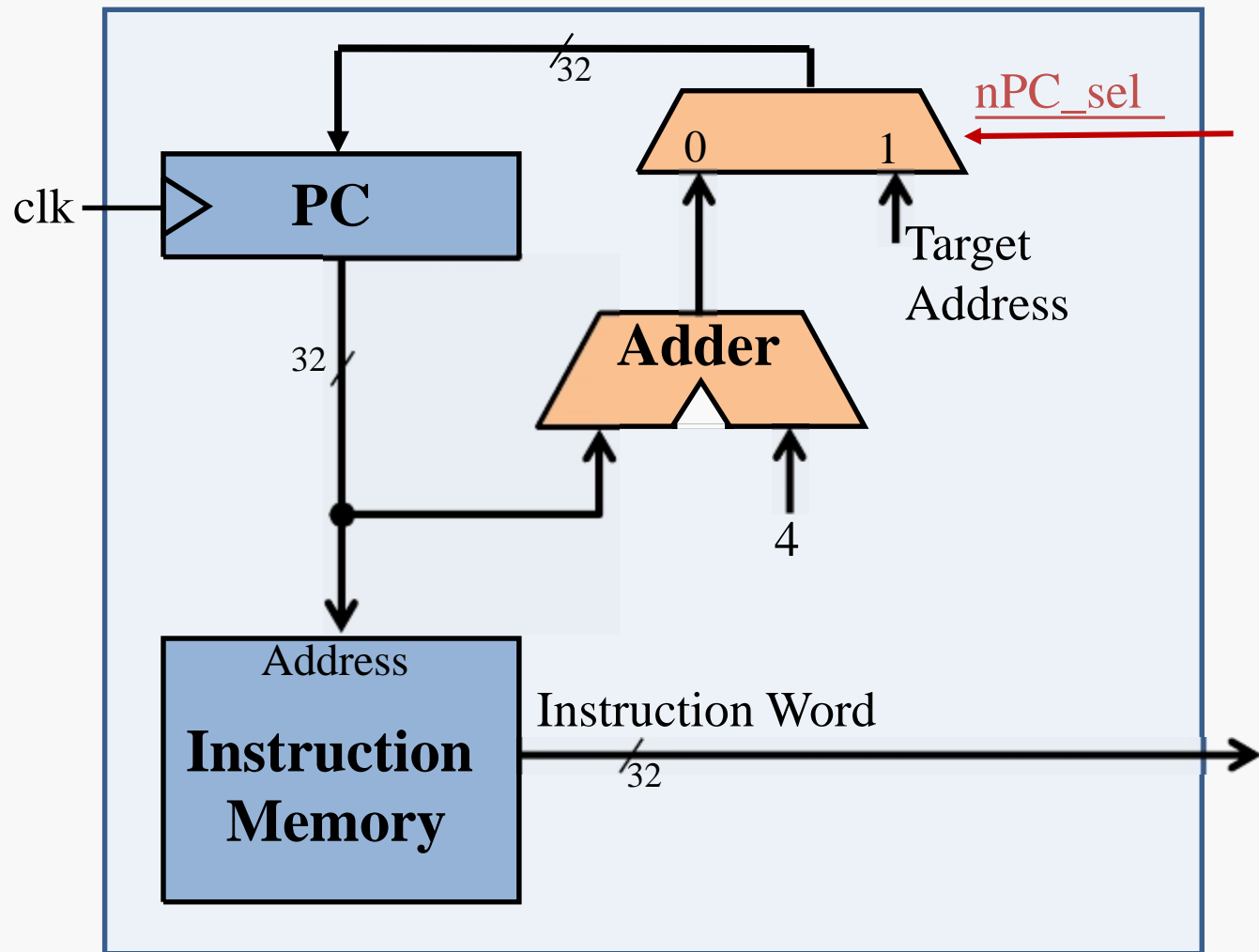 

# 加法指令的操作步骤（1）

Instruction = MEM[PC]    **Instruction Fetch Unit, IFU**


- 从指令存储器中取回指令
- 所有指令均有此步骤

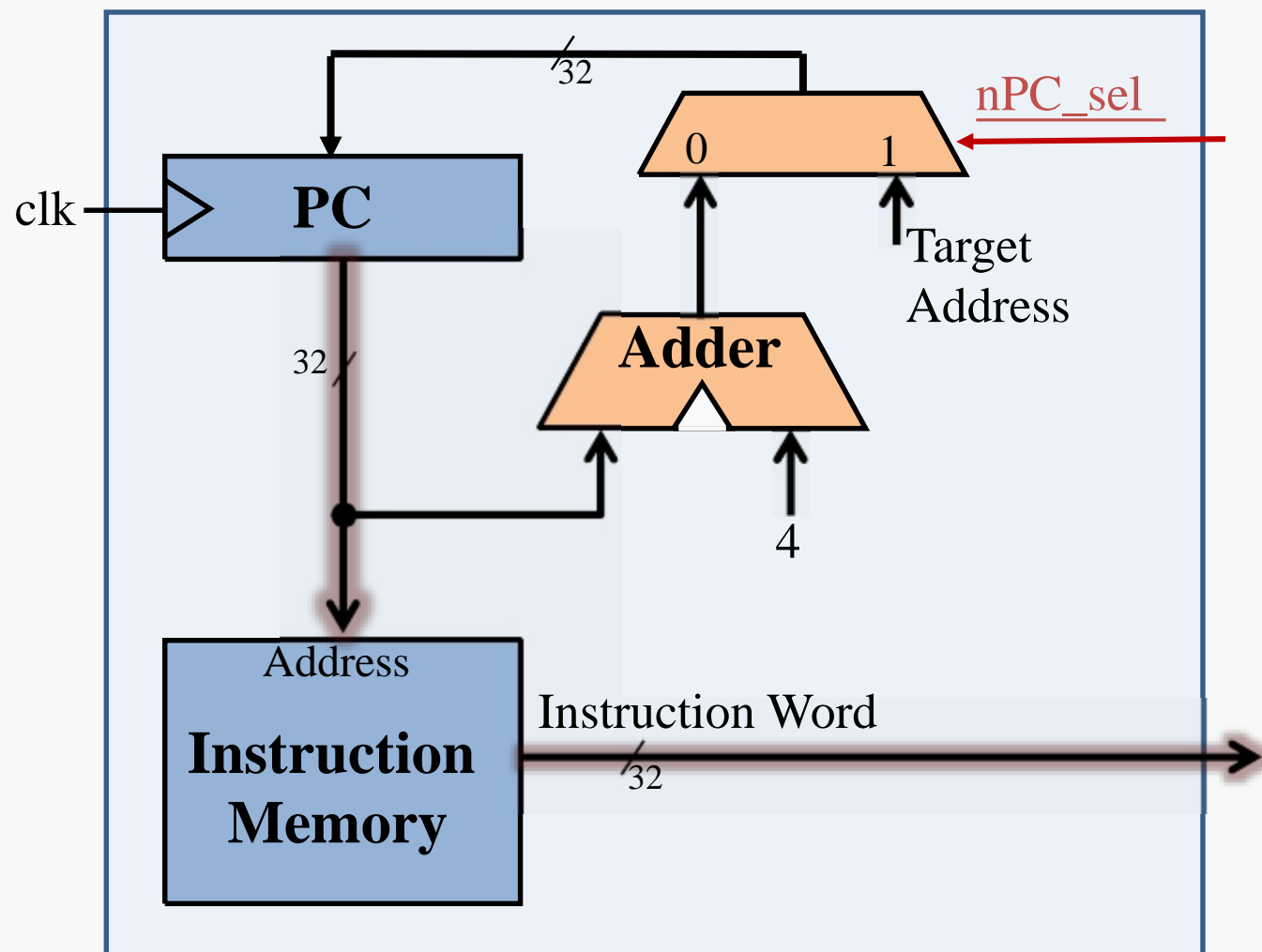 

# 加法指令的操作步骤（2）

$R[rd] = R[rs] + R[rt]$


R	opcode		rs		rt		rd		shamt		funct	
	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0

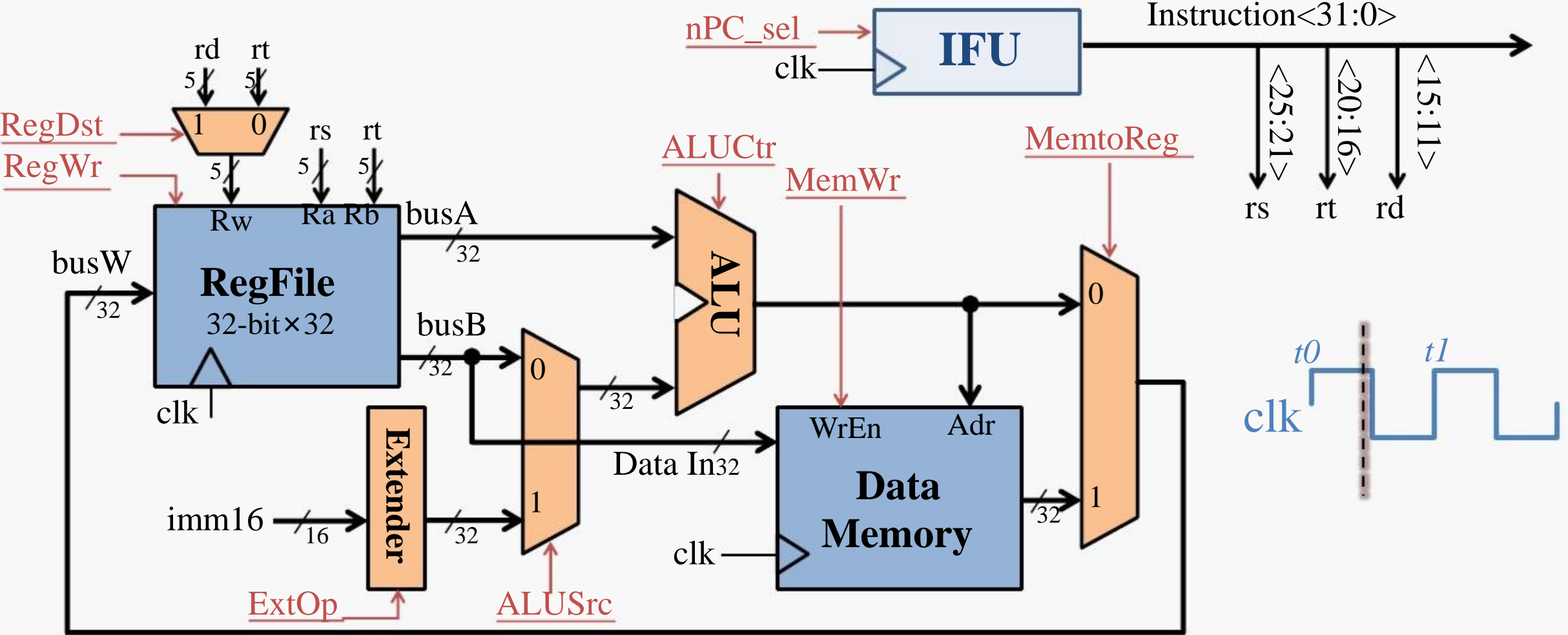

# 加法指令的操作步骤（2）

$R[rd] = R[rs] + R[rt]$


R	opcode		rs		rt		rd		shamt		funct	
	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0

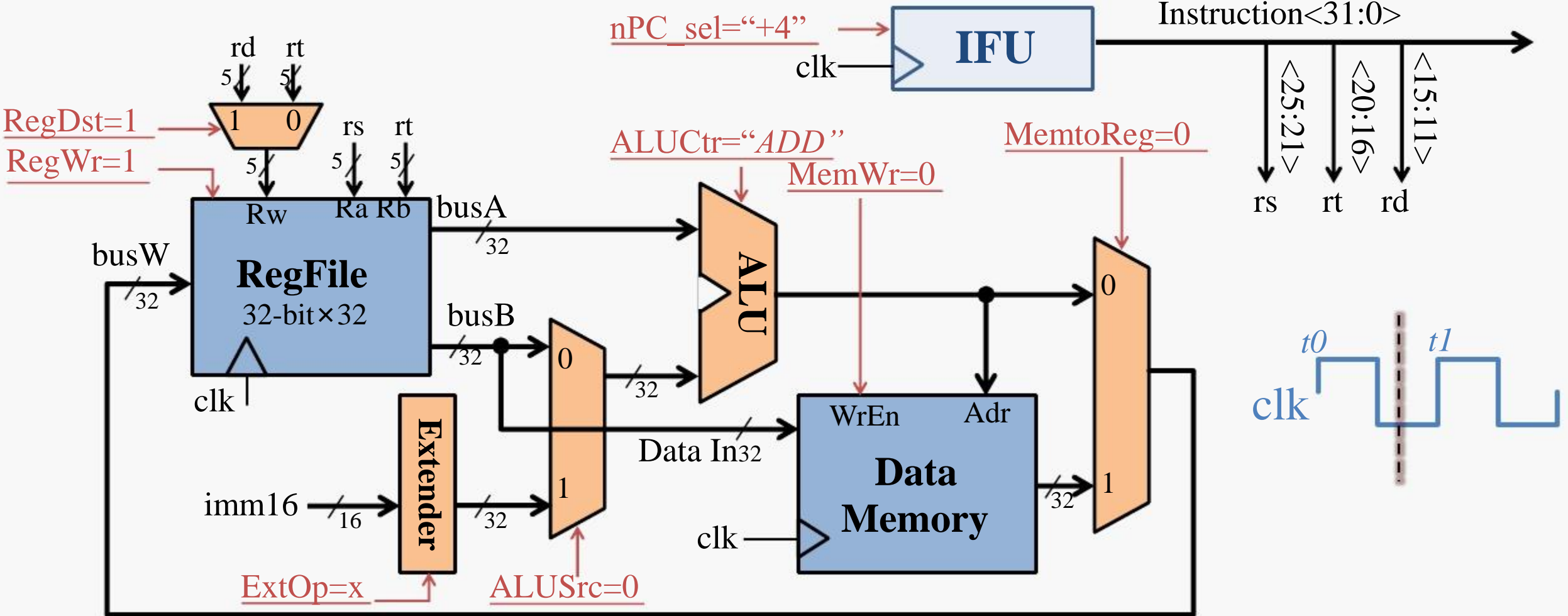

# 加法指令的操作步骤（2）

$R[rd] = R[rs] + R[rt]$



R	opcode		rs		rt		rd		shamt		funct	
	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0

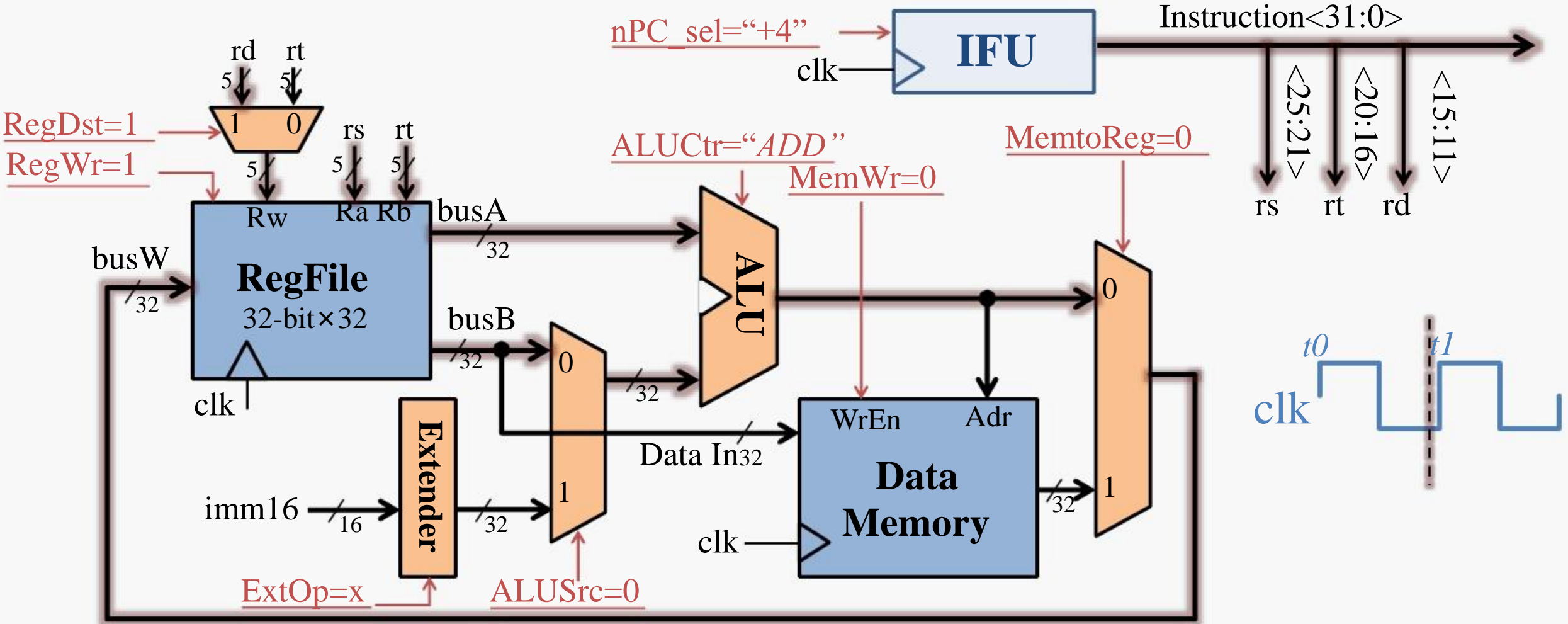

# 加法指令的操作步骤（3）

$$PC = PC + 4$$

- 除了分支指令，均有此步骤

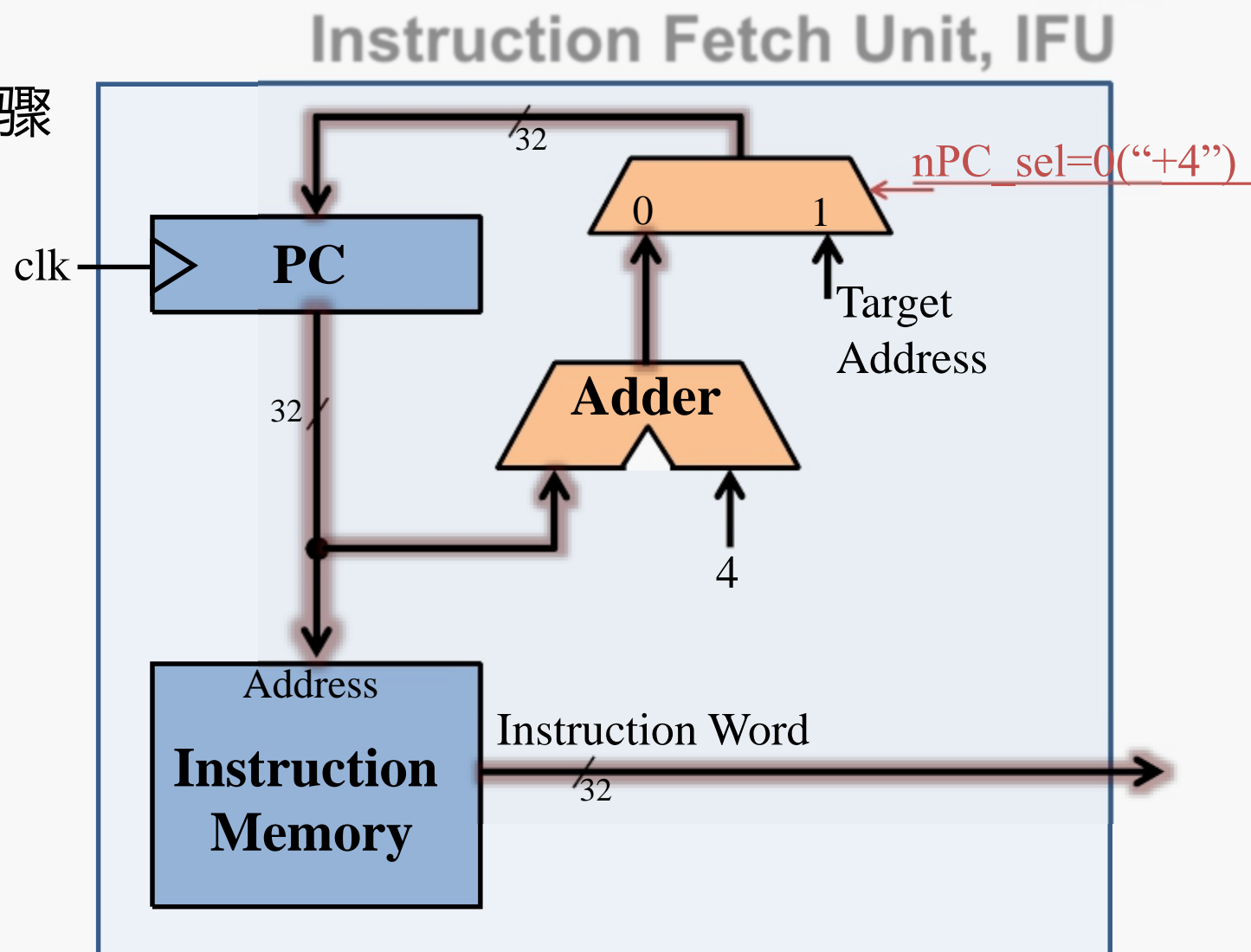 

# 不同维度的指令分类


运算指令	<code>addu rd,rs,rt</code> <code>subu rd,rs,rt</code>	<code>ori rt,rs,imm16</code>	
访存指令		<code>lw rt,imm16(rs)</code> <code>sw rt,imm16(rs)</code>	
分支指令		<code>beq rs,rt,imm16</code>	
	R型指令	I型指令	J型指令



# ori指令的操作步骤


```
ori rt, rs, imm16
```

- ① MEM[PC] 从指令存储器中取回指令
- ② R[rt]=R[rs] | ZeroExt[imm16] 指令指定的操作
- ③ PC=PC + 4 计算下一条指令的地址

 

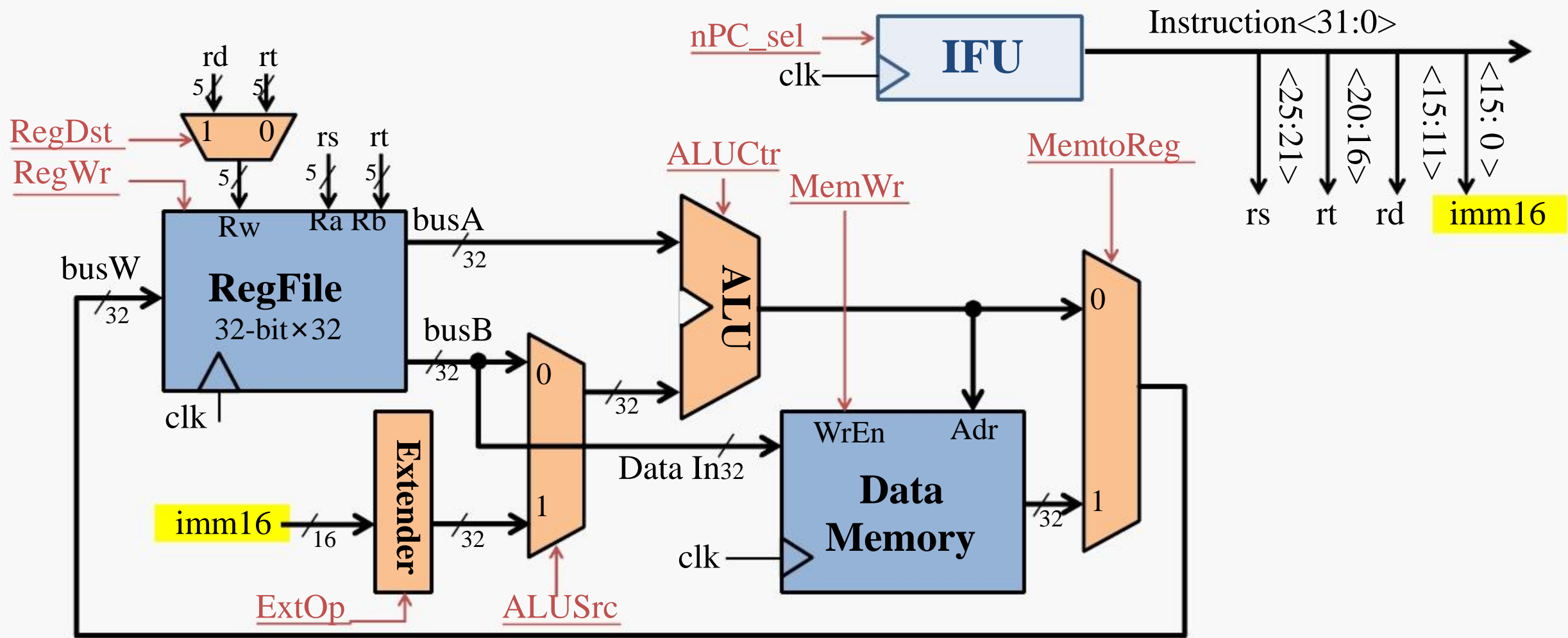
# ori指令的操作步骤（2）

$$R[rt] = R[rs] \mid \text{ZeroExt}[imm16]$$


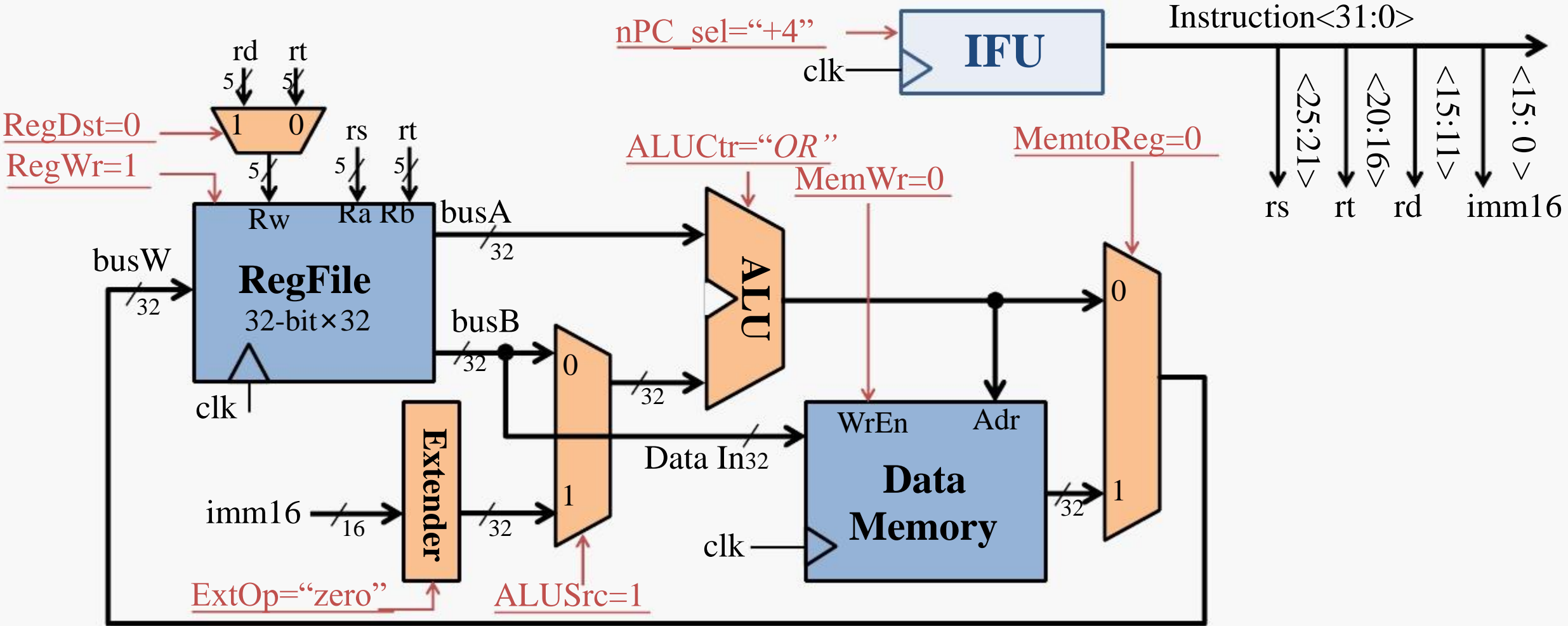
# ori指令的操作步骤（2）

$$R[rt] = R[rs] \mid \text{ZeroExt}[imm16]$$



# ori指令的操作步骤（2）

$$R[rt] = R[rs] \mid \text{ZeroExt}[imm16]$$

