



计算机组成与结构

彭柯鑫
pkx@cdut.edu.cn



第三章 算术逻辑单元



1.算术运算和逻辑运算



2.门电路的基本原理



3.寄存器的基本原理



4.逻辑运算的实现




5.加法和减法的实现



6.加法器的优化

计算机结构的简化模型（模型机）

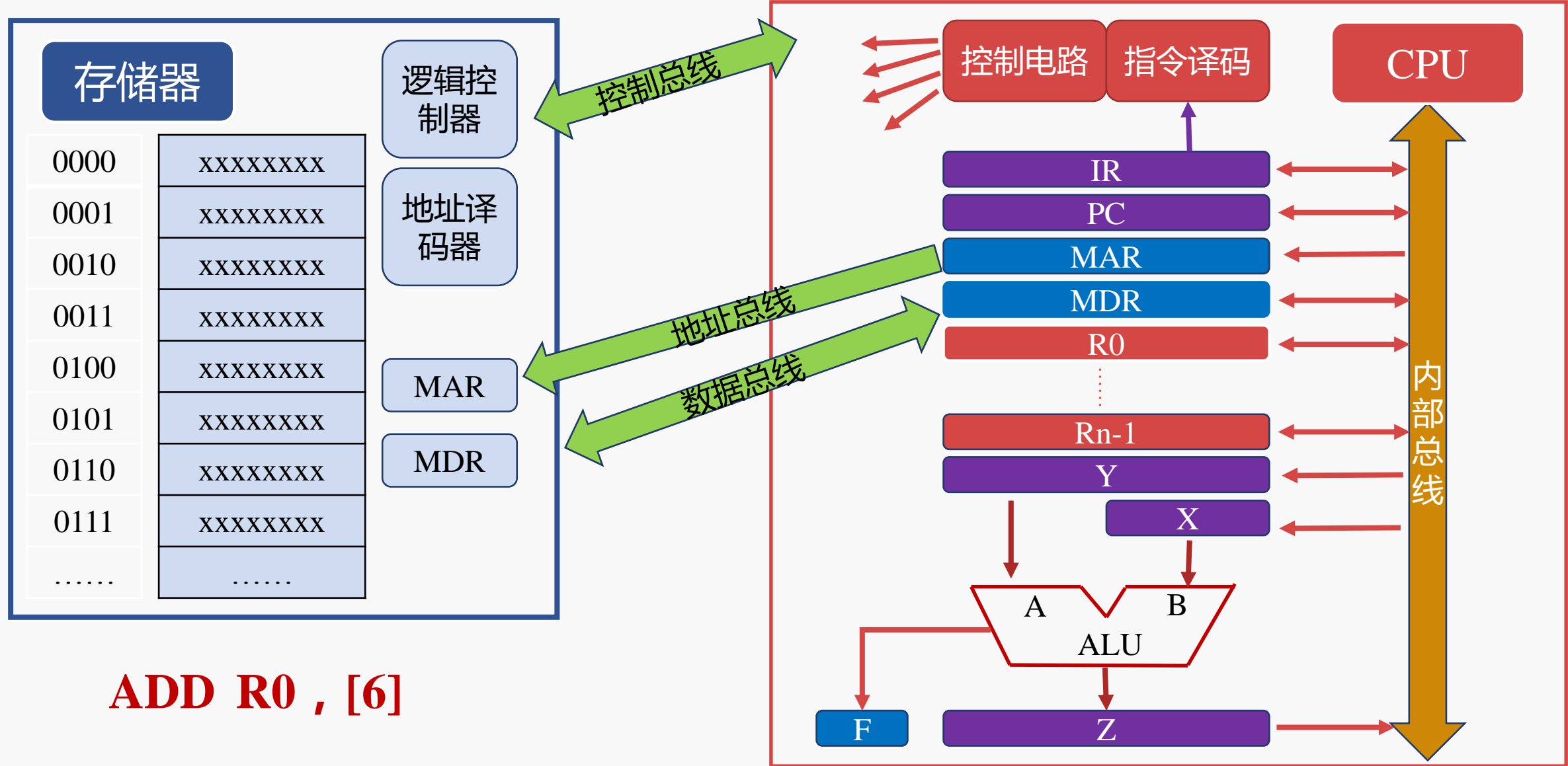


加法指令的编码示例（1）

add \$8 , \$9 , \$10 # \$8 = \$9 + \$10


- 查指令编码表得到：
opcode = 0 , funct = 20hex
shamt = 0 （非移位指令）
- 根据指令操作数得到：
rd = 8 （目的操作数） , rs = 9 （第一个源操作数）
rt = 10 （第二个源操作数）

C语言程序
 
```
int f , g , h;  
  
...  
  
// f → $8, g → $9, h → $10  
  
f = g + h;
```



加法运算示例

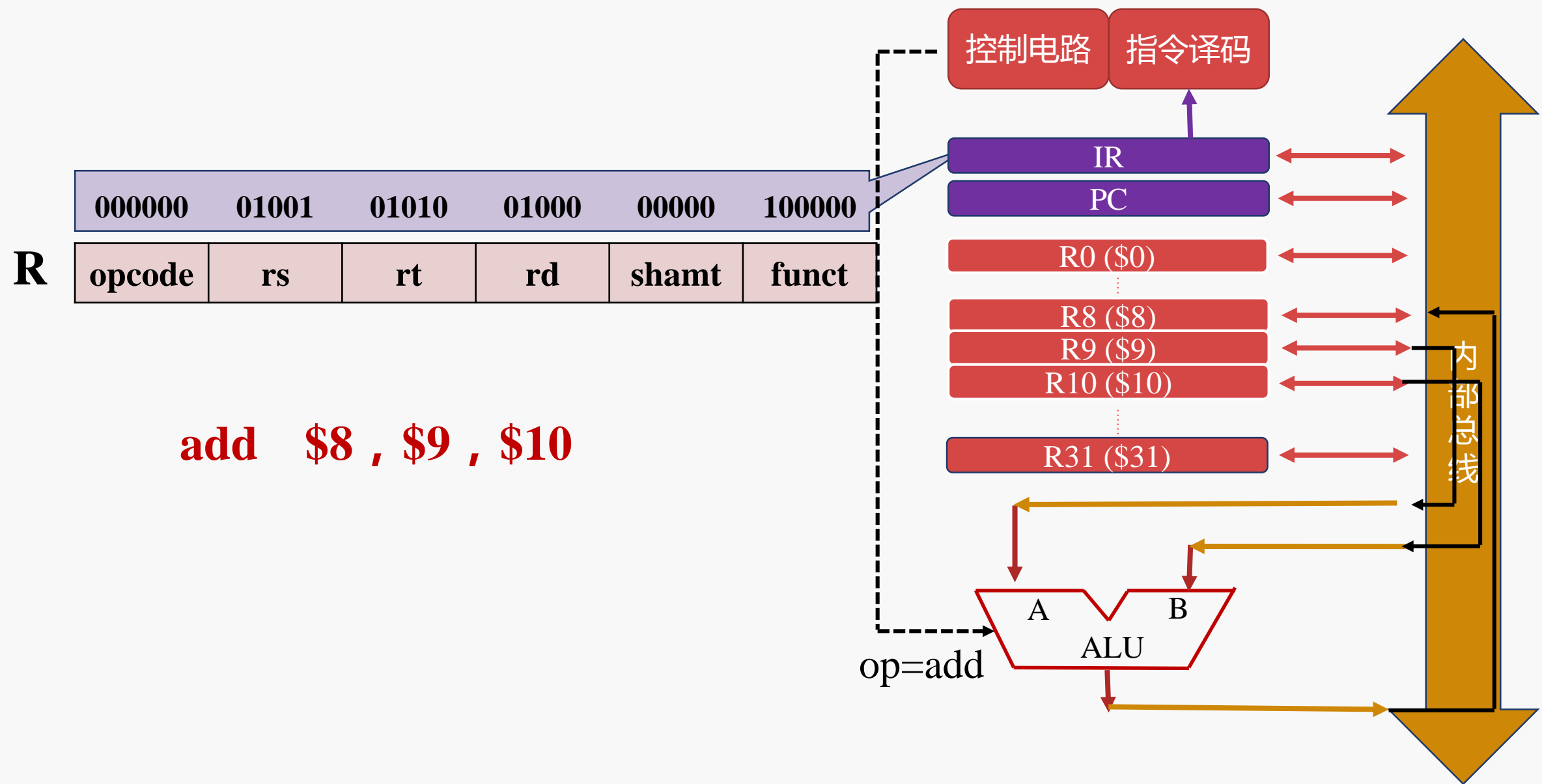

算术运算指令 (MIPS Core Instruction Set)

R型

- `add rd , rs , rt` $\# R[rd]=R[rs]+R[rt]$ (1)
- `addu rd , rs , rt` $\# R[rd]=R[rs]+R[rt]$
- `sub rd , rs , rt` $\# R[rd]=R[rs]-R[rt]$ (1)
- `subu rd , rs , rt` $\# R[rd]=R[rs]-R[rt]$

(1) May cause overflow exception

加法指令的编码示例（2）

addi \$21, \$22, -50 # \$21=\$22+(-50)

◦ 查指令编码表得到：


opcode = 8

◦ 分析指令得到：

rs = 22 （源操作数寄存器编号）


rt = 21 （目的操作数寄存器编号）

immediate = -50 （立即数）

 


加法运算示例

I

 

addi \$21 , \$22 , -50

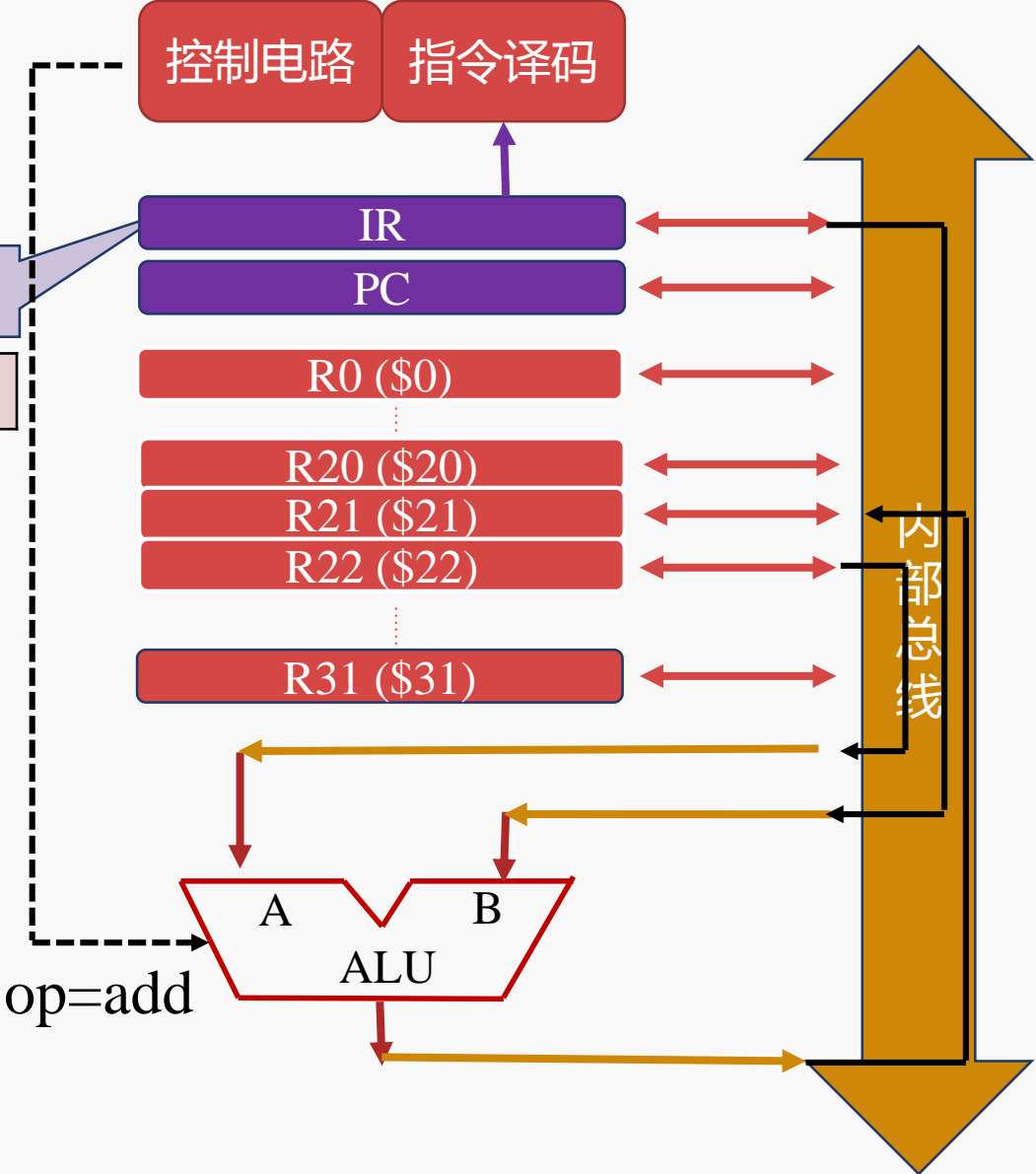

算术运算指令 (MIPS Core Instruction Set)

R型

- `add rd , rs , rt` $\# R[rd]=R[rs]+R[rt]$ (1)
- `addu rd , rs , rt` $\# R[rd]=R[rs]+R[rt]$
- `sub rd , rs , rt` $\# R[rd]=R[rs]-R[rt]$ (1)
- `subu rd , rs , rt` $\# R[rd]=R[rs]-R[rt]$

I型

- `addi rt , rs , imm` $\# R[rt]=R[rs]+SignExtImm$ (1,2)
- `addiu rt , rs , imm` $\# R[rt]=R[rs]+SignExtImm$ (2)

(1) May cause overflow exception

(2) $SignExtImm = \{ 16\{imm[15]\}, imm \}$

逻辑运算指令 (MIPS Core Instruction Set)

R型

- and rd , rs , rt # $R[rd]=R[rs]\&R[rt]$
- or rd , rs , rt # $R[rd]=R[rs]|R[rt]$
- nor rd , rs , rt # $R[rd]=\sim(R[rs]|R[rt])$

I型

- andi rt , rs , imm # $R[rt]=R[rs]\&\text{ZeroExtImm}$ (3)
- ori rt , rs , imm # $R[rt]=R[rs]|\text{ZeroExtImm}$ (3)

(3) ZeroExtImm={ 16 {1'b0}, imm }

逻辑“与”指令的编码示例

R型

- and rd , rs , rt # $R[rd]=R[rs]\&R[rt]$
- or rd , rs , rt # $R[rd]=R[rs]|R[rt]$
- nor rd , rs , rt # $R[rd]=\sim(R[rs]|R[rt])$

I型

- andi rt , rs , imm # $R[rt]=R[rs]\&\text{ZeroExtImm}$ (3)
- ori rt , rs , imm # $R[rt]=R[rs]|\text{ZeroExtImm}$ (3)

(3) ZeroExtImm={ 16 {1'b0}, imm }

逻辑“与”指令的编码示例

and \$8 , \$9 , \$10 # \$8 = \$9 & \$10

◦ 查指令编码表得到：

opcode = 0 , funct = 24hex

shamt = 0 （非移位指令）


◦ 根据指令操作数得到：

rd = 8 （目的操作数） , rs = 9 （第一个源操作数）


rt = 10 （第二个源操作数）

C语言程序
 
```
int f , g , h;  
  
...  
  
// f → $8, g → $9, h → $10  
  
f = g & h;
```



逻辑“与”运算示例

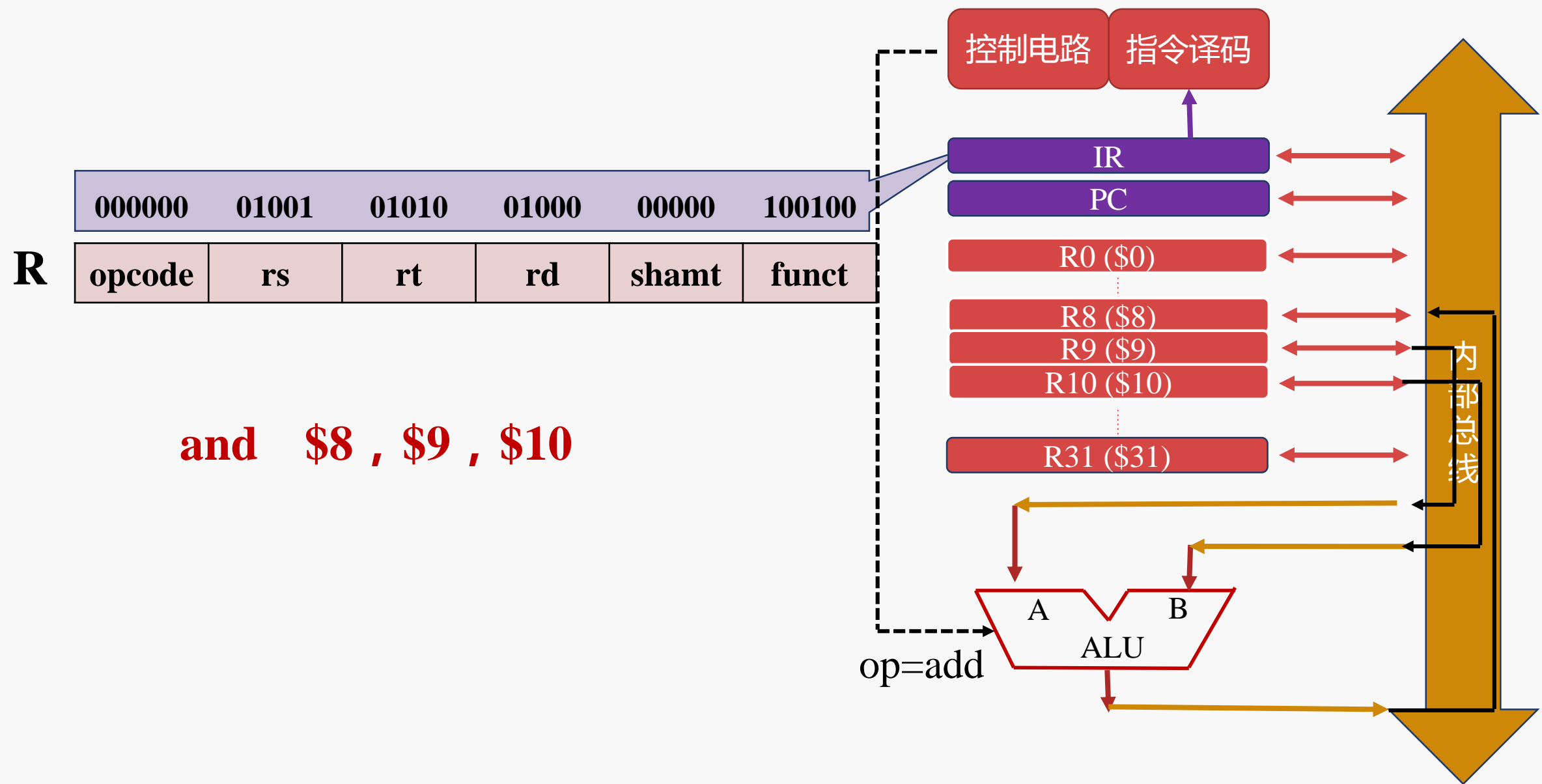

算术逻辑运算的需求

算术运算

- 两个32-bit数的加法，结果为一个32-bit数
- 两个32-bit数的减法，结果为一个32-bit数
- 检查加减法的结果是否溢出

逻辑运算

- 两个32-bit数的“与”操作，结果为一个32-bit数
- 两个32-bit数的“或”操作，结果为一个32-bit数
- 两个32-bit数的“或非”操作，结果为一个32-bit数



第三章 算术逻辑单元



1. 算术运算和逻辑运算



2. 门电路的基本原理



3. 寄存器的基本原理



4. 逻辑运算的实现



5. 加法和减法的实现



6. 加法器的优化

晶体管 (transistor)


现代集成电路中通常使用MOS晶体管

- Metal-Oxide-Semiconductor : 金属-氧化物-半导体


CMOS集成电路 (Complementary MOS)

- 由PMOS和NMOS共同构成的互补型MOS集成电路

N型MOS管

 


P型MOS管

 

非门 (NOT gate)


逻辑
符号

 

真
值
表


输入A	输出Y
0	1
1	0

 逻辑函数表示 $Y = \bar{A}$
($Y = \sim A$, $Y = !A$)




非门原理图

非门的工作过程示例

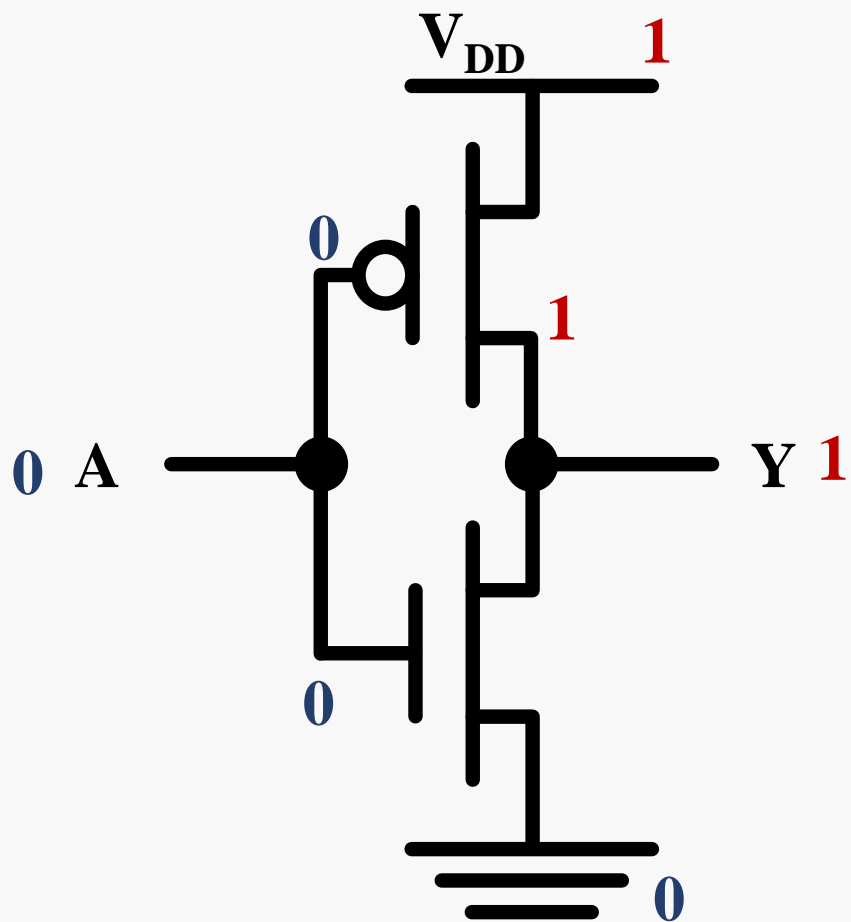

$A=0 \rightarrow Y=1$

 

$A=1 \rightarrow Y=0$

与门 (AND gate)


逻辑
符号



逻辑函数表示
 $Y = A \cdot B$


真
值
表

输入A	输入B	输出Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


(实际用 “与非门” 和 “非门” 实现 “与门”)


与非门原理图

 

与非门的工作过程示例

 


$$A=1, B=1 \rightarrow Y=0$$

 

$$A=1, B=0 \rightarrow Y=1$$

或门 (OR gate)

逻辑
符号

 

逻辑函数表示
 $Y=A+B$

真值表


输入A	输入B	输出Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

异或门 (Exclusive-OR gate, XOR gate)

异或运算： $A \oplus B = (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$

。两个值不相同，则异或结果为真。反之，为假。

逻辑
符号

 

逻辑函数表示


$$Y = A \oplus B$$

$$Y = A \wedge B$$


真值表

输入A	输入B	输出Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



晶体管、逻辑门

 

NMOS

 

PMOS

 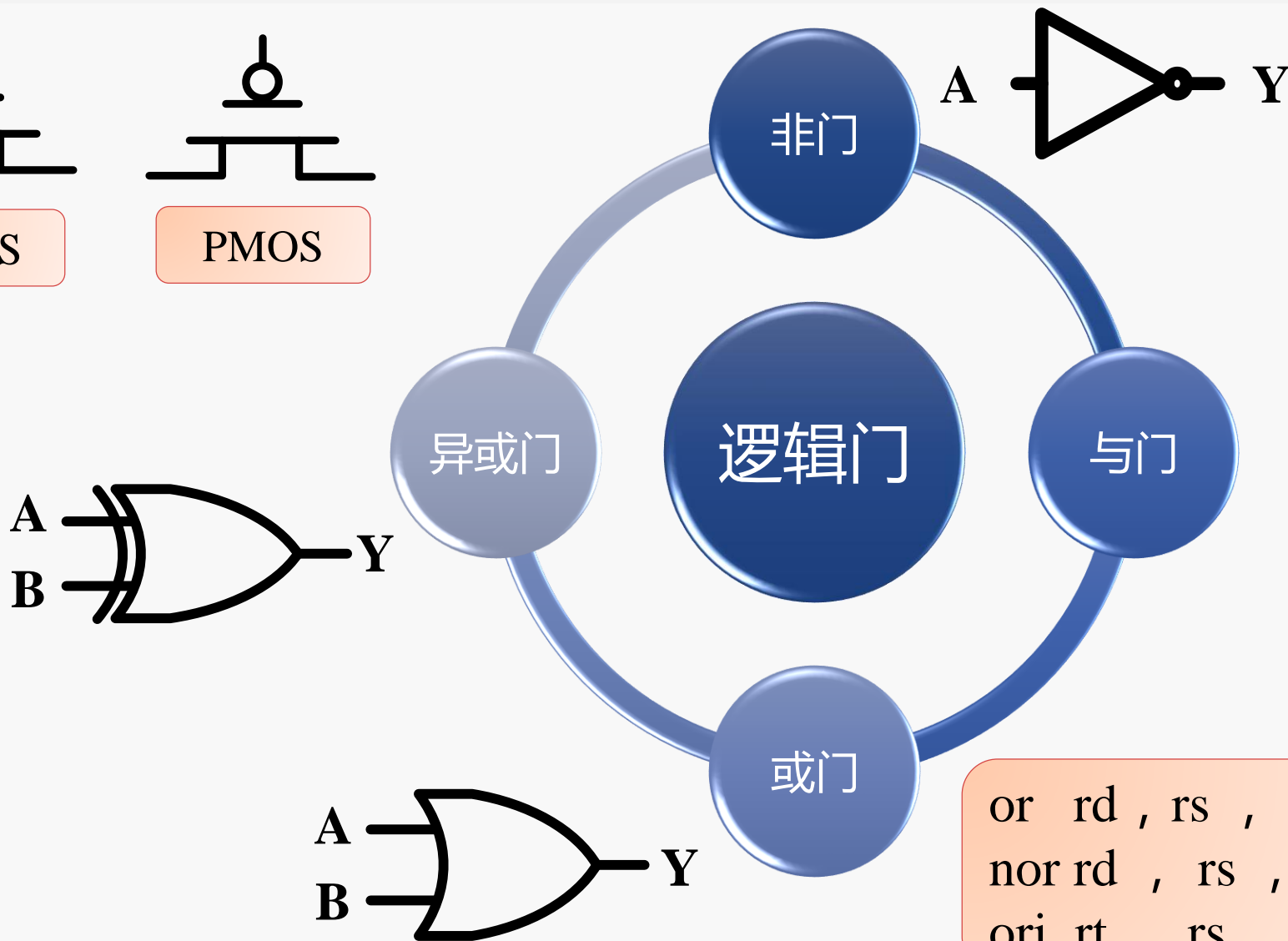

and rd , rs , rt
andi rt , rs , imm

or rd , rs , rt
nor rd , rs , rt
ori rt , rs , imm



第三章 算术逻辑单元



1. 算术运算和逻辑运算



2. 门电路的基本原理



3. 寄存器的基本原理



4. 逻辑运算的实现




5. 加法和减法的实现



6. 加法器的优化


寄存器的内部结构

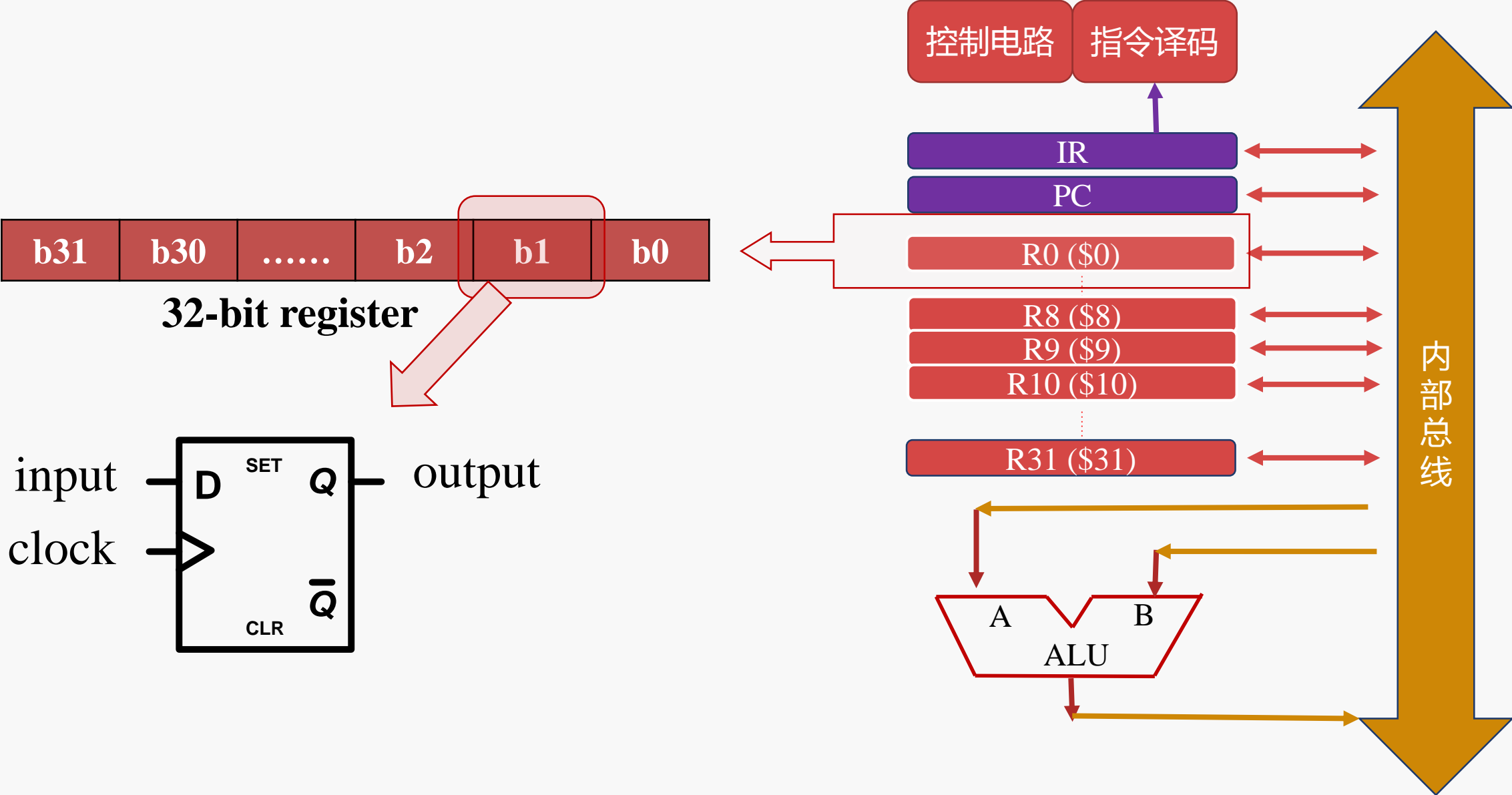

D触发器 (D flip-flop , DFF)

D触发器

 - 具有存储信息能力的基本单元
- 由若干逻辑门构成，有多种实现方式
- 主要有一个数据输入、一个数据输出和一个时钟输入
- 在时钟clock的上升沿（ $0 \rightarrow 1$ ），采样输入D的值，传送到输出Q，其余时间输出Q的值不变



D触发器的工作原理

照相机+显示器 → D触发器

按快门后1秒钟，显示器上显示照片 → CLK-to-Q时间为1秒

每10秒钟按一次快门 → 时钟频率为0.1Hz



D触发器的工作原理

照相机+显示器 → D触发器

每10秒钟按一次快门 → 时钟频率为0.1Hz

按快门后1秒钟，显示器上显示照片 → CLK-to-Q时间为1秒

按快门前后，待拍摄的画面不能有变化 → Setup/Hold时间



D触发器的工作原理



两个相连的D触发器



D触发器 (D flip-flop , DFF)


D触发器

  - 具有存储信息能力的基本单元
- 由若干逻辑门构成，有多种实现方式
- 主要有一个数据输入、一个数据输出和一个时钟输入
- 在时钟clock的上升沿（ $0 \rightarrow 1$ ），采样输入D的值，传送到输出Q，其余时间输出Q的值不变



寄存器的构成

注：这只是一个简单的原理性说明，
现实中寄存器的实现要复杂的多

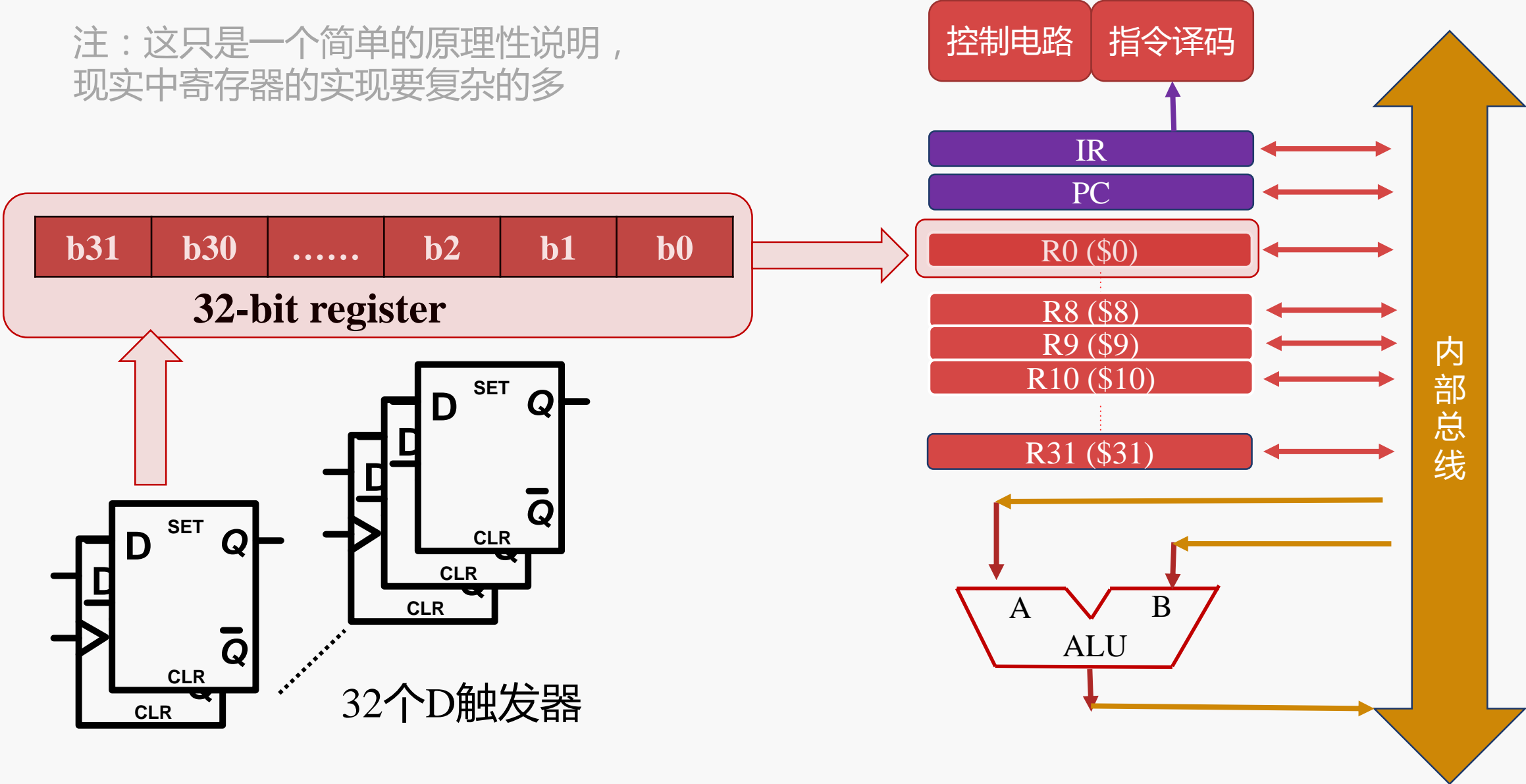



第三章 算术逻辑单元



1. 算术运算和逻辑运算



2. 门电路的基本原理



3. 寄存器的基本原理



4. 逻辑运算的实现




5. 加法和减法的实现



6. 加法器的优化

与门 和 与运算指令

 

输入A	输入B	输出Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

32位目的寄存器


and rd , rs , rt

32位源寄存器

32位源寄存器


与运算的实现

and rd , rs , rt

 


或运算的实现

or rd , rs , rt


 


包含多种功能的运算单元

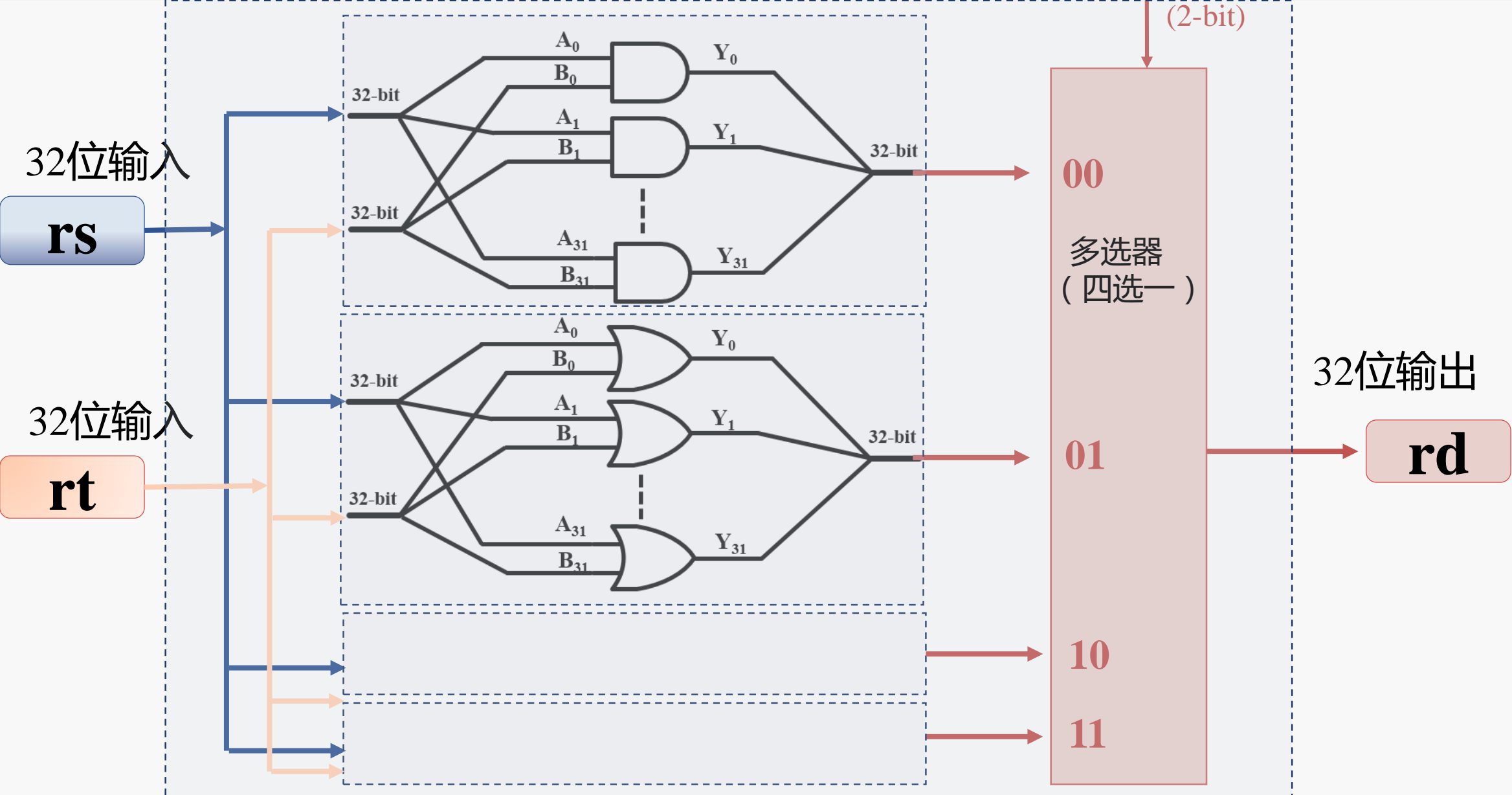

逻辑运算示例

and \$8, \$9, \$10

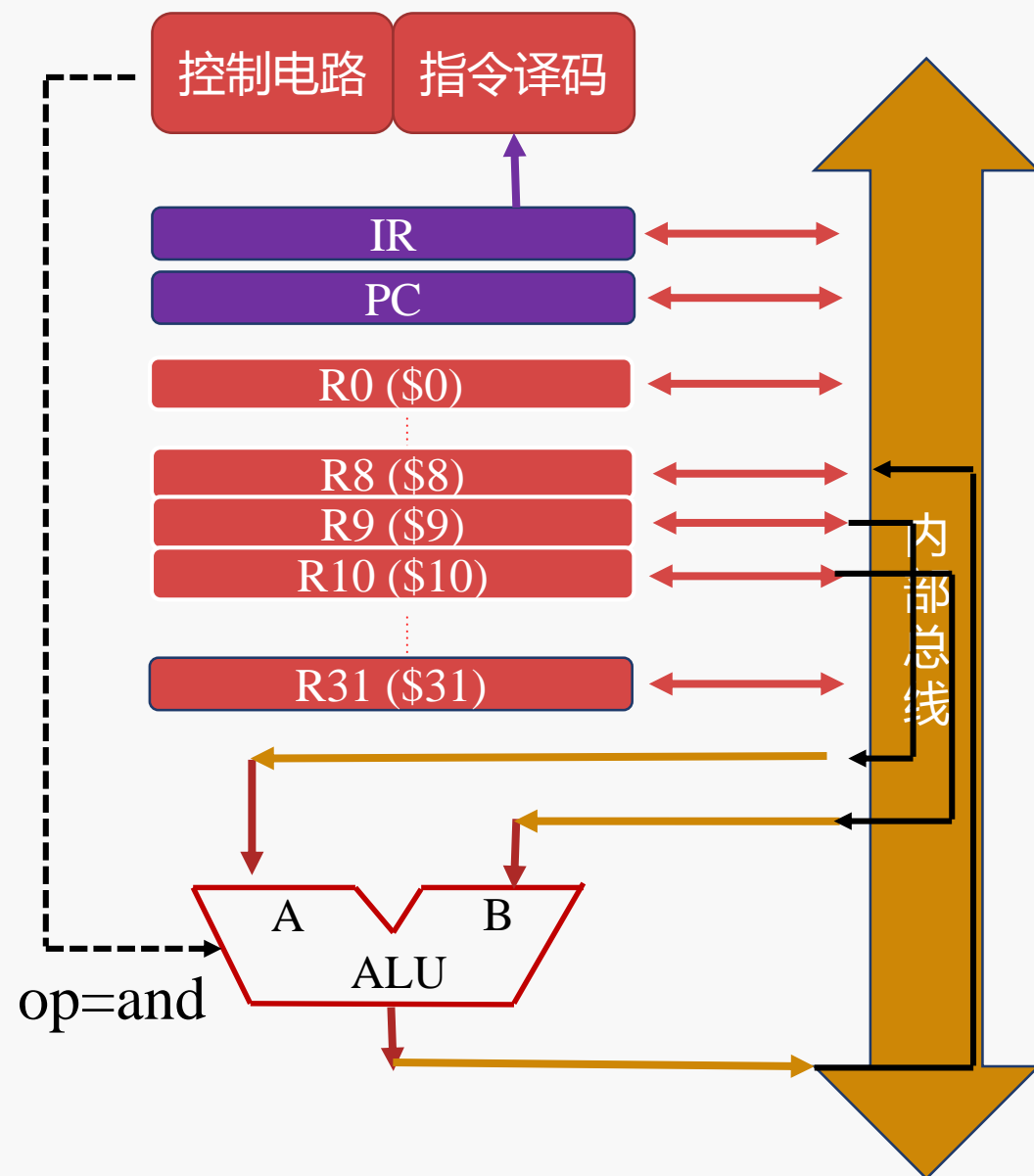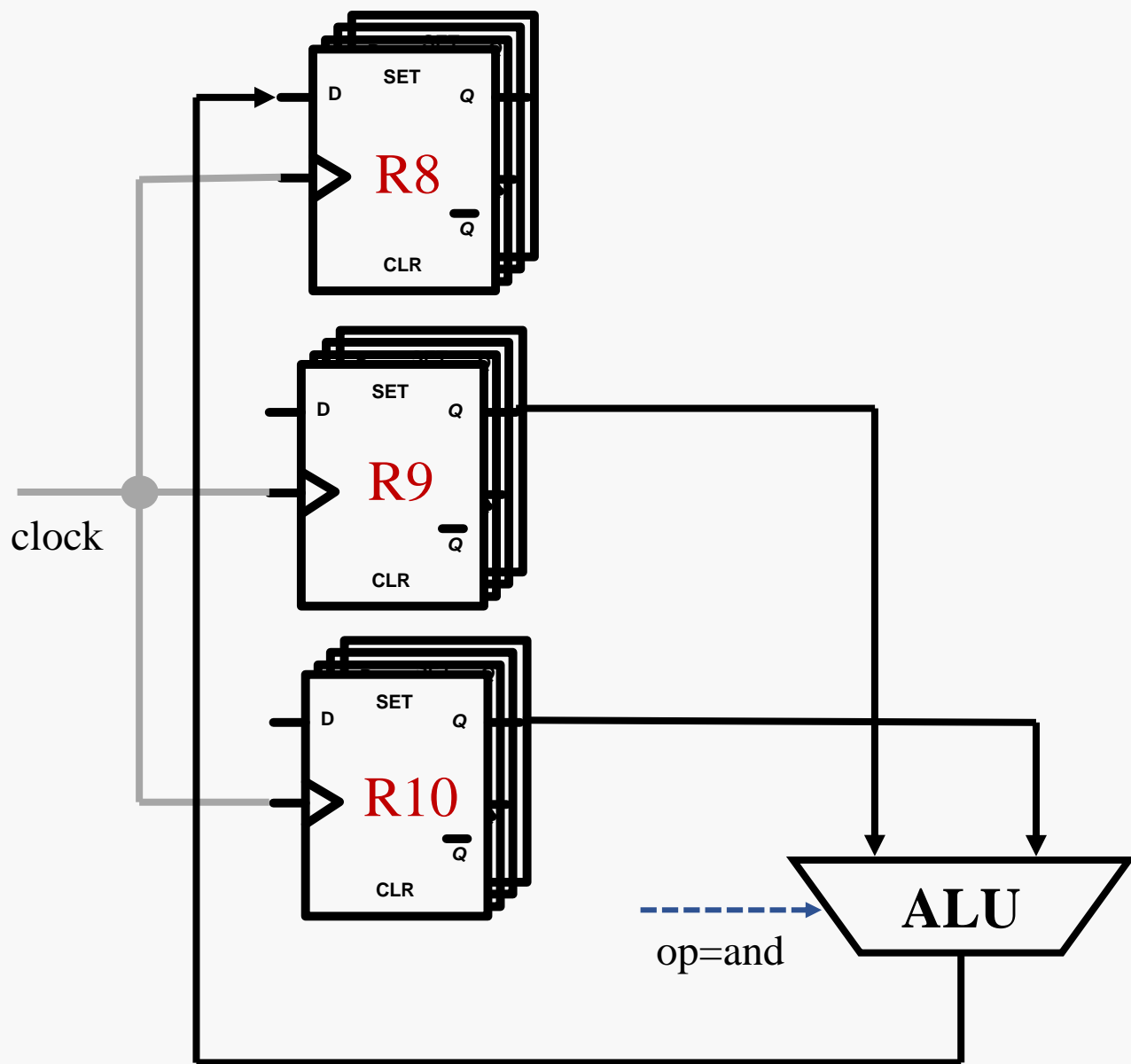



第三章 算术逻辑单元



1. 算术运算和逻辑运算



2. 门电路的基本原理



3. 寄存器的基本原理



4. 逻辑运算的实现



5. 加法和减法的实现



6. 加法器的优化

二进制的加法

$$\begin{array}{r} 1 1 \\ + 0 1 1 0 \\ \hline 1 0 0 1 1 \end{array}$$

被加数 A

加数 B

和 S


两个4-bit二进制数相加

1. 两个1-bit二进制数相加
2. 进位输入参与运算
3. 可以产生进位输出

半加器 (Half Adder)

半加器的功能是将两个一位二进制数相加

- 输入端口A、B
- 输出端口S (和)、C (进位)

 


A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

全加器 (Full Adder)

全加器由两个半加器构成

 - 输入端口A、 B、 C_{in} (进位输入)
- 输出端口S (和)、 C_{out} (进位输出)



A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

4-bit加法器


$$\begin{array}{r} \\ \\ + \\ \hline 1 \\ \text{进位C} \end{array}$$

被加数 A

加数 B

两个4-bit二进制数相加


由四个全加器
构成的4-bit加法器

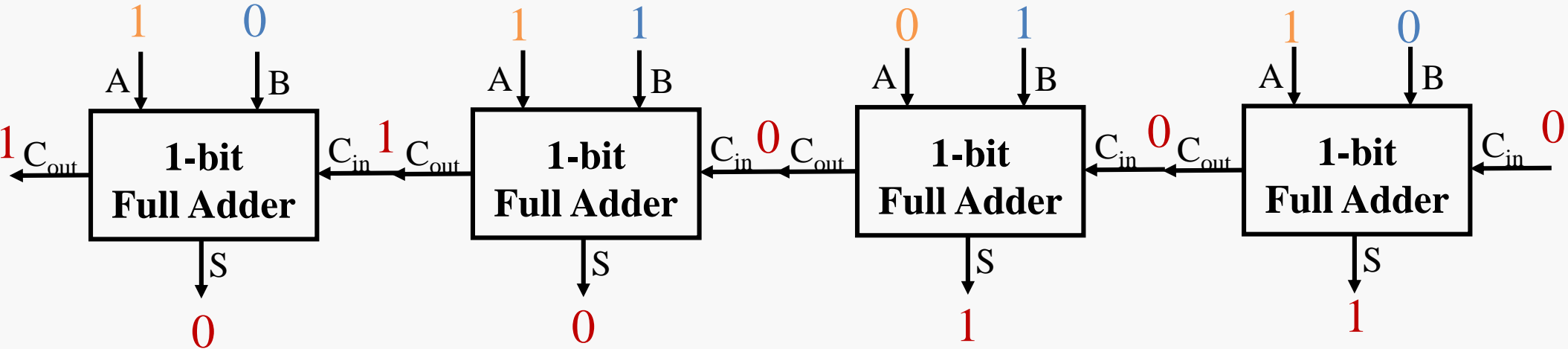

加法运算的实现示例

add rd , rs , rt

addu rd , rs , rt

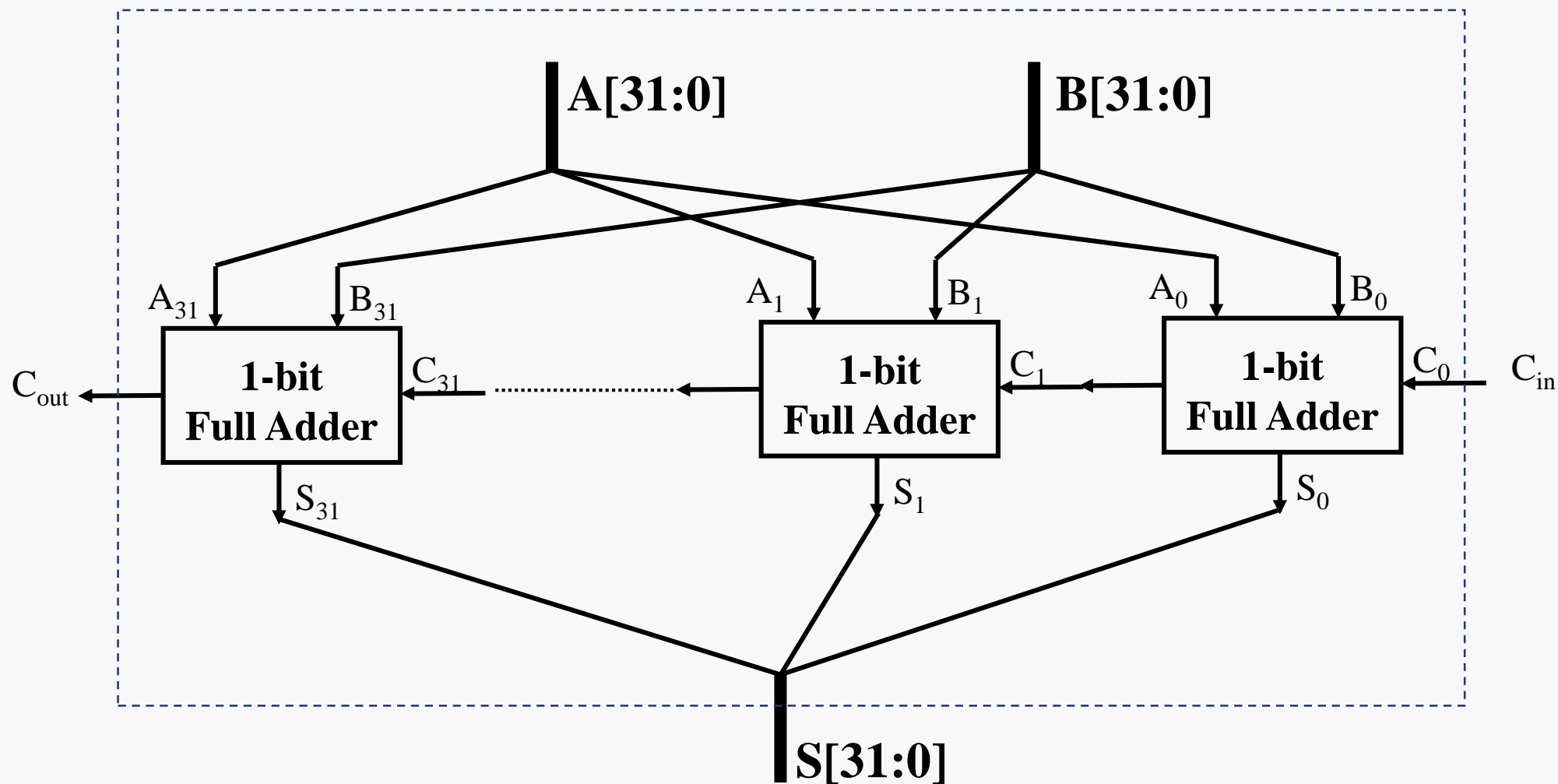

检查加法运算结果是否溢出

“溢出” (overflow)

- 运算结果超出了正常的表示范围

“溢出” 仅针对有符号数运算

- 两个正数相加，结果为负数
- 两个负数相加，结果为正数

$$\begin{array}{r} 0011 \\ + 0101 \\ \hline 1000 \end{array}$$

无符号数： $3 + 5 = 8$

有符号数： $3 + 5 = (-8)$

“进位”和“溢出”示例

注意区分 “进位” 和 “溢出”

- 有 “溢出” 时，不一定有 “进位”
- 有 “进位” 时，不一定有 “溢出”

无符号数：3 + 5 = 8

有符号数：3 + 5 = (-8)

$$\begin{array}{r} 0011 \\ + 0101 \\ \hline 01000 \end{array}$$

有 “溢出”，无 “进位”

无符号数：14 + 12 = 8


有符号数：(-2) + (-4) = (-6)

$$\begin{array}{r} 1110 \\ + 1100 \\ \hline 11010 \end{array}$$

有 “进位”，无 “溢出”

“进位”和“溢出”示例

“最高位的进位输入” 不等于 “最高位的进位输出”

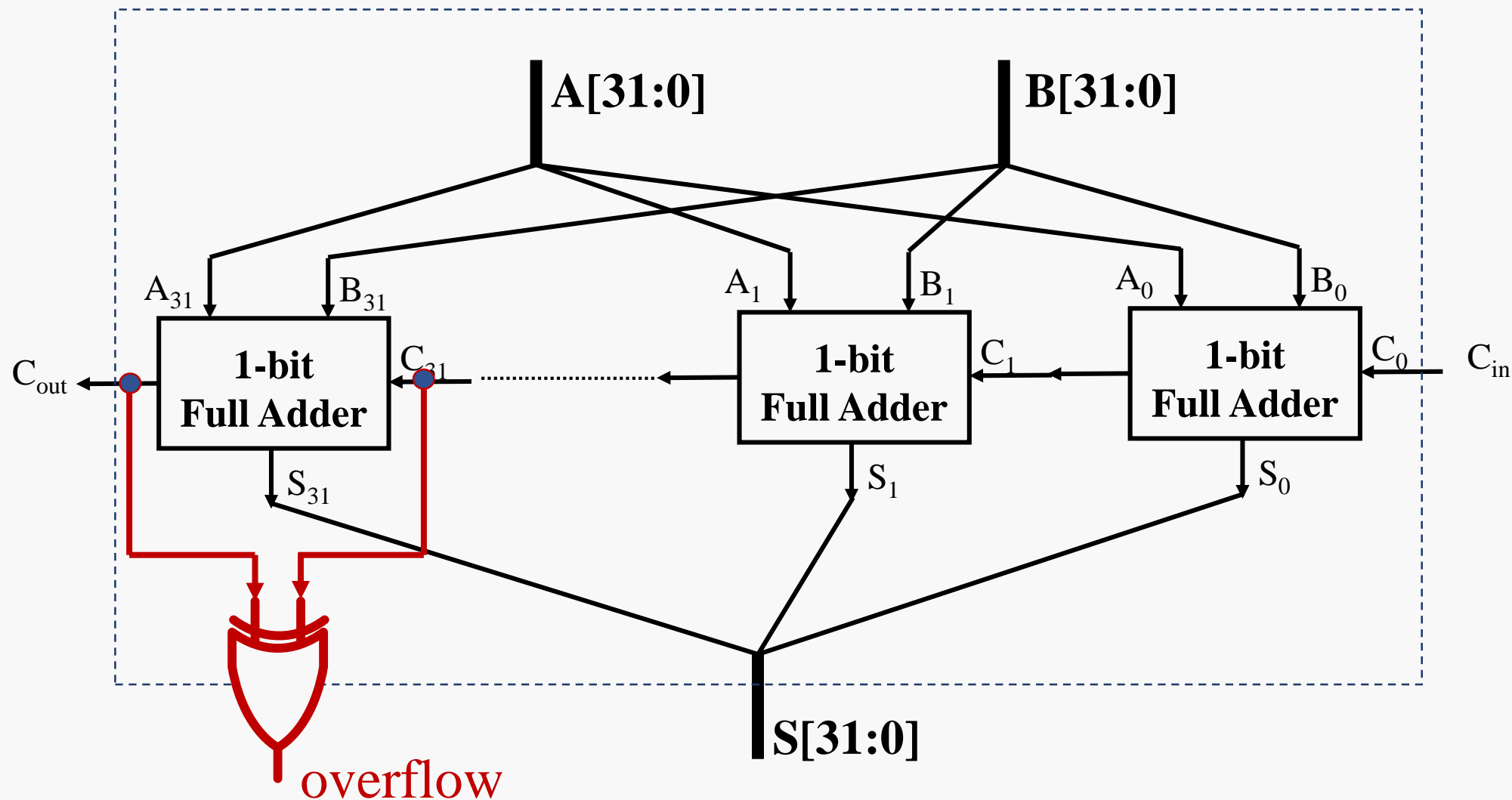

对“溢出”的处理方式：MIPS

提供两类不同的指令分别处理

(1) 将操作数看做有符号数，发生“溢出”时产生异常

- `add rd , rs , rt` # $R[rd]=R[rs]+R[rt]$
- `addi rt , rs , imm` # $R[rt]=R[rs]+SignExtImm$


(2) 将操作数看做无符号数，不处理“溢出”

- `addu rd , rs , rt` # $R[rd]=R[rs]+R[rt]$
- `addiu rt , rs , imm` # $R[rt]=R[rs]+SignExtImm$

对“溢出”的处理方式：x86

溢出标志OF（ Overflow Flag ）

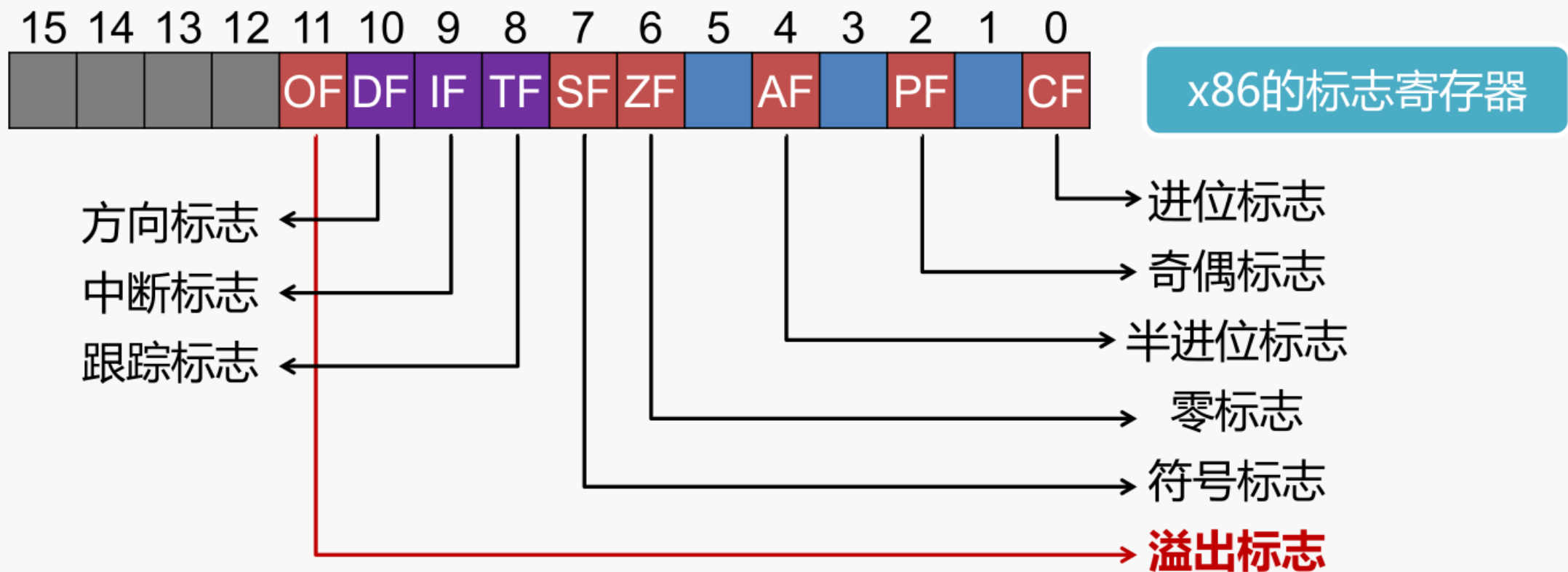- 如果把操作数看做有符号数，运算结果是否发生溢出
- 若发生溢出，则自动设置OF=1；否则，OF=0



对“溢出”的处理方式：x86

减法运算均可转换为加法运算

- $A - B = A + (-B)$

补码表示的二进制数的相反数

- 转换规则：按位取反，末位加一

在加法器的基础上实现减法器

- $A + (-B) = A + (\sim B + 1)$

$$\begin{array}{r} x: \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \sim x: \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline -1: \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$




$$x + (\sim x) = -1$$



$$(\sim x) + 1 = -x$$

减法运算的实现示例

$$A - B = A + (\sim B + 1)$$

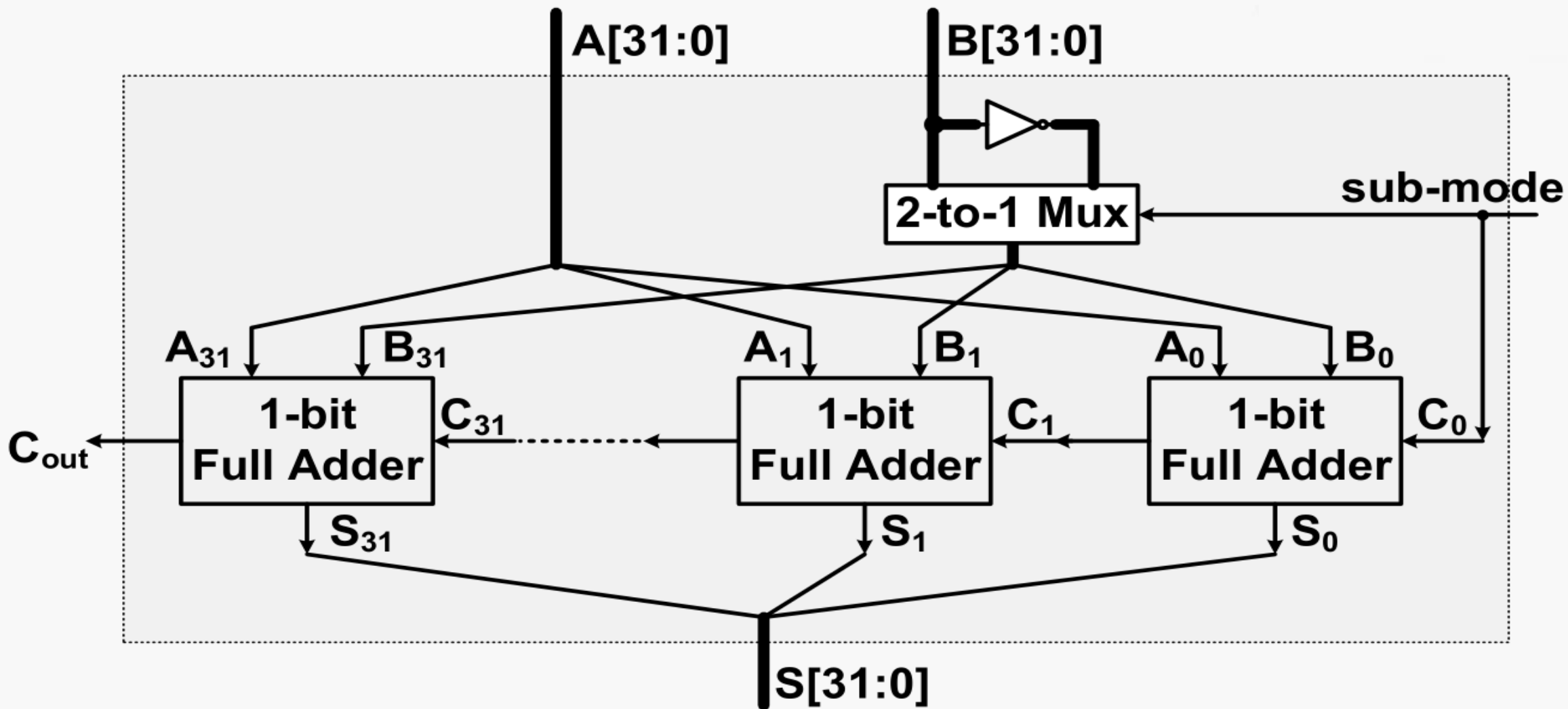



第三章 算术逻辑单元



1. 算术运算和逻辑运算



2. 门电路的基本原理



3. 寄存器的基本原理



4. 逻辑运算的实现



5. 加法和减法的实现



6. 加法器的优化

4-bit加法器示例

1101

0110

10011

被加数 A


加数 B

进位C

和 S

两个4-bit二进制数相加

由四个全加器构成的4-bit加法器

 

行波进位加法器 (Ripple-Carry Adder , RCA)

结构特点


- 低位全加器的 C_{out} 连接到高一位全加器 C_{in}

优点





- 电路布局简单，设计方便

缺点



- 高位的运算必须等待低位的运算完成，延迟时间长

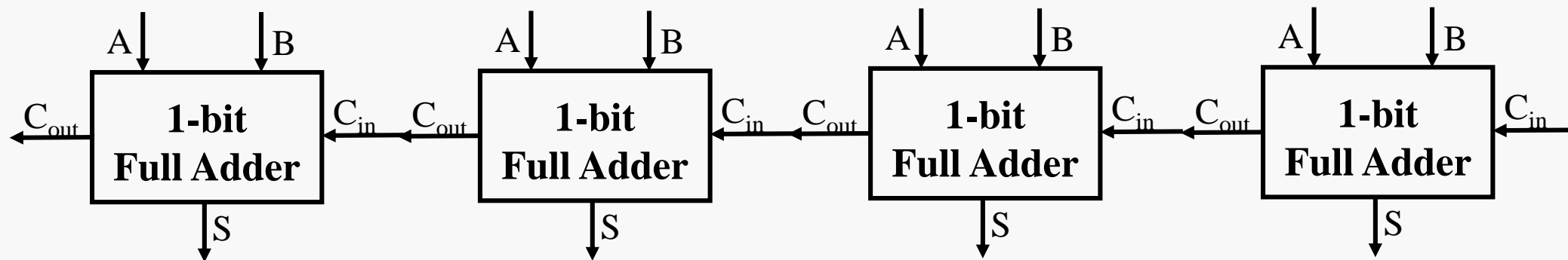



4-bit RCA的门电路实现

    

4-bit RCA的关键路径（延迟最长的路径）

  

总延迟时间
 $(T+T) \times n + T$
 $= (2n+1)T$

  

总延迟时间
 $(T+T) \times 4 + T$
 $= 9T$

32-bit RCA的性能分析


总延迟时间：
 $(2n+1)T = (2 \times 32 + 1) \times T = 65T$

参考值
水果智能手机5s的A7 SoC
采用28nm制造工艺
主频1.3GHz (0.66ns)



	延迟时间	时钟频率
4-bit RCA	0.18ns	5.56GHz
32-bit RCA	1.3ns	769MHz

注：参照28nm制造工艺，门延迟T设为0.02ns

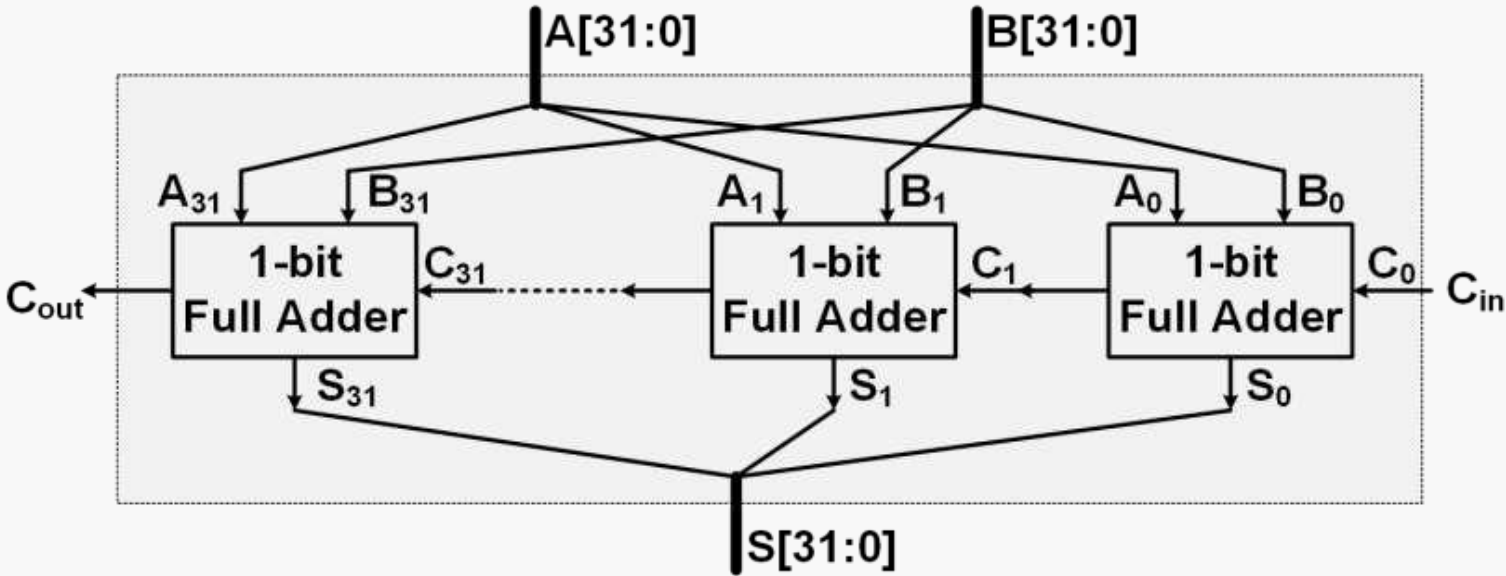


加法器的优化思路

主要问题

- 高位的运算必须等待低位的“进位输出信号”

优化思路

- 能否提前计算出“进位输出信号”？

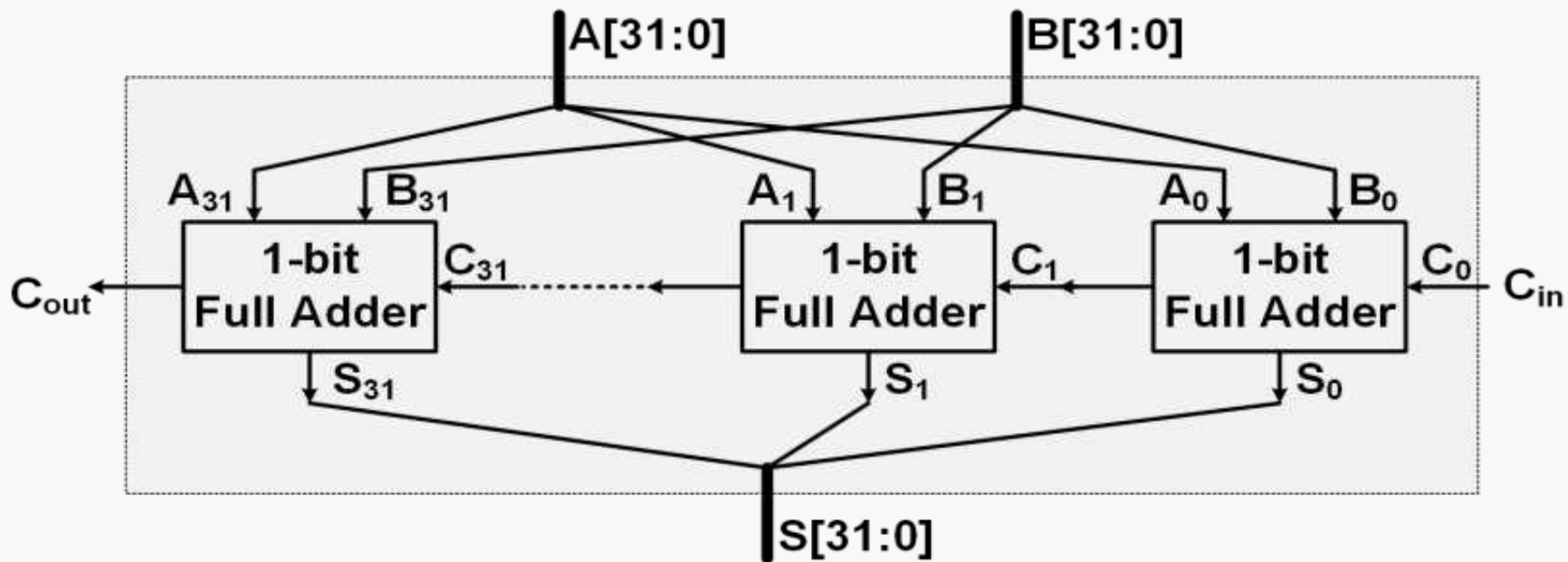


进位输出信号的分析

$$\begin{aligned}C_{i+1} &= (A_i \cdot B_i) + (A_i \cdot C_i) + (B_i \cdot C_i) \\&= (A_i \cdot B_i) + (A_i + B_i) \cdot C_i\end{aligned}$$

设：

- 生成 (Generate) 信号： $G_i = A_i \cdot B_i$
- 传播 (Propagate) 信号： $P_i = A_i + B_i$

则： **$C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i$**

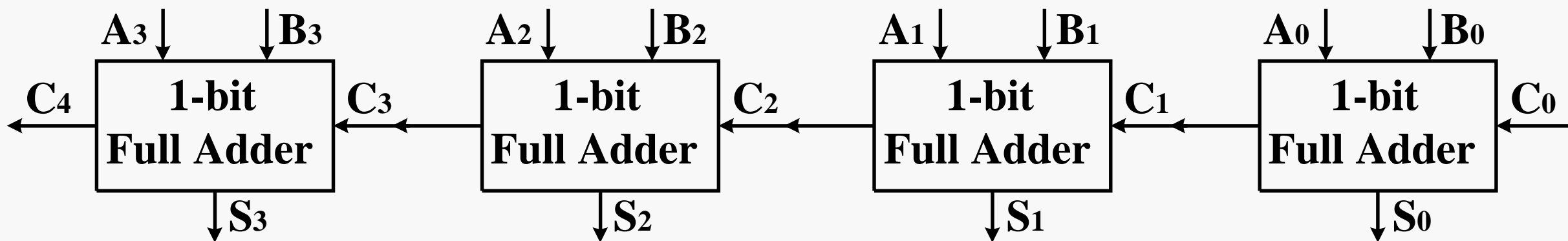

如何提前计算“进位输出信号”

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1$$

$$= G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0)$$

$$= \mathbf{G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}$$

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2$$

$$= G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$$

$$= \mathbf{G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}$$


$$C_4 = G_3 + P_3 \cdot C_3$$

$$= G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$$

$$= \mathbf{G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}$$

$$\mathbf{C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i}$$

提前计算C4的电路实现

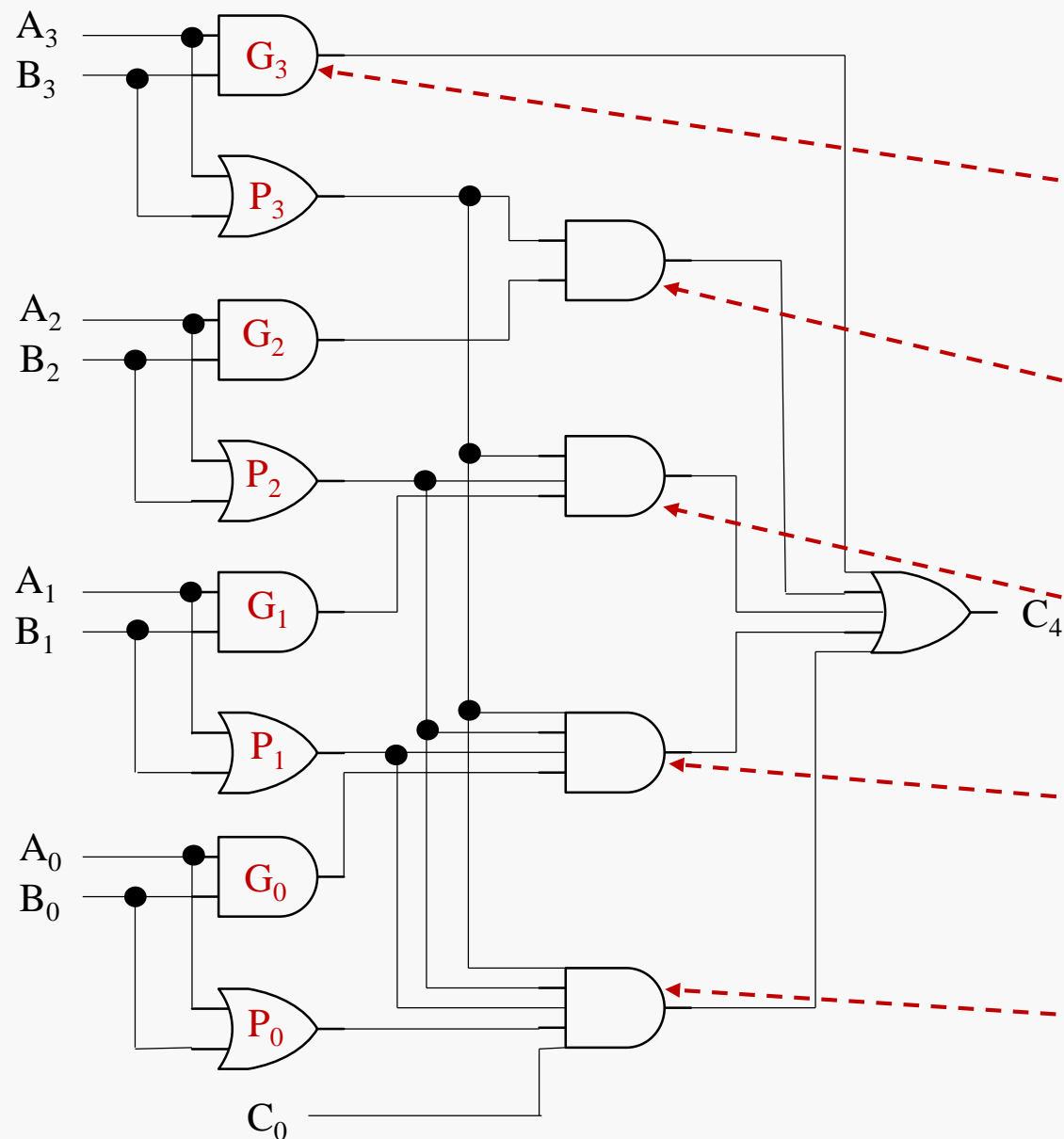

$C_4 =$

G_3

+

$P_3 \cdot G_2$

+

$P_3 \cdot P_2 \cdot G_1$

+

$P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0$



+

$P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$

优点：计算 C_{i+1} 的延迟时间固定为三级门延迟，与加法器的位数无关

缺点：如果进一步拓宽加法器的位数，则电路变得非常复杂

超前进位加法器 (Carry-Lookahead Adder , CLA)

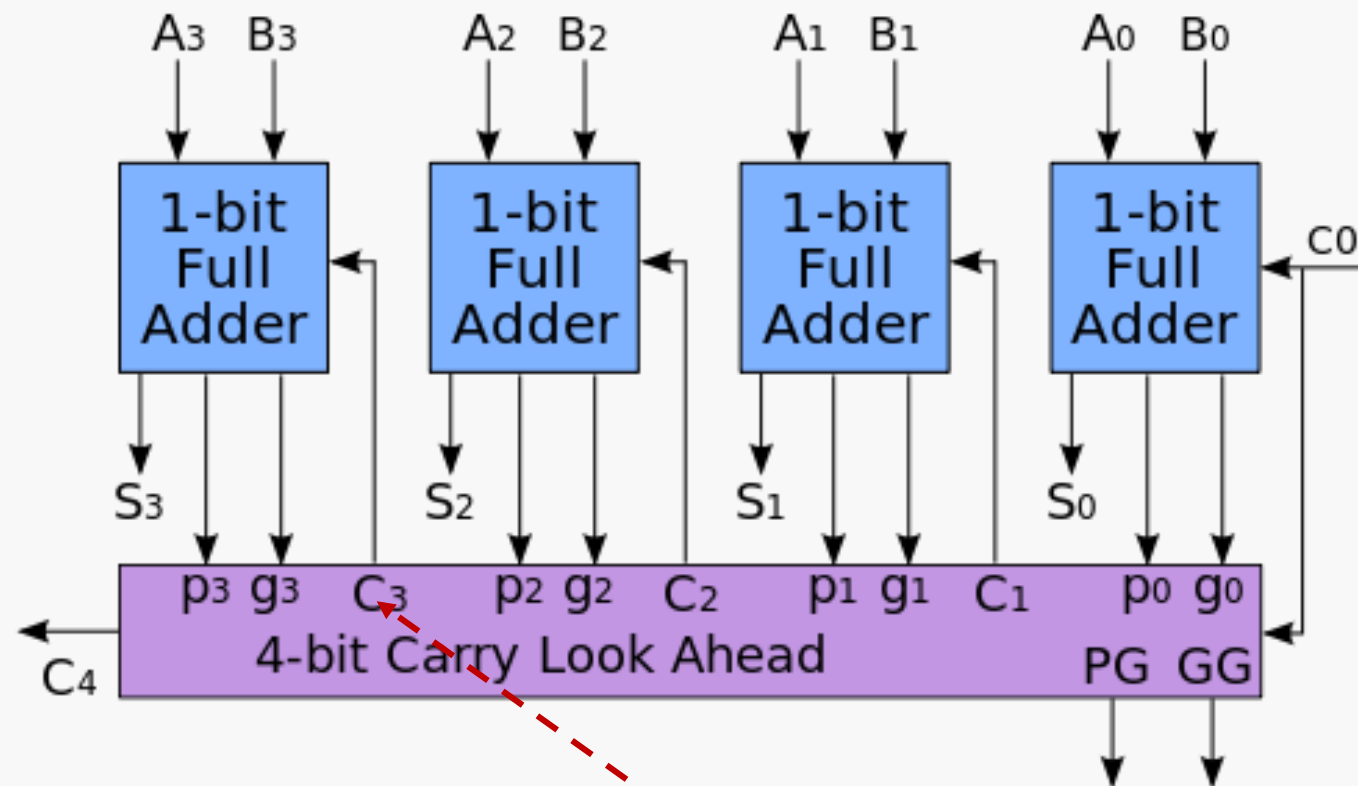 

最后一级全加器
还需要1级门延迟

参考值：4-bit行波进
位加法器的总延迟时
间为9级门延迟

总延迟时间
为4级门延迟

计算 C_3 需要3级
门延迟

32-bit加法器的实现

如果采用行波进位

- 总延迟时间为65级门延迟

如果采用完全的超前进位

- 理想的总延迟时间为4级门延迟
- 实际上电路过于复杂，难以实现

通常的实现方法

- 采用多个小规模超前进位加法器拼接而成
- 例如，用4个8-bit的超前进位加法器连接成32-bit加法器

	延迟时间	时钟频率
32-bit RCA	1.3ns	769MHz
单个CLA	0.08ns	/
4级CLA	0.26ns	3.84GHz

注：参照28nm制造工艺，门延迟设为0.02ns

$$C_{31} = G_{30} + P_{30} \cdot G_{29} + P_{30} \cdot P_{29} \cdot G_{28} + \dots$$

$$+ P_{30} \cdot P_{29} \cdot P_{28} \cdot \dots \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

需要32输入的与门和或门？！